

# **FPGA 与 VHDL 考试复习全书**

围绕 23 个重点电路构建的完整知识体系

2026 年 6 月 2 日

# 目录

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 前言                            | 11 |
| 第一部分 组合逻辑电路体系                 | 14 |
| 第一章 8-3 编码器                   | 15 |
| 1.1 第一步：解决什么问题                | 15 |
| 1.2 第二步：输入输出关系                | 15 |
| 1.3 第三步：真值表                   | 16 |
| 1.4 第四步：逻辑推导                  | 16 |
| 1.5 第五步：结构化设计                 | 16 |
| 1.6 第六步：为什么这样设计               | 17 |
| 1.7 第七步：考试常见变式                | 18 |
| 1.8 第八步：VHDL 实现               | 18 |
| 1.8.1 普通 8-3 编码器              | 18 |
| 1.8.2 优先级编码器                  | 19 |
| 1.9 第九步：Testbench 验证          | 20 |
| 1.10 第十步：如何快速解题               | 21 |
| 第二章 3-8 译码器                   | 22 |
| 2.1 第一步：解决什么问题                | 22 |
| 2.2 第二步：输入输出关系                | 22 |
| 2.3 第三步：真值表                   | 23 |
| 2.4 第四步：逻辑推导                  | 23 |
| 2.5 第五步：结构化设计                 | 24 |
| 2.6 第六步：为什么这样设计               | 24 |
| 2.7 第七步：考试常见变式                | 24 |
| 2.8 第八步：VHDL 实现               | 25 |
| 2.8.1 普通 3-8 译码器（高电平有效）       | 25 |
| 2.8.2 74LS138 风格（低电平有效 + 使能端） | 26 |

|            |                          |           |
|------------|--------------------------|-----------|
| 2.9        | 第九步: Testbench 验证        | 27        |
| 2.10       | 第十步: 如何快速解题              | 28        |
| <b>第三章</b> | <b>BCD 译码器</b>           | <b>29</b> |
| 3.1        | 第一步: 解决什么问题              | 29        |
| 3.2        | 第二步: 输入输出关系              | 29        |
| 3.3        | 第三步: 真值表                 | 30        |
| 3.4        | 第四步: 逻辑推导                | 30        |
| 3.5        | 第五步: 结构化设计               | 30        |
| 3.6        | 第六步: 为什么这样设计             | 31        |
| 3.7        | 第七步: 考试常见变式              | 31        |
| 3.8        | 第八步: VHDL 实现             | 32        |
| 3.9        | 第九步: Testbench 验证        | 33        |
| 3.10       | 第十步: 如何快速解题              | 34        |
| <b>第四章</b> | <b>4 选 1 数据选择器 (MUX)</b> | <b>35</b> |
| 4.1        | 第一步: 解决什么问题              | 35        |
| 4.2        | 第二步: 输入输出关系              | 35        |
| 4.3        | 第三步: 真值表                 | 35        |
| 4.4        | 第四步: 逻辑推导                | 36        |
| 4.5        | 第五步: 结构化设计               | 36        |
| 4.6        | 第六步: 为什么这样设计             | 36        |
| 4.7        | 第七步: 考试常见变式              | 37        |
| 4.8        | 第八步: VHDL 实现             | 38        |
| 4.9        | 第九步: Testbench 验证        | 39        |
| 4.10       | 第十步: 如何快速解题              | 40        |
| <b>第五章</b> | <b>4 位数据比较器</b>          | <b>41</b> |
| 5.1        | 第一步: 解决什么问题              | 41        |
| 5.2        | 第二步: 输入输出关系              | 41        |
| 5.3        | 第三步: 比较逻辑                | 41        |
| 5.4        | 第四步: 逻辑推导                | 42        |
| 5.5        | 第五步: 结构化设计               | 42        |
| 5.6        | 第六步: 为什么这样设计             | 43        |
| 5.7        | 第七步: 考试常见变式              | 43        |
| 5.8        | 第八步: VHDL 实现             | 43        |
| 5.9        | 第九步: Testbench 验证        | 44        |
| 5.10       | 第十步: 如何快速解题              | 45        |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>第六章 4 位加法器</b>                   | <b>46</b> |
| 6.1 第一步：解决什么问题                      | 46        |
| 6.2 第二步：输入输出关系                      | 46        |
| 6.3 第三步：一位全加器——最基本的加法单元             | 46        |
| 6.4 第四步：行波进位加法器（Ripple Carry Adder） | 47        |
| 6.5 第五步：结构化设计                       | 47        |
| 6.6 第六步：为什么这样设计                     | 48        |
| 6.7 第七步：考试常见变式                      | 48        |
| 6.8 第八步：VHDL 实现                     | 49        |
| 6.9 第九步：Testbench 验证                | 50        |
| 6.10 第十步：如何快速解题                     | 51        |
| <b>第七章 级联二选一数据选择器</b>               | <b>52</b> |
| 7.1 第一步：解决什么问题                      | 52        |
| 7.2 第二步：用 2 选 1 MUX 构建 4 选 1 MUX    | 52        |
| 7.3 第三步：真值表                         | 53        |
| 7.4 第四步：逻辑推导                        | 53        |
| 7.5 第五步：结构化设计——通用级联规律               | 53        |
| 7.6 第六步：为什么这样设计                     | 54        |
| 7.7 第七步：考试常见变式                      | 54        |
| 7.8 第八步：VHDL 实现                     | 55        |
| 7.9 第九步：Testbench 验证                | 56        |
| 7.10 第十步：如何快速解题                     | 57        |
| <b>第八章 组合逻辑电路：统一设计套路</b>            | <b>58</b> |
| 8.1 什么是组合逻辑电路                       | 58        |
| 8.2 组合逻辑电路谱系                        | 58        |
| 8.3 统一设计套路                          | 59        |
| 8.4 考试中最高频的组合逻辑考点                   | 59        |
| 8.5 从组合逻辑到时序逻辑                      | 60        |
| <b>第二部分 D 触发器体系</b>                 | <b>61</b> |
| <b>第九章 D 触发器深度解析</b>                | <b>62</b> |
| 9.1 为什么组合逻辑不能存储信息                   | 62        |
| 9.2 为什么需要存储                         | 62        |
| 9.3 什么叫状态？什么叫记忆？                    | 63        |
| 9.4 D 触发器到底保存了什么                    | 63        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| 9.4.1 D 触发器的输入输出 . . . . .                      | 63        |
| 9.5 时钟上升沿发生什么 . . . . .                         | 63        |
| 9.5.1 逐拍分析：D 触发器的一次工作过程 . . . . .               | 64        |
| 9.6 Q(n) 和 Q(n+1) 到底是什么意思 . . . . .             | 64        |
| 9.7 FPGA 中的寄存器资源与 D 触发器关系 . . . . .             | 65        |
| 9.8 D 触发器的 VHDL 实现 . . . . .                    | 65        |
| 9.8.1 VHDL 中的关键点 . . . . .                      | 66        |
| 9.8.2 综合成什么硬件 . . . . .                         | 66        |
| 9.9 D 触发器 + 组合逻辑 = 一切时序电路 . . . . .             | 66        |
| 9.10 Testbench 验证 . . . . .                     | 67        |
| 9.11 D 触发器体系总结 . . . . .                        | 68        |
| <br>                                            |           |
| <b>第三部分 计数器体系</b>                               | <b>69</b> |
| <br>                                            |           |
| <b>第十章 计数器统一框架：从状态机视角理解计数器</b>                  | <b>70</b> |
| 10.1 最重要的一句话 . . . . .                          | 70        |
| 10.2 什么是状态 . . . . .                            | 70        |
| 10.3 什么是状态转移 . . . . .                          | 71        |
| 10.4 为什么计数器本质是状态机 . . . . .                     | 71        |
| 10.5 为什么计数器本质是”当前状态 +1” . . . . .               | 72        |
| 10.6 通用计数器设计流程 . . . . .                        | 72        |
| 10.7 为什么所有计数器本质上是一个问题 . . . . .                 | 73        |
| 10.8 接下来的学习顺序 . . . . .                         | 73        |
| <br>                                            |           |
| <b>第十一章 4 位加法计数器——模 <math>2^N</math> 二进制计数器</b> | <b>74</b> |
| 11.1 应用统一框架 . . . . .                           | 74        |
| 11.2 逐拍状态分析 . . . . .                           | 74        |
| 11.2.1 初始状态 . . . . .                           | 74        |
| 11.2.2 时钟第 1 拍到第 16 拍 . . . . .                 | 75        |
| 11.3 为什么 Q0 翻转最快 . . . . .                      | 75        |
| 11.4 VHDL 实现 . . . . .                          | 76        |
| 11.5 内部寄存器变化过程 . . . . .                        | 76        |
| 11.6 Testbench . . . . .                        | 77        |
| <br>                                            |           |
| <b>第十二章 模 12 加法计数器</b>                          | <b>78</b> |
| 12.1 应用统一框架 . . . . .                           | 78        |
| 12.2 逐拍状态分析 . . . . .                           | 78        |
| 12.2.1 关键问题：为什么模 12 不能自然溢出 . . . . .            | 78        |

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 12.3 模 12 计数器内部硬件结构 . . . . .         | 79        |
| 12.4 VHDL 实现 . . . . .                | 79        |
| 12.5 常见错误分析 . . . . .                 | 80        |
| 12.6 Testbench . . . . .              | 81        |
| <b>第十三章 模 24 计数器</b>                  | <b>82</b> |
| 13.1 应用统一框架 . . . . .                 | 82        |
| 13.2 关键状态分析 . . . . .                 | 82        |
| 13.3 为什么是 5 位 . . . . .               | 82        |
| 13.4 VHDL 实现 . . . . .                | 83        |
| 13.5 与模 12 的比较 . . . . .              | 84        |
| <b>第十四章 模 60 计数器</b>                  | <b>85</b> |
| 14.1 应用统一框架 . . . . .                 | 85        |
| 14.2 模 60 的实际意义 . . . . .             | 85        |
| 14.3 VHDL 实现 . . . . .                | 85        |
| 14.4 三种模值计数器的统一对比 . . . . .           | 86        |
| <b>第十五章 模为任意值的二进制计数器</b>              | <b>87</b> |
| 15.1 通用设计公式 . . . . .                 | 87        |
| 15.2 为什么这个模板适用于任意 N . . . . .         | 87        |
| 15.3 实例：模 7 计数器 . . . . .             | 87        |
| 15.4 实例：模 5 计数器 . . . . .             | 88        |
| 15.5 实例：模 100 计数器 . . . . .           | 88        |
| 15.6 边界情况分析 . . . . .                 | 88        |
| 15.6.1 $N = 2^k$ 的情况 . . . . .        | 88        |
| 15.6.2 $N = 1$ 的情况 . . . . .          | 88        |
| 15.7 考试常见变式 . . . . .                 | 89        |
| 15.8 统一思考题 . . . . .                  | 89        |
| <b>第十六章 模 10 BCD 计数器</b>              | <b>90</b> |
| 16.1 BCD 计数器与二进制计数器的本质区别 . . . . .    | 90        |
| 16.2 一位 BCD 计数器 = 模 10 计数器 . . . . .  | 90        |
| 16.3 逐拍状态分析 . . . . .                 | 91        |
| 16.4 VHDL 实现 . . . . .                | 91        |
| 16.5 BCD 模 10 vs 二进制模 10 . . . . .    | 92        |
| 16.6 BCD 模 10 vs 多位 BCD 计数器 . . . . . | 92        |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>第十七章 模 24 BCD 计数器与模 60 BCD 计数器</b> | <b>93</b>      |
| 17.1 BCD 级联的基本思想                      | 93             |
| 17.2 模 24 BCD 计数器                     | 93             |
| 17.2.1 两种实现方案                         | 93             |
| 17.2.2 方案 A: BCD 级联实现                 | 93             |
| 17.2.3 方案 B: 统一计数                     | 95             |
| 17.3 模 60 BCD 计数器                     | 95             |
| 17.4 BCD 级联的通用模板                      | 97             |
| 17.5 数字钟表的完整结构                        | 97             |
| 17.6 计数器部分总结                          | 98             |
| <br><b>第四部分 分频器体系</b>                 | <br><b>99</b>  |
| <b>第十八章 用计数器设计分频器</b>                 | <b>100</b>     |
| 18.1 什么是分频                            | 100            |
| 18.2 为什么计数器能够分频: 从状态变化过程理解            | 100            |
| 18.2.1 回顾 4 位计数器的状态序列                 | 100            |
| 18.2.2 关键观察                           | 100            |
| 18.3 逐拍分析: 为什么 Q0 天然二分频               | 101            |
| 18.4 逐拍分析: 为什么 Q1 天然四分频               | 101            |
| 18.5 通用规律                             | 102            |
| 18.6 偶数分频                             | 102            |
| 18.6.1 6 分频器设计                        | 102            |
| 18.7 奇数分频                             | 103            |
| 18.7.1 3 分频器设计                        | 103            |
| 18.8 任意整数分频的统一设计流程                    | 105            |
| 18.9 考试常见变式                           | 105            |
| 18.10 分频器与计数器的关系总结                    | 106            |
| <br><b>第五部分 序列发生器体系</b>               | <br><b>107</b> |
| <b>第十九章 用计数器设计序列发生器</b>               | <b>108</b>     |
| 19.1 什么是序列                            | 108            |
| 19.2 为什么计数器可以产生序列                     | 108            |
| 19.3 方案 1: 计数器 + 组合逻辑映射               | 108            |
| 19.3.1 设计序列: 0110 0110 0110 ...       | 108            |
| 19.4 方案 2: 状态机型序列发生器                  | 110            |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| 19.5 方案 3: 移位寄存器型序列发生器 . . . . .   | 110        |
| 19.6 方案 4: ROM/查找表型序列发生器 . . . . . | 110        |
| 19.7 方案比较 . . . . .                | 111        |
| 19.8 考试常见变式 . . . . .              | 111        |
| <b>第六部分 移位寄存器体系</b>                | <b>112</b> |
| <b>第二十章 移位寄存器</b>                  | <b>113</b> |
| 20.1 先建立数据流动的思维模型 . . . . .        | 113        |
| 20.2 逐拍分析: 数据如何移动 . . . . .        | 113        |
| 20.2.1 初始条件 . . . . .              | 113        |
| 20.2.2 时钟第 0 拍 (初始状态) . . . . .    | 113        |
| 20.2.3 时钟第 1 拍上升沿 . . . . .        | 114        |
| 20.2.4 时钟第 2 拍上升沿 . . . . .        | 114        |
| 20.2.5 时钟第 3 拍上升沿 . . . . .        | 114        |
| 20.2.6 时钟第 4 拍上升沿 . . . . .        | 115        |
| 20.2.7 完整数据移动轨迹 . . . . .          | 115        |
| 20.3 核心概念总结 . . . . .              | 115        |
| 20.4 单向移位寄存器: VHDL 实现 . . . . .    | 115        |
| 20.5 双向移位寄存器 . . . . .             | 116        |
| 20.6 带并行装载的移位寄存器 . . . . .         | 117        |
| 20.7 四种输入输出组合 . . . . .            | 118        |
| 20.8 考试常见变式 . . . . .              | 118        |
| 20.9 Testbench . . . . .           | 119        |
| <b>第七部分 环形计数器体系</b>                | <b>121</b> |
| <b>第二十一章 移位寄存器构建环形计数器</b>          | <b>122</b> |
| 21.1 从移位寄存器出发 . . . . .            | 122        |
| 21.2 逐拍分析: 环形计数器如何工作 . . . . .     | 122        |
| 21.2.1 时钟第 0 拍 (初始/复位后) . . . . .  | 122        |
| 21.2.2 时钟第 1 拍上升沿 . . . . .        | 123        |
| 21.2.3 时钟第 2 拍上升沿 . . . . .        | 123        |
| 21.2.4 时钟第 3 拍上升沿 . . . . .        | 124        |
| 21.2.5 时钟第 4 拍上升沿 . . . . .        | 124        |
| 21.2.6 完整的循环过程 . . . . .           | 124        |
| 21.3 环形计数器 vs 普通计数器 . . . . .      | 125        |



|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| 21.4 为什么反馈后形成循环状态 . . . . .      | 125        |
| 21.5 约翰逊计数器（扭环形计数器） . . . . .    | 125        |
| 21.6 VHDL 实现 . . . . .           | 126        |
| 21.6.1 约翰逊计数器 VHDL . . . . .     | 126        |
| 21.7 考试常见变式 . . . . .            | 127        |
| 21.8 Testbench . . . . .         | 127        |
| <br>                             |            |
| <b>第八部分 序列检测器体系</b>              | <b>129</b> |
| <br>                             |            |
| <b>第二十二章 序列检测器——状态机的核心应用</b>     | <b>130</b> |
| 22.1 什么是序列检测器 . . . . .          | 130        |
| 22.2 为什么序列检测器一定是状态机 . . . . .    | 130        |
| 22.3 1011 序列检测器——非重叠检测 . . . . . | 131        |
| 22.3.1 状态定义 . . . . .            | 131        |
| 22.3.2 状态转移图 . . . . .           | 131        |
| 22.3.3 状态转移分析 . . . . .          | 131        |
| 22.3.4 状态转移表 . . . . .           | 132        |
| 22.3.5 VHDL 实现 . . . . .         | 132        |
| 22.4 1101 序列检测器 . . . . .        | 133        |
| 22.5 重叠检测 vs 非重叠检测 . . . . .     | 134        |
| 22.6 考试常见变式 . . . . .            | 134        |
| 22.7 Testbench . . . . .         | 135        |
| <br>                             |            |
| <b>第九部分 VHDL 硬件综合专题</b>          | <b>137</b> |
| <br>                             |            |
| <b>第二十三章 VHDL 硬件综合专题</b>         | <b>138</b> |
| 23.1 学习目标 . . . . .              | 138        |
| 23.2 if-else 综合成什么 . . . . .     | 138        |
| 23.2.1 if-else 级联 . . . . .      | 138        |
| 23.3 case 综合成什么 . . . . .        | 139        |
| 23.4 process 综合成什么 . . . . .     | 139        |
| 23.5 signal 对应什么硬件 . . . . .     | 140        |
| 23.6 variable 对应什么硬件 . . . . .   | 140        |
| 23.7 常见 VHDL 模式的硬件对应 . . . . .   | 141        |
| 23.7.1 计数器代码 → 什么结构 . . . . .    | 141        |
| 23.7.2 移位寄存器代码 → 什么结构 . . . . .  | 141        |
| 23.7.3 状态机代码 → 什么结构 . . . . .    | 142        |

---

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 23.8 VHDL 编码风格对硬件的影响 . . . . . | 142        |
| 23.9 关键综合规则 . . . . .          | 142        |
| <br>                           |            |
| <b>第十部分 考试训练体系</b>             | <b>144</b> |
| <br>                           |            |
| 第二十四章 计数器考试变式题                 | 145        |
| 第二十五章 分频器考试变式题                 | 150        |
| 第二十六章 移位寄存器考试变式题               | 155        |
| 第二十七章 环形计数器考试变式题               | 160        |
| 第二十八章 序列检测器考试变式题               | 165        |
| 28.1 全书总结 . . . . .            | 169        |

# 前言

## 本书的目标

这本书不是一本传统的数字电路教材。

传统教材的写法是：数制 → 逻辑门 → 布尔代数 → 卡诺图 → 组合逻辑 → 时序逻辑 → ...

这种写法的假设是：你有充足的一个学期，需要从零开始建立完整的知识体系。但你的需求不同：

1. 你有一份明确的考试重点电路清单（23 个电路）
2. 你的目标是在考试中取得好成绩
3. 你不需要从零开始学数制，你需要的是围绕这些电路建立知识体系

所以，这本书的写法是：

以电路为主线，反向展开其所涉及的数字电路知识。

电路 → 原理 → 状态变化 → 设计思想 → 设计模板 → VHDL 实现 → 考试变式

## 本书的结构

本书分为十个部分：

**第一部分** 组合逻辑电路体系——编码器、译码器、MUX、比较器、加法器

**第二部分** D 触发器体系——从”为什么需要存储”开始，建立状态与记忆的概念

**第三部分** 计数器体系——用统一框架串起所有模值计数器

**第四部分** 分频器体系——从状态变化解释频率减半的物理过程

**第五部分** 序列发生器体系——多种实现方案比较

**第六部分** 移位寄存器体系——数据流动的逐拍分析

第七部分 环形计数器体系——从移位寄存器推导环形计数器

第八部分 序列检测器体系——状态机的核心应用

第九部分 VHDL 专题——每种 VHDL 写法综合成什么硬件

第十部分 考试训练体系——每类电路 20+ 道变式题

## 如何使用本书

1. 如果你时间充裕：从头到尾，按顺序阅读。
2. 如果你时间紧张：直接跳到对应电路的章节，每章是自包含的。
3. 如果你只需要刷题：直接看第十部分。

## 关于”为什么”

本书最重要的一个原则是：

不讲”是什么”，只讲”为什么”。

每一个设计决策都有原因。

每一个公式都有推导过程。

每一个状态变化都有逐拍分析。

## 关于代码

不要在理解电路之前看代码。

如果你看到一个电路，第一反应是”它的 VHDL 怎么写”，那你就学反了。

正确的顺序是：

1. 理解这个电路要解决什么问题
2. 理解它的输入输出关系
3. 理解它的内部工作原理
4. 理解为什么这样设计
5. 然后，VHDL 只是这些理解的翻译

如果你理解了设计逻辑，任何 VHDL 变式你都能自己写出来。

## 写在前面

这套书可能和你在学校里见过的任何一本数字电路教材都不一样。

它不讲数制，不讲卡诺图，不从逻辑代数开始。

它从你考试要考的 23 个电路开始。

每一个电路，我们不讲废话，只讲三件事：

1. 它为什么存在（解决了什么问题）
2. 它是怎么工作的（原理和状态变化）
3. 怎么用它解题（考试变式和解题模板）

祝考试顺利。

——编者

# 第一部分

## 组合逻辑电路体系

# 第一章 8-3 编码器

## 1.1 第一步：解决什么问题

想象一个场景：你的 FPGA 有 8 个按键，编号 0 到 7。用户按下其中一个按键。

- 如果用 8 根信号线传给处理器，需要 8 个引脚——浪费资源
- 更好的方案：用 3 根信号线传递“哪个按键被按下”的信息
- 因为  $2^3 = 8$ ，3 根线恰好能表示 8 种状态

**编码器（Encoder）的本质：**将  $2^n$  个输入信号，压缩成  $n$  位二进制输出。

**编码器的本质：**编码器 = 信号压缩器：  $2^n$  个输入  $\rightarrow n$  位输出  
8-3 编码器：8 个输入  $\rightarrow 3$  位输出

## 1.2 第二步：输入输出关系

- **输入：** $I_0, I_1, I_2, I_3, I_4, I_5, I_6, I_7$ （8 个输入信号，高电平有效）
- **输出：** $Y_2, Y_1, Y_0$ （3 位二进制编码输出）
- **约束：**任意时刻最多只有一个输入为 1

当  $I_k = 1$ （且其他输入为 0）时，输出  $(Y_2 Y_1 Y_0)$  应该等于  $k$  的二进制表示。

### 1.3 第三步：真值表

| 有效输入      | $Y_2$ | $Y_1$ | $Y_0$ |
|-----------|-------|-------|-------|
| $I_0 = 1$ | 0     | 0     | 0     |
| $I_1 = 1$ | 0     | 0     | 1     |
| $I_2 = 1$ | 0     | 1     | 0     |
| $I_3 = 1$ | 0     | 1     | 1     |
| $I_4 = 1$ | 1     | 0     | 0     |
| $I_5 = 1$ | 1     | 0     | 1     |
| $I_6 = 1$ | 1     | 1     | 0     |
| $I_7 = 1$ | 1     | 1     | 1     |

### 1.4 第四步：逻辑推导

观察真值表，找出每个输出位什么时候为 1：

- $Y_2 = 1$  当  $I_4 = 1$  或  $I_5 = 1$  或  $I_6 = 1$  或  $I_7 = 1$
- $Y_1 = 1$  当  $I_2 = 1$  或  $I_3 = 1$  或  $I_6 = 1$  或  $I_7 = 1$
- $Y_0 = 1$  当  $I_1 = 1$  或  $I_3 = 1$  或  $I_5 = 1$  或  $I_7 = 1$

因此，逻辑表达式为：

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 \quad (1.1)$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 \quad (1.2)$$


$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 \quad (1.3)$$

每个输出位都是若干输入的**逻辑或（OR）**。

### 1.5 第五步：结构化设计

8-3 编码器内部结构：



 

**设计规律：** $Y_k$  的输出 = 所有编号第  $k$  位为 1 的输入的 OR。

- $Y_2$  (bit 2 = 4 的位)：连接  $I_4, I_5, I_6, I_7$  (这些编号的二进制第 2 位都是 1)
- $Y_1$  (bit 1 = 2 的位)：连接  $I_2, I_3, I_6, I_7$
- $Y_0$  (bit 0 = 1 的位)：连接  $I_1, I_3, I_5, I_7$

## 1.6 第六步：为什么这样设计

### 1. 为什么用 OR 门？

观察真值表：对于  $Y_k$ ，任何使  $Y_k = 1$  的输入条件之间是“或”的关系——只要其中任何一个条件满足， $Y_k$  就是 1。

### 2. 为什么输入之间存在约束？

如果两个输入同时为 1，OR 门的输出仍然是 1，但编码结果就错了（对应了另一个不需要的编码）。所以编码器假设同一时刻只有一个输入有效。

### 3. 优先级编码器的改进动机？

当多个输入同时有效时，普通编码器产生错误输出。优先级编码器增加了优先级逻辑——一般编号大的输入优先级高。这需要用 if-else 级联逻辑而非简单 OR 门。

## 1.7 第七步：考试常见变式

### 1. 变式 1：16-4 编码器

将 16 个输入编码为 4 位输出。原理完全相同，只是规模扩大。 $Y_3 = I_8 + I_9 + \dots + I_{15}$ ，以此类推。

### 2. 变式 2：优先级编码器（Priority Encoder）

允许同时多个输入为 1，输出最高优先级输入的编号。这是考试的热门考点。

优先级编码器的真值表（优先级： $I_7 > I_6 > \dots > I_0$ ）：

| $I_7$    | $I_6$    | $I_5$    | ...      | $(Y_2Y_1Y_0)$ |
|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 1        | x        | x        | ...      | 111           |
| 0        | 1        | x        | ...      | 110           |
| 0        | 0        | 1        | ...      | 101           |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\ddots$ | $\vdots$      |

### 3. 变式 3：带使能端的编码器

增加一个 Enable 输入，E=1 时编码器正常工作，E=0 时所有输出为 0。

### 4. 变式 4：输出有效的编码器

增加一个 GS（Group Select）输出，当任何输入有效时 GS=1，否则 GS=0。用于区分“选择了  $I_0$ ”（输出 000）和“没有选择”（输出也是 000）。

### 5. 变式 5：低电平有效的编码器

输入和输出都是低电平有效（即 0 表示有效，1 表示无效）。逻辑门类型可能需要相应改变。

## 1.8 第八步：VHDL 实现

### 1.8.1 普通 8-3 编码器

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity encoder_8to3 is
5      port (
6          I : in  std_logic_vector(7 downto 0);
7          Y : out std_logic_vector(2 downto 0)
8      );

```

```

9  end encoder_8to3;
10
11 architecture behavioral of encoder_8to3 is
12 begin
13     process(I)
14     begin
15         case I is
16             when "00000001" => Y <= "000";
17             when "00000010" => Y <= "001";
18             when "00000100" => Y <= "010";
19             when "00001000" => Y <= "011";
20             when "00010000" => Y <= "100";
21             when "00100000" => Y <= "101";
22             when "01000000" => Y <= "110";
23             when "10000000" => Y <= "111";
24             when others      => Y <= "000";
25         end case;
26     end process;
27 end behavioral;

```

Listing 1.1: 8-3 编码器 VHDL 实现 (if-else 版本)

## 1.8.2 优先级编码器

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity priority_encoder_8to3 is
5      port (
6          I : in  std_logic_vector(7 downto 0);
7          Y : out std_logic_vector(2 downto 0);
8          GS: out std_logic
9      );
10 end priority_encoder_8to3;
11
12 architecture behavioral of priority_encoder_8to3 is
13 begin
14     process(I)
15     begin
16         GS <= '1';
17         if I(7) = '1' then Y <= "111";
18         elsif I(6) = '1' then Y <= "110";
19         elsif I(5) = '1' then Y <= "101";
20         elsif I(4) = '1' then Y <= "100";

```

```

21     elsif I(3) = '1' then Y <= "011";
22     elsif I(2) = '1' then Y <= "010";
23     elsif I(1) = '1' then Y <= "001";
24     elsif I(0) = '1' then Y <= "000";
25     else
26         Y <= "000";
27         GS <= '0'; -- 无有效输入
28     end if;
29 end process;
30 end behavioral;

```

Listing 1.2: 8-3 优先级编码器（使用 if-else 级联）

## 1.9 第九步：Testbench 验证

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity encoder_8to3_tb is
5  end encoder_8to3_tb;
6
7  architecture test of encoder_8to3_tb is
8      signal I : std_logic_vector(7 downto 0);
9      signal Y : std_logic_vector(2 downto 0);
10
11     component encoder_8to3 is
12     port (
13         I : in  std_logic_vector(7 downto 0);
14         Y : out std_logic_vector(2 downto 0)
15     );
16 end component;
17 begin
18     uut: encoder_8to3 port map (I, Y);
19
20     stimulus: process
21     begin
22         -- 测试每个输入
23         I <= "00000001"; wait for 10 ns;
24         I <= "00000010"; wait for 10 ns;
25         I <= "00000100"; wait for 10 ns;
26         I <= "00001000"; wait for 10 ns;
27         I <= "00010000"; wait for 10 ns;
28         I <= "00100000"; wait for 10 ns;

```

```

29     I <= "01000000"; wait for 10 ns;
30     I <= "10000000"; wait for 10 ns;
31     -- 无输入
32     I <= "00000000"; wait for 10 ns;
33     wait;
34 end process;
35 end test;

```

Listing 1.3: 8-3 编码器 Testbench

验证要点:

- $I_0$  有效时,  $Y = 000$
- $I_7$  有效时,  $Y = 111$
- 中间值按二进制递增

## 1.10 第十步：如何快速解题

### 编码器快速解题法:

1. 确定输入输出数量:  $2^n$  输入对应  $n$  位输出
2. 写表达式: 第  $k$  个输出位 = 所有编号中该位为 1 的输入的 OR
3. 优先级编码器: 用 if-else 级联, 优先级从高到低
4. 常考陷阱:  $I_0$  有效时输出 000, 需要 GS 信号区分“无输入”

秒杀口诀: 每个输出位 = 输入编号该位为 1 的所有输入的 OR。

举例:

- 4-2 编码器:  $Y_1 = I_2 + I_3$ ,  $Y_0 = I_1 + I_3$
- 16-4 编码器:  $Y_3 = I_8 + I_9 + \cdots + I_{15}$ ,  $Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 + I_{12} + I_{13} + I_{14} + I_{15}$

规律推广: 对于  $2^n$ - $n$  编码器,  $Y_k = \sum I_i$ , 其中  $i$  的二进制表示中第  $k$  位为 1。

## 第二章 3-8 译码器

### 2.1 第一步：解决什么问题

译码器是编码器的逆过程。

编码器：8 个输入  $\rightarrow$  3 位输出（压缩）

译码器：3 位输入  $\rightarrow$  8 个输出（展开）

想象一个场景：处理器用 3 根地址线选择 8 个外设中的一个。当处理器输出地址“101”时，第 5 号外设被选中（对应输出线变高），其余外设保持非选中状态。

**译码器的本质：**译码器 = 信号展开器： $n$  位输入  $\rightarrow 2^n$  个输出

3-8 译码器：3 位输入  $\rightarrow$  8 个输出，恰好一个输出被激活

### 2.2 第二步：输入输出关系

- **输入：** $A_2, A_1, A_0$ （3 位地址输入）
- **输出：** $Y_0, Y_1, \dots, Y_7$ （8 个输出，通常高电平有效）
- **功能：**当输入  $(A_2 A_1 A_0) = k$  时， $Y_k = 1$ ，所有其他输出为 0

## 2.3 第三步：真值表

| $A_2$<br>$Y_0$ | $A_1$ | $A_0$ | $Y_7$ | $Y_6$ | $Y_5$ | $Y_4$ | $Y_3$ | $Y_2$ | $Y_1$ |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0              | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     |
| 0              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0              | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     |
| 0              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 0              | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     |
| 0              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1              | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| 0              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1              | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1              | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 1              | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

## 2.4 第四步：逻辑推导

译码器的每个输出对应输入的一个最小项：

$$Y_0 = \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} = m_0 \quad (2.1)$$

$$Y_1 = \overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot A_0 = m_1 \quad (2.2)$$

$$Y_2 = \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} = m_2 \quad (2.3)$$

$$Y_3 = \overline{A_2} \cdot A_1 \cdot A_0 = m_3 \quad (2.4)$$

$$Y_4 = A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} = m_4 \quad (2.5)$$

$$Y_5 = A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot A_0 = m_5 \quad (2.6)$$


$$Y_6 = A_2 \cdot A_1 \cdot \overline{A_0} = m_6 \quad (2.7)$$

$$Y_7 = A_2 \cdot A_1 \cdot A_0 = m_7 \quad (2.8)$$

**关键观察：**每个输出是一个 3 输入 AND 门！对于给定输入组合，恰好一个 AND 门的所有输入都为 1（原变量或反变量），所以该 AND 门输出 1。

## 2.5 第五步：结构化设计

译码器内部结构 = 8 个 3 输入 AND 门 + 3 个反相器：

 

**设计规律：**每个 AND 门输入端根据该输出的二进制编号选择原变量或反变量。

- $Y_5$  (101):  $A_2$  原变量 ·  $\overline{A_1}$  反变量 ·  $A_0$  原变量
- $Y_3$  (011):  $\overline{A_2}$  反变量 ·  $A_1$  原变量 ·  $A_0$  原变量

**一般规则：**对于  $Y_k$ ，如果  $k$  的第  $i$  位是 0，则取  $\overline{A_i}$ ；如果第  $i$  位是 1，则取  $A_i$ 。

## 2.6 第六步：为什么这样设计

### 1. 为什么每个输出恰好是一个 AND 门？

AND 门的特性：**所有输入必须为 1，输出才为 1。**译码器的需求恰好是：对于输入组合  $(A_2A_1A_0)$  恰好等于某个特定值时，对应的输出线才为 1。AND 门天然实现了这个“完全匹配”检测。

### 2. 为什么需要反相器？

因为输入信号可能是 0。例如：当  $(A_2A_1A_0) = 000$  时，要检测“ $A_2 = 0$  且  $A_1 = 0$  且  $A_0 = 0$ ”，必须使用  $\overline{A_2} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$  —— 需要三个反相器。

### 3. 译码器与编码器的对偶关系？

编码器：输入线号 → 二进制编码（多对 1 的 OR）译码器：二进制编码 → 输出线号（1 对多的 AND 展开）

这正是“编码”与“译码”的本质区别。

## 2.7 第七步：考试常见变式

### 1. 变式 1：低电平有效译码器（如 74LS138）



输入仍是高电平有效，但输出是低电平有效（选中时输出 0，未选中时输出 1）。此时将 AND 门换成 NAND 门即可，有时输出端还有小圆圈标记。

74LS138 还包含三个使能端： $G_1$ （高有效）， $\overline{G_{2A}}$  和  $\overline{G_{2B}}$ （低有效）。这几乎是必考题！

## 2. 变式 2：用译码器实现任意逻辑函数

**核心考点：**译码器的输出是所有最小项。任何组合逻辑函数都可以表示为若干最小项的 OR。

例如：实现  $F(A, B, C) = \sum m(1, 3, 5, 7)$ （即  $F = C$ ）

解法：将  $Y_1, Y_3, Y_5, Y_7$  通过一个 OR 门连接即可。

## 3. 变式 3：用 3-8 译码器构建 4-16 译码器

使用两片 3-8 译码器 + 片选信号。高位地址作为片选，选择使用哪一个 3-8 译码器。

## 4. 变式 4：用译码器做地址译码

在存储器或外设选择中的应用。 $n$  位地址输入， $2^n$  个片选信号输出。

## 5. 变式 5：显示译码器（BCD-7 段译码器）

将 4 位 BCD 码译为 7 段数码管的驱动信号。每个输出段也是一个最小项组合的逻辑函数。

# 2.8 第八步：VHDL 实现

## 2.8.1 普通 3-8 译码器（高电平有效）

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity decoder_3to8 is
5     port (
6         A : in  std_logic_vector(2 downto 0);
7         Y : out std_logic_vector(7 downto 0)
8     );
9 end decoder_3to8;
10
11 architecture behavioral of decoder_3to8 is
12 begin
13     process(A)
```

```

14  begin
15      case A is
16          when "000" => Y <= "00000001";
17          when "001" => Y <= "00000010";
18          when "010" => Y <= "00000100";
19          when "011" => Y <= "00001000";
20          when "100" => Y <= "00010000";
21          when "101" => Y <= "00100000";
22          when "110" => Y <= "01000000";
23          when "111" => Y <= "10000000";
24          when others => Y <= "00000000";
25      end case;
26  end process;
27  end behavioral;

```

Listing 2.1: 3-8 译码器（case 实现）

## 2.8.2 74LS138 风格（低电平有效 + 使能端）

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity decoder_74ls138 is
5      port (
6          A : in  std_logic_vector(2 downto 0);
7          G1 : in  std_logic;
8          G2A_n : in  std_logic;
9          G2B_n : in  std_logic;
10         Y_n : out std_logic_vector(7 downto 0)  -- 低电平有效
11     );
12 end decoder_74ls138;
13
14 architecture behavioral of decoder_74ls138 is
15     signal enable : std_logic;
16 begin
17     enable <= G1 and (not G2A_n) and (not G2B_n);
18
19     process(A, enable)
20     begin
21         if enable = '0' then
22             Y_n <= "11111111";  -- 禁止：所有输出无效
23         else
24             case A is
25                 when "000" => Y_n <= "11111110";

```

```
26         when "001" => Y_n <= "11111101";
27         when "010" => Y_n <= "11111011";
28         when "011" => Y_n <= "11110111";
29         when "100" => Y_n <= "11101111";
30         when "101" => Y_n <= "11011111";
31         when "110" => Y_n <= "10111111";
32         when "111" => Y_n <= "01111111";
33         when others => Y_n <= "11111111";
34     end case;
35 end if;
36 end process;
37 end behavioral;
```

Listing 2.2: 74LS138 风格译码器

## 2.9 第九步：Testbench 验证

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity decoder_3to8_tb is
5  end decoder_3to8_tb;
6
7  architecture test of decoder_3to8_tb is
8      signal A : std_logic_vector(2 downto 0);
9      signal Y : std_logic_vector(7 downto 0);
10
11     component decoder_3to8 is
12     port (
13         A : in  std_logic_vector(2 downto 0);
14         Y : out std_logic_vector(7 downto 0)
15     );
16 end component;
17 begin
18     uut: decoder_3to8 port map (A, Y);
19
20     stimulus: process
21     begin
22         for i in 0 to 7 loop
23             A <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 3));
24             wait for 10 ns;
25         end loop;
26         wait;
```

```
27     end process;  
28 end test;
```

Listing 2.3: 3-8 译码器 Testbench

## 2.10 第十步：如何快速解题

### 译码器快速解题法：

1. 写输出表达式：  $Y_k = \prod A_i^{b_i}$ ，其中  $b_i$  是  $k$  的二进制第  $i$  位（0 取反，1 取原）
2. 用译码器实现逻辑函数：将函数表示为最小项之和，将对应输出端用 OR 门连接
3. 级联译码器：高位地址  $\rightarrow$  片选信号，低位地址  $\rightarrow$  各片译码器的输入
4. 有效电平：高有效用 AND，低有效用 NAND

秒杀口诀：每个输出 = 一个最小项 = 一个 AND 门（输入原/反变量取决于编号）。

最常考：用 3-8 译码器 + OR 门实现任意 3 变量逻辑函数。

例子：实现  $F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 4, 6)$  解：  $F = Y_0 + Y_2 + Y_4 + Y_6$ （将四个输出通过 OR 门连接）

## 第三章 BCD 译码器

### 3.1 第一步：解决什么问题

计算机内部使用二进制运算，但人类需要看到十进制数字。

**问题：**FPGA 内部计算结果是 4 位二进制（0000 到 1111），如何在 7 段数码管上显示为人类可读的十进制数字（0 到 9）？

**方案：**将 4 位 BCD 码（Binary-Coded Decimal）转换为 7 段数码管的驱动信号。

**BCD 码：**用 4 位二进制数表示一个十进制数字。


- $0 \rightarrow 0000$
- $1 \rightarrow 0001$
- $2 \rightarrow 0010$
- ...
- $9 \rightarrow 1001$

注意：1010 到 1111（10 到 15）在 BCD 中是非法的，不应出现。

### 3.2 第二步：输入输出关系

- **输入：** $A_3, A_2, A_1, A_0$ （4 位 BCD 码，表示 0-9）
- **输出：** $a, b, c, d, e, f, g$ （7 段，每一段控制数码管的一段 LED）

7 段数码管的段命名：

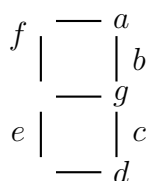

### 3.3 第三步：真值表

| $A_3$ | $A_2$ | $A_1$ | $A_0$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ | $e$ | $f$ | $g$ | 显示 |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0  |
| 0     | 0     | 0     | 1     | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1  |
| 0     | 0     | 1     | 0     | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 2  |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 3  |
| 0     | 1     | 0     | 0     | 0   | 1   | 1   | 0   | 0   | 1   | 1   | 4  |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 1   | 0   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 5  |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1   | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 6  |
| 0     | 1     | 1     | 1     | 1   | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 7  |
| 1     | 0     | 0     | 0     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 8  |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 1   | 1   | 1   | 1   | 0   | 1   | 1   | 9  |

对于 1010 到 1111 (10-15)，输出通常全部熄灭（全 0）或显示特定模式（取决于设计）。

### 3.4 第四步：逻辑推导

每一段都是一个 4 变量组合逻辑函数。以  $a$  段为例：

$a = 1$  当输入为：0(0000), 2(0010), 3(0011), 5(0101), 6(0110), 7(0111), 8(1000), 9(1001)

即： $a = \sum m(0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9)$

卡诺图化简后（此处省略卡诺图步骤，这是我们有意跳过的部分），得到：

$$a = A_3 + A_1 + \overline{A_2} \cdot \overline{A_0} + A_2 \cdot A_0 \quad (3.1)$$

$$b = \overline{A_2} + \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} + A_1 \cdot A_0 \quad (3.2)$$

$$c = \overline{A_1} + A_0 + A_2 \quad (3.3)$$

$$d = \overline{A_2} \cdot \overline{A_0} + A_1 \cdot \overline{A_0} + \overline{A_2} \cdot A_1 + A_2 \cdot \overline{A_1} \cdot A_0 \quad (3.4)$$

$$e = \overline{A_2} \cdot \overline{A_0} + A_1 \cdot \overline{A_0} \quad (3.5)$$


$$f = A_3 + \overline{A_1} \cdot \overline{A_0} + A_2 \cdot \overline{A_1} + A_2 \cdot \overline{A_0} \quad (3.6)$$

$$g = A_3 + \overline{A_2} \cdot A_1 + A_1 \cdot \overline{A_0} + A_2 \cdot \overline{A_1} \quad (3.7)$$

但在考试中，你不会也不需要手算这些表达式。考试更可能考的是理解 BCD 译码器的功能和使用方法。
 
### 3.5 第五步：结构化设计

BCD-7 段译码器 = 7 个 4 变量组合逻辑函数，每个函数通过 ROM/查找表实现：



输入：4 位 BCD → 查表 → 输出：7 段控制信号

### 3.6 第六步：为什么这样设计

#### 1. 为什么用查找表而非单独的门电路？

7 段译码器涉及 7 个 4 变量函数。如果每个都用门电路实现，需要大量 AND 门和 OR 门。使用 ROM（ $16 \times 7 = 112$  bits）更简洁，这也是 FPGA 中 LUT（查找表）的实际实现方式。

#### 2. 为什么 1010-1111 是非法输入？

BCD 码的定义：4 位二进制只使用前 10 个编码（0000-1001）。后 6 个编码（1010-1111）不表示任何十进制数字，是非法 BCD 码。好的设计应该对所有输入都定义行为（全部熄灭或显示异常标记）。

#### 3. 与普通 3-8 译码器的本质区别？

3-8 译码器：每个输出是一个最小项（3 输入 AND）BCD-7 段译码器：每个输出是多个最小项之和（4 输入的组合逻辑函数）

所以 BCD-7 段译码器本质上是 7 个独立的组合逻辑函数。

### 3.7 第七步：考试常见变式

#### 1. 变式 1：多位 BCD 显示

多个 BCD 译码器 + 多个 7 段数码管，实现多位数显示。通常配合动态扫描技术（快速轮流点亮各数码管，利用人眼视觉暂留）。

#### 2. 变式 2：带锁存功能的 BCD 译码器

输入锁存：在 LE（Latch Enable）信号控制下锁存当前 BCD 输入，数码管保持显示不变。这在需要稳定显示时非常有用。

### 3. 变式 3：共阳极 vs 共阴极数码管

共阳极：所有 LED 阳极接一起（接 VCC），段驱动需要低电平点亮（输出 0 = 亮）

共阴极：所有 LED 阴极接一起（接 GND），段驱动需要高电平点亮（输出 1 = 亮）

两种类型的输出值恰好互为反码。

### 4. 变式 4：计数 + 显示系统

这是考试常见综合题：计数器产生 BCD 码 → BCD 译码器 → 7 段数码管显示。  
考察对整个数字系统流程的理解。

### 5. 变式 5：16 进制显示译码器

输入 0-15（全 4 位二进制），输出 0-9 + A-F。比 BCD 译码器多 6 个有效输入状态。

## 3.8 第八步：VHDL 实现

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity bcd_7seg is
5      port (
6          bcd : in  std_logic_vector(3 downto 0);
7          seg : out std_logic_vector(6 downto 0)  -- a,b,c,d,e,f,g
8      );
9  end bcd_7seg;
10
11 architecture behavioral of bcd_7seg is
12 begin
13     process(bcd)
14     begin
15         case bcd is
16             when "0000" => seg <= "1111110";  -- 0
17             when "0001" => seg <= "0110000";  -- 1
18             when "0010" => seg <= "1101101";  -- 2
19             when "0011" => seg <= "1111001";  -- 3
20             when "0100" => seg <= "0110011";  -- 4
21             when "0101" => seg <= "1011011";  -- 5
22             when "0110" => seg <= "1011111";  -- 6
23             when "0111" => seg <= "1110000";  -- 7
24             when "1000" => seg <= "1111111";  -- 8
25             when "1001" => seg <= "1111011";  -- 9
26             when others => seg <= "0000000";  -- 全灭
```



```
27     end case;  
28 end process;  
29 end behavioral;
```

Listing 3.1: BCD-7 段译码器 (case 版本)

### 3.9 第九步: Testbench 验证

```
1  library ieee;  
2  use ieee.std_logic_1164.all;  
3  
4  entity bcd_7seg_tb is  
5  end bcd_7seg_tb;  
6  
7  architecture test of bcd_7seg_tb is  
8      signal bcd : std_logic_vector(3 downto 0);  
9      signal seg : std_logic_vector(6 downto 0);  
10  
11     component bcd_7seg is  
12     port (  
13         bcd : in  std_logic_vector(3 downto 0);  
14         seg : out std_logic_vector(6 downto 0)  
15     );  
16     end component;  
17 begin  
18     uut: bcd_7seg port map (bcd, seg);  
19  
20     stimulus: process  
21     begin  
22         for i in 0 to 15 loop  
23             bcd <= std_logic_vector(to_unsigned(i, 4));  
24             wait for 10 ns;  
25         end loop;  
26         wait;  
27     end process;  
28 end test;
```

Listing 3.2: BCD-7 段译码器 Testbench

## 3.10 第十步：如何快速解题

### BCD 译码器快速解题法：

1. **case 实现是标准答案**：在 VHDL 中用 case 列举 10 个有效输入，不需要推导门级表达式
2. **注意有效电平**：共阳极（0 亮）vs 共阴极（1 亮），输出值互为反码
3. **非法输入处理**：1010-1111 用 when others，全灭或显示特定标记
4. **综合题**：计数器 + 译码器 + 数码管 = 经典考试题

## 第四章 4 选 1 数据选择器 (MUX)

### 4.1 第一步：解决什么问题

想象一个场景：你需要从 4 个数据源中选择 1 个传给后续电路。

- 不是同时传 4 个——那需要 4 条数据通路
- 而是：用 2 根选择线指定“要哪一个”，1 根数据线输出

**MUX 的本质：**数据选择器 (Multiplexer, MUX) = 一个受控的多路开关  
 $2^n$  个数据输入  $\rightarrow n$  条选择线  $\rightarrow 1$  个输出  
选择线决定“哪一路数据通向输出”

### 4.2 第二步：输入输出关系

4 选 1 MUX:

- 数据输入:  $D_0, D_1, D_2, D_3$
- 选择输入:  $S_1, S_0$  (2 位, 选择哪个数据输入)
- 输出:  $Y$
- 功能:  $Y = D_{(S_1 S_0)}$

### 4.3 第三步：真值表

| $S_1$ | $S_0$ | $Y$   |
|-------|-------|-------|
| 0     | 0     | $D_0$ |
| 0     | 1     | $D_1$ |
| 1     | 0     | $D_2$ |
| 1     | 1     | $D_3$ |

## 4.4 第四步：逻辑推导

从真值表可以写出：


$$Y = \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot D_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot D_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot D_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot D_3 \quad (4.1)$$

**关键观察：**MUX 的每个选择组合对应一个乘积项。

- 选择线产生最小项 ( $\overline{S_1} \cdot \overline{S_0}$ ,  $\overline{S_1} \cdot S_0$  等)
- 每个数据输入与其对应的最小项 AND
- 所有结果 OR 起来
 
## 4.5 第五步：结构化设计

4 选 1 MUX 内部结构 = 4 个 3 输入 AND 门 + 1 个 4 输入 OR 门 + 2 个反相器：



## 4.6 第六步：为什么这样设计

### 1. 为什么 MUX 是“万能”的组合逻辑？

因为 MUX 输出 =  $\sum$  (选择最小项 · 数据输入)。

如果把数据输入当作“该最小项是否参与”的控制：

- $D_k = 1$ ：该最小项参与（函数包含此最小项）

- $D_k = 0$ : 该最小项不参与

所以: 任何  $n$  变量逻辑函数都可以用一个  $2^n$  选 1 MUX 实现!

只需将函数真值表的输出列接到 MUX 的数据输入端。

## 2. 为什么 MUX 能节省资源?

将”多路数据”变成”一路分时复用”——不需要为每路数据各建一条独立通路。这是时分复用的基本思想。

## 3. MUX 与译码器的关系?

译码器产生所有  $2^n$  个最小项 ( $n$  输入  $\rightarrow 2^n$  输出), MUX 选择其中一个输出。实际上,  $\text{MUX} = \text{译码器} + \text{AND-OR}$  结构。

# 4.7 第七步: 考试常见变式

## 1. 变式 1: 用 MUX 实现任意逻辑函数 (必考!)

方法: 将函数的变量接选择线, 真值表的输出值接数据输入。

例: 实现  $F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 4, 6, 7)$

用 8 选 1 MUX:  $D_0 = 1, D_1 = 1, D_2 = 0, D_3 = 0, D_4 = 1, D_5 = 0, D_6 = 1, D_7 = 1$

降维技巧: 用  $2^{n-1}$  选 1 MUX 实现  $n$  变量函数

选择线只接  $n - 1$  个变量, 第  $n$  个变量 (或其反变量) 接到某些数据输入端。

例: 用 4 选 1 MUX 实现 3 变量函数  $F(A, B, C)$

将 A,B 接选择线  $S_1, S_0$ , C (或其反) 接到某些数据输入端。

## 2. 变式 2: 双 4 选 1 MUX (8 选 1 功能)

两片 4 选 1 MUX + 一片 2 选 1 MUX = 8 选 1 MUX。

## 3. 变式 3: 带使能端的 MUX

使能端  $E=0$  时, 输出固定为 0 (或高阻态), 无论选择线是什么。

## 4. 变式 4: MUX 扩展

$n$  选 1 MUX 可以通过级联构建更大的 MUX。例如: 4 片 4 选 1 MUX + 1 片 4 选 1 MUX = 16 选 1 MUX。

## 4.8 第八步：VHDL 实现

```
1  -- 方式1: with-select (最简洁)
2  architecture with_select of mux4to1 is
3  begin
4      with S select
5          Y <= D(0) when "00",
6              D(1) when "01",
7              D(2) when "10",
8              D(3) when "11",
9              '0'   when others;
10 end with_select;
11
12 -- 方式2: when-else (条件信号赋值)
13 architecture when_else of mux4to1 is
14 begin
15     Y <= D(0) when S = "00" else
16         D(1) when S = "01" else
17         D(2) when S = "10" else
18         D(3) when S = "11" else
19         '0';
20 end when_else;
21
22 -- 方式3: process + case
23 architecture proc_case of mux4to1 is
24 begin
25     process(S, D)
26     begin
27         case S is
28             when "00" => Y <= D(0);
29             when "01" => Y <= D(1);
30             when "10" => Y <= D(2);
31             when "11" => Y <= D(3);
32             when others => Y <= '0';
33         end case;
34     end process;
35 end proc_case;
```

Listing 4.1: 4 选 1 MUX (多种实现方式)

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mux4to1 is
```

```

5   port (
6       D : in  std_logic_vector(3 downto 0);
7       S : in  std_logic_vector(1 downto 0);
8       Y : out std_logic
9   );
10  end mux4to1;

```

Listing 4.2: 完整 4 选 1 MUX 实体

## 4.9 第九步: Testbench 验证

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mux4to1_tb is
5  end mux4to1_tb;
6
7  architecture test of mux4to1_tb is
8      signal D : std_logic_vector(3 downto 0);
9      signal S : std_logic_vector(1 downto 0);
10     signal Y : std_logic;
11
12     component mux4to1 is
13     port (
14         D : in  std_logic_vector(3 downto 0);
15         S : in  std_logic_vector(1 downto 0);
16         Y : out std_logic
17     );
18     end component;
19     begin
20         uut: mux4to1 port map (D, S, Y);
21
22         stimulus: process
23         begin
24             D <= "1010";  -- 固定数据输入
25             S <= "00"; wait for 10 ns;  -- Y = D0 = 0
26             S <= "01"; wait for 10 ns;  -- Y = D1 = 1
27             S <= "10"; wait for 10 ns;  -- Y = D2 = 0
28             S <= "11"; wait for 10 ns;  -- Y = D3 = 1
29             wait;
30         end process;
31     end test;

```

Listing 4.3: 4 选 1 MUX Testbench

## 4.10 第十步：如何快速解题

### MUX 快速解题法：

1. 用 MUX 实现逻辑函数：真值表的输出列 = MUX 的数据输入列（这是最快的做法）
2. 降维法： $n$  变量函数  $\rightarrow$  用  $2^{n-1}$  选 1 MUX。剩余的 1 个变量（或其反）接数据输入
3. 级联扩展：小 MUX + 小 MUX = 大 MUX
4. VHDL：with-select 是最简洁的 MUX 写法，综合结果就是 MUX 硬件

### 秒杀必考题：用 MUX 实现逻辑函数

题：用 8 选 1 MUX 实现  $F(A, B, C) = \sum m(0, 3, 5, 6)$

解： $D_0 = 1, D_1 = 0, D_2 = 0, D_3 = 1, D_4 = 0, D_5 = 1, D_6 = 1, D_7 = 0$



## 第五章 4 位数据比较器

### 5.1 第一步：解决什么问题

比较两个二进制数的大小关系。

这是数字系统中非常基础的操作：CPU 的跳转指令（BEQ, BNE, BLT, BGT）本质上就是在做数值比较。

**比较器的本质：**比较器 = 判断  $A$  和  $B$  的大小关系

三个输出： $A > B$ 、 $A = B$ 、 $A < B$ （互斥，任意时刻恰好一个为 1）

### 5.2 第二步：输入输出关系

4 位比较器：

- **数据输入：** $A_3A_2A_1A_0$ （4 位）， $B_3B_2B_1B_0$ （4 位）
- **级联输入：** $I_{A>B}$ ,  $I_{A=B}$ ,  $I_{A<B}$ （用于级联多片比较器）
- **输出：** $Y_{A>B}$ ,  $Y_{A=B}$ ,  $Y_{A<B}$

### 5.3 第三步：比较逻辑

比较两个多位二进制数的方法：从高位到低位逐位比较。

1. 先看最高位（MSB） $A_3$  vs  $B_3$ 
  - 如果  $A_3 > B_3$ （即  $A_3 = 1, B_3 = 0$ ），则  $A > B$ ，比较结束
  - 如果  $A_3 < B_3$ （即  $A_3 = 0, B_3 = 1$ ），则  $A < B$ ，比较结束
  - 如果  $A_3 = B_3$ ，则 继续看下一位
2. 然后看  $A_2$  vs  $B_2$ （同上逻辑）
3. 然后看  $A_1$  vs  $B_1$

4. 最后看  $A_0$  vs  $B_0$ 

这完全类比人类比较两个数字的方法：先看最高位，相等再看次高位。

## 5.4 第四步：逻辑推导

一位比较器的基本单元：

- $A_i > B_i$ :  $A_i \cdot \overline{B_i}$
- $A_i < B_i$ :  $\overline{A_i} \cdot B_i$
- $A_i = B_i$ :  $\overline{A_i \oplus B_i}$  (XNOR)

多位比较器 = 从高位到低位的级联比较：

$$\begin{aligned} A > B &= (A_3 > B_3) + (A_3 = B_3) \cdot (A_2 > B_2) \\ &\quad + (A_3 = B_3) \cdot (A_2 = B_2) \cdot (A_1 > B_1) \\ &\quad + (A_3 = B_3) \cdot (A_2 = B_2) \cdot (A_1 = B_1) \cdot (A_0 > B_0) \end{aligned} \quad (5.1)$$


即：在更高位全部相等的前提下，看当前位谁大谁小。

$$A = B = (A_3 = B_3) \cdot (A_2 = B_2) \cdot (A_1 = B_1) \cdot (A_0 = B_0) \quad (5.2)$$

$$A < B = (\text{对称逻辑}) \quad (5.3)$$

## 5.5 第五步：结构化设计

比较器内部结构 = 逐位比较单元 + 优先级逻辑：

 

关键设计思想：优先级从高到低。高位比较的结果优先级最高。

## 5.6 第六步：为什么这样设计

### 1. 为什么从高位到低位？

因为高位的权重更大。 $A_3 = 1$  表示  $A \geq 8$ ，而  $A_0 = 1$  只表示  $A \geq 1$ 。高位 1 比特的差异可以压倒低位所有比特的差异。

这和十进制完全一样：比较 9321 和 9211，百位  $2 > 1$  就确定了大小，不需要再看十位和个位。

### 2. 为什么需要级联输入端？

单芯片 4 位比较器不够用时（例如需要比较 8 位或 16 位数），多片级联。级联输入接收低位比较器的结果，当高位相等时输出级联输入的值。

### 3. 比较器的根本限制？

组合逻辑比较器随着位宽增加，门延迟增加（每级 AND 串联）。对于大位宽（如 32 位、64 位），现代设计中常用减法器 + 标志位来判断大小（但这是另一个话题了）。

## 5.7 第七步：考试常见变式

### 1. 变式 1：8 位比较器（用两片 4 位比较器级联）

低位比较器的输出接到高位比较器的级联输入端。当高位相等时，结果由低位决定。

### 2. 变式 2：只输出“相等”的比较器

只需要  $A = B$  信号。实现最简单：每一位都相等（XNOR），然后全部 AND。

### 3. 变式 3：比较器 + MUX 实现取最大值/最小值

比较器判断大小，MUX 选择较大的（或较小的）数输出。这在排序、中值滤波等应用中很常见。

### 4. 变式 4：带使能的比较器

使能端控制比较器是否工作；不工作时所有输出为 0。

## 5.8 第八步：VHDL 实现

```
1 library ieee;  
2 use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
3
4 entity comparator_4bit is
5   port (
6     A      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
7     B      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
8     A_gt   : out std_logic;
9     A_eq   : out std_logic;
10    A_lt   : out std_logic
11  );
12 end comparator_4bit;
13
14 architecture behavioral of comparator_4bit is
15 begin
16   process(A, B)
17   begin
18     -- 默认值
19     A_gt <= '0';
20     A_eq <= '0';
21     A_lt <= '0';
22
23     if A > B then
24       A_gt <= '1';
25     elsif A = B then
26       A_eq <= '1';
27     else
28       A_lt <= '1';
29     end if;
30   end process;
31 end behavioral;
```

Listing 5.1: 4 位比较器 VHDL 实现

**VHDL 的关键优势：**直接用 `if A > B` 比较运算符，综合工具会自动生成合适的比较器硬件。不需要手写门级逻辑。

## 5.9 第九步：Testbench 验证

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity comparator_4bit_tb is
5 end comparator_4bit_tb;
6
```

```
7 architecture test of comparator_4bit_tb is
8   signal A, B : std_logic_vector(3 downto 0);
9   signal A_gt, A_eq, A_lt : std_logic;
10
11   component comparator_4bit is
12     port (
13       A      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
14       B      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
15       A_gt   : out std_logic;
16       A_eq   : out std_logic;
17       A_lt   : out std_logic
18     );
19   end component;
20 begin
21   uut: comparator_4bit port map (A, B, A_gt, A_eq, A_lt);
22
23   stimulus: process
24   begin
25     -- A > B
26     A <= "1010"; B <= "0101"; wait for 10 ns;
27     -- A = B
28     A <= "1100"; B <= "1100"; wait for 10 ns;
29     -- A < B
30     A <= "0011"; B <= "1100"; wait for 10 ns;
31     wait;
32   end process;
33 end test;
```

Listing 5.2: 比较器 Testbench

## 5.10 第十步：如何快速解题

### 比较器快速解题法：

1. **VHDL 解法**：直接用 >, =, < 运算符，综合工具自动处理
2. **门级解法**：从高位到低位，用”前级相等 AND 本级比较”的级联结构
3. **级联题**：低位输出 → 高位级联输入
4. **常考**：比较器 + MUX 组合题（找最大/最小值）

## 第六章 4 位加法器

### 6.1 第一步：解决什么问题

加法是所有算术运算的基础。

- 减法 = 加法（补码）
- 乘法 = 重复加法
- 除法 = 重复减法 = 重复加法
- ALU 的核心 = 加法器

加法器的本质：加法器 = 实现两个二进制数的加法

$$A + B + C_{in} = Sum + C_{out}$$

每一位：三个输入（ $A_i, B_i, C_{in}$ ）、两个输出（ $Sum_i, C_{out}$ ）

### 6.2 第二步：输入输出关系

4 位加法器：

- 数据输入： $A_3A_2A_1A_0$ （4 位）， $B_3B_2B_1B_0$ （4 位）， $C_{in}$
- 数据输出： $S_3S_2S_1S_0$ （4 位和）， $C_{out}$ （进位输出）
- 功能： $A + B + C_{in} = C_{out}S_3S_2S_1S_0$ （5 位结果）

### 6.3 第三步：一位全加器——最基本的加法单元

在讨论 4 位加法器之前，必须先理解 1 位全加器（Full Adder, FA）。

1 位全加器真值表：

| $A_i$ | $B_i$ | $C_{in}$ | $S_i$ | $C_{out}$ |
|-------|-------|----------|-------|-----------|
| 0     | 0     | 0        | 0     | 0         |
| 0     | 0     | 1        | 1     | 0         |
| 0     | 1     | 0        | 1     | 0         |
| 0     | 1     | 1        | 0     | 1         |
| 1     | 0     | 0        | 1     | 0         |
| 1     | 0     | 1        | 0     | 1         |
| 1     | 1     | 0        | 0     | 1         |
| 1     | 1     | 1        | 1     | 1         |


逻辑表达式：

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{in} \quad (\text{三输入异或}) \quad (6.1)$$

$$C_{out} = A_i B_i + A_i C_{in} + B_i C_{in} \quad (\text{三中取二的多数表决}) \quad (6.2)$$

## 6.4 第四步：行波进位加法器（Ripple Carry Adder）

将 4 个 1 位全加器串联起来：

 

**关键特点：**每个 FA 的  $C_{out}$  接到下一个 FA 的  $C_{in}$ 。进位像水波一样从低位向高位逐级传递。

因此得名：**Ripple Carry**（行波进位/脉动进位）。

## 6.5 第五步：结构化设计

4 位行波进位加法器 = 4 个 FA + 进位链：

- 每位独立计算本位的  $S_i$  和  $C_{i+1}$
- 进位  $C_i$  从低位传到高位
- 最关键的路径 = 进位链路径（从  $C_{in}$  到  $C_{out}$  经过 4 个 FA）

延迟分析：

- 每个 FA 的进位延迟 = 2 个门延迟 (1 个 AND + 1 个 OR)
- 4 位加法器进位延迟 =  $4 \times 2 = 8$  个门延迟
- $S_3$  需要等  $C_3$  稳定后才能计算

## 6.6 第六步：为什么这样设计

### 1. 为什么进位要逐位传递？

因为低位的结果（是否有进位）直接影响高位的计算。这是二进制的内在性质：加法有进位传播。

### 2. 行波进位的优缺点？

优点：结构简单、面积小 缺点：速度慢（进位链延迟随位宽线性增长）

### 3. 为什么还有超前进位加法器（Carry Lookahead）？

为突破行波进位速度限制而设计——提前并行计算所有进位，不等待进位传递。但考试通常只考行波进位。

## 6.7 第七步：考试常见变式

### 1. 变式 1：8 位/16 位加法器（级联 4 位加法器）

低位加法器的  $C_{out}$  接到高位加法器的  $C_{in}$ 。

### 2. 变式 2：减法器（用加法器实现减法）

$$A - B = A + (\sim B + 1) = A + \text{补码}(B)$$

将 B 取反， $C_{in} = 1$ ，则： $A + (\sim B) + 1 = A - B$ 。

### 3. 变式 3：加法器 + 寄存器 = 累加器

每个时钟周期： $ACC \leftarrow ACC + Input$ ——计数器的基础！

### 4. 变式 4：带溢出检测的加法器

溢出条件（有符号数）：两个正数相加得负数，或两个负数相加得正数。

$$Overflow = (A_3 \odot B_3) \cdot (A_3 \oplus S_3) \quad (\text{最高位的符号变化})$$

### 5. 变式 5：BCD 加法器

二进制加法后如果结果  $> 9$ ，则 +6 修正。 $C_{out} = (S > 9)$  或  $(C_{out\_binary} = 1)$ 。



## 6.8 第八步：VHDL 实现

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_unsigned.all; -- 需要此包以支持算术运算
4
5 entity adder_4bit is
6     port (
7         A      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
8         B      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
9         Cin     : in  std_logic;
10        Sum     : out std_logic_vector(3 downto 0);
11        Cout    : out std_logic
12    );
13 end adder_4bit;
14
15 architecture behavioral of adder_4bit is
16     signal result : std_logic_vector(4 downto 0);
17 begin
18     result <= ('0' & A) + ('0' & B) + Cin;
19     Sum    <= result(3 downto 0);
20     Cout   <= result(4);
21 end behavioral;
```

Listing 6.1: 4 位加法器 VHDL 实现（行为级）

```
1 architecture structural of adder_4bit is
2     signal carry : std_logic_vector(4 downto 0);
3
4     component full_adder is
5         port (A, B, Cin : in std_logic; Sum, Cout : out std_logic);
6     end component;
7 begin
8     carry(0) <= Cin;
9
10    gen_fa: for i in 0 to 3 generate
11        fa_i: full_adder port map (
12            A      => A(i),
13            B      => B(i),
14            Cin     => carry(i),
15            Sum     => Sum(i),
16            Cout    => carry(i+1)
17        );
18    end generate;
```

```

19
20     Cout <= carry(4);
21 end structural;

```

Listing 6.2: 结构级实现（4 个全加器级联）

## 6.9 第九步：Testbench 验证

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  entity adder_4bit_tb is
6  end adder_4bit_tb;
7
8  architecture test of adder_4bit_tb is
9      signal A, B, Sum : std_logic_vector(3 downto 0);
10     signal Cin, Cout : std_logic;
11
12     component adder_4bit is
13     port (
14         A      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
15         B      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
16         Cin    : in  std_logic;
17         Sum    : out std_logic_vector(3 downto 0);
18         Cout   : out std_logic
19     );
20     end component;
21 begin
22     uut: adder_4bit port map (A, B, Cin, Sum, Cout);
23
24     stimulus: process
25     begin
26         Cin <= '0';
27         A <= "0011"; B <= "0101"; wait for 10 ns;  -- 3+5=8
28         A <= "1010"; B <= "0110"; wait for 10 ns;  -- 10+6=16 -> Cout=1
29         A <= "1111"; B <= "0001"; wait for 10 ns;  -- 15+1=16 -> Cout=1
30         A <= "0000"; B <= "0000"; wait for 10 ns;  -- 0+0=0
31         wait;
32     end process;
33 end test;

```

Listing 6.3: 4 位加法器 Testbench

## 6.10 第十步：如何快速解题

### 加法器快速解题法：

1. 行为级 VHDL：直接用 + 运算符，最简洁
2. 结构级：generate 循环实例化 FA，进位链串联
3. 减法： $\sim B + 1 + A = A - B$
4. 常考组合：加法器 + 寄存器 = 累加器（计数器的基础！）
5. 溢出判断：有符号数用  $C_n \oplus C_{n-1}$ ，无符号数用  $C_{out}$

## 第七章 级联二选一数据选择器

### 7.1 第一步：解决什么问题

单个 2 选 1 MUX 只能从 2 路数据中选择 1 路。如果要从更多路数据中选择，怎么办？

方案：用多个 2 选 1 MUX 级联，构建更大的 MUX。


**级联 MUX 的本质：**用最基础的 2 选 1 MUX 作为构建单元，通过分层选择的方式扩展选择能力。

2 选 1  $\rightarrow$  4 选 1  $\rightarrow$  8 选 1  $\rightarrow$  16 选 1  $\rightarrow$  ...

### 7.2 第二步：用 2 选 1 MUX 构建 4 选 1 MUX

先看 2 选 1 MUX 的基本符号： $Y = \bar{S} \cdot D_0 + S \cdot D_1$

用 3 个 2 选 1 MUX 构建 4 选 1 MUX：

 

工作原理：

- $S_0$  控制第一层两个 MUX：分别从  $(D_0, D_1)$  和  $(D_2, D_3)$  中各选一个
- $S_1$  控制第二层 MUX：从第一层两个结果中选一个
- 结果： $(S_1, S_0)$  决定了选择  $D_0, D_1, D_2, D_3$  中的哪一个

### 7.3 第三步：真值表

| $S_1$ | $S_0$ | 第一层左 MUX 输出 | 第一层右 MUX 输出 | 最终输出 $Y$ |
|-------|-------|-------------|-------------|----------|
| 0     | 0     | $D_0$       | $D_2$       | $D_0$    |
| 0     | 1     | $D_1$       | $D_3$       | $D_1$    |
| 1     | 0     | $D_0$       | $D_2$       | $D_2$    |
| 1     | 1     | $D_1$       | $D_3$       | $D_3$    |

### 7.4 第四步：逻辑推导

级联 MUX 的逻辑表达式可以通过代入法推导：

第一层输出：

$$F_0 = \overline{S_0} \cdot D_0 + S_0 \cdot D_1 \quad (7.1)$$

$$F_1 = \overline{S_0} \cdot D_2 + S_0 \cdot D_3 \quad (7.2)$$

第二层输出：

$$Y = \overline{S_1} \cdot F_0 + S_1 \cdot F_1 \quad (7.3)$$

$$= \overline{S_1} \cdot (\overline{S_0} \cdot D_0 + S_0 \cdot D_1) + S_1 \cdot (\overline{S_0} \cdot D_2 + S_0 \cdot D_3) \quad (7.4)$$

$$= \overline{S_1} \cdot \overline{S_0} \cdot D_0 + \overline{S_1} \cdot S_0 \cdot D_1 + S_1 \cdot \overline{S_0} \cdot D_2 + S_1 \cdot S_0 \cdot D_3 \quad (7.5)$$

这正是标准 4 选 1 MUX 的逻辑表达式！证明级联等价于一个完整的  $2^n$  选 1 MUX。

### 7.5 第五步：结构化设计——通用级联规律

树形结构：

- 第一层： $2^{n-1}$  个 2 选 1 MUX（用最低位  $S_0$  选择）
- 第二层： $2^{n-2}$  个 2 选 1 MUX（用  $S_1$  选择）
- ...
- 第  $n$  层：1 个 2 选 1 MUX（用最高位  $S_{n-1}$  选择）

总 MUX 数量： $2^n - 1$  个 2 选 1 MUX。

## 7.6 第六步：为什么这样设计

### 1. 为什么 2 选 1 是基础构建块？

2 选 1 MUX 是最简单的 MUX（1 位选择线），在 FPGA 中通常对应一个 LUT（查找表）。任何更大的 MUX 都可以由 2 选 1 MUX 级联构建。

### 2. 树形结构的深层意义？

每一层将数据组数减半：

- 输入： $2^n$  路数据
- 第一层后： $2^{n-1}$  路
- 第二层后： $2^{n-2}$  路
- ...
- 第  $n$  层后：1 路（最终输出）

这本质上是锦标赛淘汰赛的结构——每一轮淘汰一半。

### 3. 延迟分析：

级联 MUX 的关键路径（从数据输入到输出）经过  $n$  级 2 选 1 MUX。每级延迟约 1-2 个门延迟。

## 7.7 第七步：考试常见变式

### 1. 变式 1：用 2 选 1 MUX 构建 8 选 1 MUX

需要  $2^3 - 1 = 7$  个 2 选 1 MUX。三层结构：4+2+1。

### 2. 变式 2：用 4 选 1 MUX 构建 16 选 1 MUX

5 片 4 选 1 MUX：4 片第一层 + 1 片第二层（作为最终选择）。

### 3. 变式 3：不对称级联

例如：用 1 片 4 选 1 + 1 片 2 选 1 构建 6 选 1 MUX（实际数据输入不足  $2^n$  个时的处理方法）。

### 4. 变式 4：MUX 树实现逻辑函数

将逻辑函数的变量从低位到高位接选择线，用 MUX 树实现多变量函数。这是 MUX 做通用逻辑的关键应用。

## 7.8 第八步：VHDL 实现

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mux2to1 is
5      port (
6          D0, D1 : in  std_logic;
7          S      : in  std_logic;
8          Y      : out std_logic
9      );
10 end mux2to1;
11
12 architecture behavioral of mux2to1 is
13 begin
14     Y <= D0 when S = '0' else D1;
15 end behavioral;
16
17 -- =====
18
19 library ieee;
20 use ieee.std_logic_1164.all;
21
22 entity mux4to1_cascade is
23     port (
24         D : in  std_logic_vector(3 downto 0);
25         S : in  std_logic_vector(1 downto 0);
26         Y : out std_logic
27     );
28 end mux4to1_cascade;
29
30 architecture structural of mux4to1_cascade is
31     signal F0, F1 : std_logic;  -- 第一层输出
32
33     component mux2to1 is
34         port (D0, D1 : in std_logic; S : in std_logic; Y : out std_logic)
35         ;
36     end component;
37
38 begin
39     -- 第一层: S(0) 选择
40     mux_a: mux2to1 port map (D(0), D(1), S(0), F0);
41     mux_b: mux2to1 port map (D(2), D(3), S(0), F1);
42
43     -- 第二层: S(1) 选择
44     mux_c: mux2to1 port map (F0, F1, S(1), Y);

```

```
42 end structural;
```

Listing 7.1: 用 2 选 1 MUX 级联构建 4 选 1 MUX（结构级）

## 7.9 第九步：Testbench 验证

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity mux4to1_cascade_tb is
5  end mux4to1_cascade_tb;
6
7  architecture test of mux4to1_cascade_tb is
8      signal D : std_logic_vector(3 downto 0);
9      signal S : std_logic_vector(1 downto 0);
10     signal Y : std_logic;
11
12     component mux4to1_cascade is
13     port (
14         D : in  std_logic_vector(3 downto 0);
15         S : in  std_logic_vector(1 downto 0);
16         Y : out std_logic
17     );
18     end component;
19 begin
20     uut: mux4to1_cascade port map (D, S, Y);
21
22     stimulus: process
23     begin
24         D <= "1010";
25         S <= "00"; wait for 10 ns;  -- Y=D0=0
26         S <= "01"; wait for 10 ns;  -- Y=D1=1
27         S <= "10"; wait for 10 ns;  -- Y=D2=0
28         S <= "11"; wait for 10 ns;  -- Y=D3=1
29         wait;
30     end process;
31 end test;
```

Listing 7.2: 级联 MUX Testbench



## 7.10 第十步：如何快速解题

### 级联 MUX 快速解题法：

1.  $n$  选 1 MUX 所需 2 选 1 MUX 数目  $= n - 1$
2. 树形结构：每层将数据组数减半
3. 选择位分配：最低位控制第一层，最高位控制最后一层
4. 关键路径  $= n$  级 2 选 1 MUX 延迟 ( $n = \log_2(N)$ )

秒杀：用 2 选 1 MUX 构建任意 MUX 的公式

$2^n$  选 1 MUX 需要  $(2^n - 1)$  个 2 选 1 MUX，分  $n$  层。第  $k$  层（从 1 开始）有  $2^{n-k}$  个 MUX，由  $S_{k-1}$  控制。

# 第八章 组合逻辑电路：统一设计套路

## 8.1 什么是组合逻辑电路

回顾我们学过的 7 个电路，它们有一个共同特征：

**组合逻辑电路的定义：**输出仅由当前输入决定，与历史状态无关。

没有记忆、没有反馈、没有时钟。

给定输入  $\rightarrow$  直接得到输出（经过一定的门延迟）。

## 8.2 组合逻辑电路谱系

所有组合逻辑电路可以分为三类：

### 1. 编码/译码类

- 编码器（8-3）： $2^n \rightarrow n$  压缩，OR 逻辑
- 译码器（3-8）： $n \rightarrow 2^n$  展开，AND 逻辑（最小项）
- BCD 译码器：4 位 BCD  $\rightarrow$  7 段显示

编码器和译码器是互为逆过程。

### 2. 数据通路类

- MUX（4 选 1）：选择数据来源
- 级联 MUX：从小 MUX 构建大 MUX

MUX 是组合逻辑的”万能积木”——任何组合逻辑函数都可以用 MUX 实现。

### 3. 运算类

- 比较器：判断  $A > B, A = B, A < B$ ，从高位到低位优先级
- 加法器： $A + B + C_{in}$ ，进位链串联

## 8.3 统一设计套路

当你面对一个需要设计组合逻辑电路的考试题时，按以下步骤：

### 组合逻辑电路统一设计流程：

1. **明确输入输出**：几个输入？几位？几个输出？每位含义？
2. **列真值表**：穷举所有输入组合，写出对应输出
3. **推导逻辑表达式**：从真值表提取每个输出位的逻辑函数
4. **选择实现方式**：
  - 门级实现：手写与或表达式
  - MUX 实现：真值表输出列接到 MUX 数据输入端
  - 译码器 +OR 实现：最小项之和
  - VHDL 实现：case / with-select / if-else（推荐！）
5. **写 VHDL**：case 覆盖所有情况，when others 兜底
6. **验证**：检查边界条件

## 8.4 考试中最高频的组合逻辑考点

1. **用 MUX 实现任意逻辑函数（必考）**  
 $2^n$  选 1 MUX 实现  $n$  变量函数：选择线接变量，数据输入接函数值
2. **用译码器 +OR 门实现任意逻辑函数（必考）**  
译码器产生所有最小项，OR 门选择需要的项
3. **优先级编码器的 VHDL 实现（常考）**  
if-else 级联：优先级从高到低
4. **74LS138 使能端级联扩展（常考）**  
高位地址做片选，低位地址接输入
5. **加法器 + 寄存器 = 累加器（承上启下）**  
这是从组合逻辑过渡到时序逻辑的关键桥梁

## 8.5 从组合逻辑到时序逻辑

到目前为止，所有电路都有一个根本限制：

**组合逻辑不能存储信息。**

电路的输出只取决于当前输入。当输入消失或改变，旧的结果就丢失了。

这不是设计缺陷——这是组合逻辑的本质。

如果我们需要”记住”一个值，需要存储”当前状态”，那就必须引入**时序逻辑**。

而这个过渡的桥梁就是——**D 触发器**。

组合逻辑 + 存储单元（D 触发器）= 时序逻辑 = 状态机

这将在第二部分详细展开。

## 第二部分


### **D** 触发器体系

## 第九章 D 触发器深度解析

### 9.1 为什么组合逻辑不能存储信息

让我们做一个思维实验。

假设你想”记住”数字 5。你用一个组合逻辑电路产生输出 5：

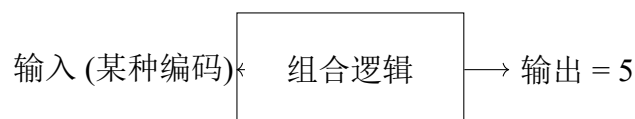

**问题来了：**如果切断输入（或输入改变），5 就消失了。

组合逻辑的输出**始终等于** $f(\text{输入})$ 。没有输入就没有输出。输出不能独立于输入而存在。

**组合逻辑的根本限制：**组合逻辑 = 无记忆电路

输出  $(t) = f(\text{输入}(t))$ ——输出在任何时刻都直接由当前输入决定。  
它不能脱离输入而独立”保持”一个值。

### 9.2 为什么需要存储

数字系统中大量的操作需要”记住”值：

- 计数器需要记住”当前计到几了”
- 寄存器需要记住”上次存了哪个数”
- 状态机需要记住”我当前在哪个状态”
- 累加器需要记住”累加和是多少”

这些都是”信息需要跨越时间而保持”的场景。

**跨越时间** = 记忆 = 存储 = 需要一种能”保持”信息的元件。

## 9.3 什么叫状态？什么叫记忆？

[状态] **状态** = 系统在某个时刻的全部内部信息的快照。

时钟驱动下，状态的变迁构成了时序电路的行为。

[记忆] **记忆** = 在输入消失后，信息仍然被保留的能力。

D 触发器的记忆：在时钟上升沿捕获 D 输入，之后即使 D 改变，Q 输出保持上一次捕获的值不变，直到下一个时钟上升沿。

## 9.4 D 触发器到底保存了什么

**D 触发器的本质：D 触发器是一个 1-bit 存储单元。**

- 它在每个时钟上升沿“采样”D 输入的值
- 将采样到的值保持到输出 Q 上
- 这个值一直保持到下一个时钟上升沿

### 9.4.1 D 触发器的输入输出

- **D (Data)**: 数据输入——下一个时钟沿要存储什么值
- **CLK (Clock)**: 时钟信号——决定“什么时候”采样
- **Q**: 数据输出——当前存储的值
- $\bar{Q}$ : Q 的反相（部分 D 触发器有此输出）

## 9.5 时钟上升沿发生什么

当时钟从 0 变 1 的那一瞬间（上升沿  $\uparrow$ ），D 触发器做一件事：

采样 D 的值  $\rightarrow$  锁存到内部  $\rightarrow$  驱动到 Q 输出

在上升沿之前：Q 保持旧值（上一次采样时的 D 值）

在上升沿那一瞬间：Q 更新为新值（当前 D 的值）

在上升沿之后：即使 D 变化，Q 保持不变（直到下一个上升沿）

9.5.1 逐拍分析：D 触发器的一次工作过程

假设初始状态：Q = 0。

D 触发器单次采样过程：

| 时刻     | CLK    | D     | Q                |
|--------|--------|-------|------------------|
| 上升沿到达前 | 0      | 1     | 0（保持旧值）          |
| 上升沿瞬间  | 0→1（↑） | 1     | 1（采样并更新！）        |
| 上升沿之后  | 1      | 0     | 1（保持采样值，不理 D 变化） |
| 上升沿之后  | 1      | x（任意） | 1（仍然保持）          |
| 下一次上升沿 | 0→1（↑） | 0     | 0（采样新的 D 值！）     |

关键洞察：

- 在非上升沿时刻，D 可以随便变化，Q 纹丝不动
- 只有上升沿那一瞬间，D 的值被”捕获”
- 捕获后 Q 保持该值，像一个”时间冻结”的样本

9.6 Q(n) 和 Q(n+1) 到底是什么意思

这是数字逻辑中最核心的概念之一：

[Q(n) vs Q(n+1)]

- Q(n) = 第 n 个时钟周期内（上升沿之后），触发器的**当前**输出
- Q(n+1) = 第 n+1 个时钟上升沿到达后，触发器的**下一个**输出


Q(n) 和 Q(n+1) 之间恰好差一个时钟周期。

对于 D 触发器：

$$Q(n+1) = D(n)$$

(9.1)

含义：下一个时钟上升沿之后 Q 的值 = 当前上升沿时采样的 D 值。

 




## 9.7 FPGA 中的寄存器资源与 D 触发器关系

**FPGA 寄存器的本质：**FPGA 中的”寄存器”(Register/Flip-Flop) 就是一个 D 触发器。

- 每个 LE (Logic Element) /Slice 包含若干个 D 触发器
- 当你在 VHDL 中写 `signal x : std_logic` 并在 `process` 中赋值，综合器就把 `x` 映射到一个 D 触发器
- `std_logic_vector(7 downto 0) = 8 个 D 触发器并排`

总结关系：

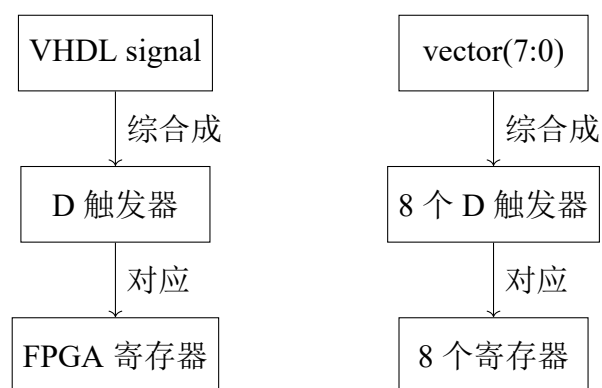

## 9.8 D 触发器的 VHDL 实现

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity dff is
5      port (
6          clk    : in  std_logic;
7          rst_n  : in  std_logic;  -- 异步复位（低有效）
8          D      : in  std_logic;
9          Q      : out std_logic
10     );
11 end dff;
12
13 architecture behavioral of dff is
14 begin
15     process(clk, rst_n)
16     begin
17         if rst_n = '0' then

```

```

18     Q <= '0';           -- 异步复位
19     elsif rising_edge(clk) then
20         Q <= D;         -- 时钟上升沿：采样D并输出到Q
21     end if;
22 end process;
23 end behavioral;


```

Listing 9.1: D 触发器 VHDL 实现（带异步复位）

### 9.8.1 VHDL 中的关键点

1. process(clk, rst\_n): 敏感信号列表包含 CLK 和复位
2. if rst\_n = '0' then: 异步复位优先——复位不受时钟控制
3. elsif rising\_edge(clk) then: 这才是“边沿触发”——只有在上升沿才执行
4. Q <= D: 这是 D 触发器的核心行为—— $Q(n+1) = D(n)$

### 9.8.2 综合成什么硬件

 


内部：主从锁存器结构

## 9.9 D 触发器 + 组合逻辑 = 一切时序电路

现在我们有：

- **组合逻辑**：能做计算，但不能存储
- **D 触发器**：能存储 1 bit，但不能计算

把它们结合起来：

 

这就构成了状态机！

**Q（状态输出）** → 组合逻辑计算 → 产生新的 D → 下一个时钟沿存入 D 触发器 → 新状态！

这就是所有同步时序电路的核心结构。

**时序电路核心模型：**

当前状态  $\xrightarrow{\text{组合逻辑}}$  下一状态  $\xrightarrow{\text{时钟沿}}$  存入 D 触发器

时钟驱动状态向前流动。每个时钟周期，状态更新一次。

## 9.10 Testbench 验证

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity dff_tb is
5  end dff_tb;
6
7  architecture test of dff_tb is
8      signal clk, rst_n, D, Q : std_logic;
9      constant clk_period : time := 20 ns;
10
11     component dff is
12         port (clk, rst_n, D : in std_logic; Q : out std_logic);
13     end component;
14 begin
15     uut: dff port map (clk, rst_n, D, Q);
16
17     -- 时钟生成
18     clk_process: process
19     begin
20         clk <= '0'; wait for clk_period/2;
  
```

```
21     clk <= '1'; wait for clk_period/2;
22 end process;
23
24 -- 测试序列
25 stimulus: process
26 begin
27     rst_n <= '0'; D <= '0'; wait for 30 ns; -- 复位
28     rst_n <= '1';          wait for 5 ns;
29
30     D <= '1'; wait for clk_period; -- 上升沿采样 D=1
31     D <= '0'; wait for clk_period; -- 上升沿采样 D=0
32     D <= '1'; D <= '0' after 5 ns; -- 在非上升沿改变 D (Q 不会变)
33     wait for clk_period;
34     wait;
35 end process;
36 end test;
```

Listing 9.2: D 触发器 Testbench

## 9.11 D 触发器体系总结

1. 一个 D 触发器 = 1 bit 存储：能记住一个二进制位
2. 时钟沿触发：只有在上升沿（或下降沿）才采样和更新
3.  $Q(n+1) = D(n)$ ：D 触发器的特征方程，一切推导的基础
4. N 个 D 触发器并排：可以存储 N 位数据（寄存器）
5. 组合逻辑 + D 触发器：构成一切同步时序电路

下一步：将 D 触发器串联起来——得到计数器、移位寄存器、状态机等一切有趣的电路。

# 第三部分

## 计数器体系

# 第十章 计数器统一框架：从状态机视角理解计数器

## 10.1 最重要的一句话

计数器的本质：计数器就是一个状态机，它的状态转移函数是：

$$\text{下一状态} = \text{当前状态} + 1 \quad (\text{模 } N)$$

计数器不是”一个能计数的东西”，而是”一个状态在 0 到 N-1 之间循环的时序电路”。

## 10.2 什么是状态

回顾 D 触发器：每个 D 触发器保存 1 bit 信息。

4 个 D 触发器并排：



$$\times 1 \quad \times 2 \quad \times 4 \quad \times 8$$

$$\text{存储的值} = 8 \times Q_3 + 4 \times Q_2 + 2 \times Q_1 + 1 \times Q_0$$

**状态** = 这四个 Q 值在某个时刻的具体组合。

例如：

- 状态”5” =  $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0101$
- 状态”12” =  $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 1100$
- 状态”0” =  $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$

### 10.3 什么是状态转移

**状态转移：**在时钟沿驱动下，系统从当前状态变为下一个状态。  
计数器中的状态转移规则只有一条：

如果当前状态 =  $i$   ( $i < N - 1$ )  
  
则下一状态 =  $i + 1$   
  
如果当前状态 =  $N - 1$   
  
则下一状态 = 0


$N$  = 模值——计数器在 0 到  $N-1$  之间循环。

### 10.4 为什么计数器本质是状态机

状态机有三个要素：

- 1. **当前状态：**计数器当前计数值
- 2. **状态转移函数：** $S_{next} = (S_{current} + 1) \bmod N$
- 3. **时钟驱动：**每个时钟上升沿，状态更新一次

计数器完美符合状态机的定义。

 

## 10.5 为什么计数器本质是“当前状态 +1”


这听起来像废话——但这恰恰是最重要的理解。

计数器的核心操作是：

$$\text{Reg}[3:0] \leftarrow \text{Reg}[3:0] + 1 \quad (10.1)$$

用硬件实现：

 1. **寄存器**（D 触发器组）存储当前计数值（当前状态）
2. **加法器**（组合逻辑）计算“当前状态 + 1”（下一状态）
3. **时钟沿**到来时，加法器的输出存入寄存器（状态更新）



反馈环：状态 → +1 → 下一状态 → 存回寄存器

这个反馈环是计数器（以及所有状态机）的硬件本质。

## 10.6 通用计数器设计流程

**通用计数器设计流程——适用于任何模值：**

1. **确定模值 N**：计数器从 0 计到 N-1，共 N 个状态
2. **确定寄存器位宽 k**： $k = \lceil \log_2 N \rceil$ （能满足表示 N-1 的最小位数）
3. **设计状态转移**：当前状态 + 1（这是所有二进制计数器的共同逻辑）
4. **设计回零条件**：当当前状态 = N-1 时（这是不同计数器的唯一区别）
  - 进位置 1（表示一轮计数完成）
  - 下一状态 = 0
5. **验证状态完整性**：确保从 0 到 N-1 的每个状态都能正确转移，且状态 N 不会出现
6. **转换成 VHDL**：
  - 标准写法：if rising\_edge(clk) then count <= count + 1;
  - 加上清零条件：if count = N-1 then count <= 0;



## 10.7 为什么所有计数器本质上是一个问题

看下面几个需求：

- ”设计一个模 12 计数器”： $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow 11 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$
- ”设计一个模 24 计数器”： $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow 23 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$
- ”设计一个模 60 计数器”： $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow 59 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$

它们的区别只有一个：清零条件不同。

- 模 12：count = 11 时清零（即 1100 时回零）
- 模 24：count = 23 时清零（即 10111 时回零）
- 模 60：count = 59 时清零（即 111011 时回零）

除此之外，其余所有逻辑完全相同！

这就是为什么我们要建立一个统一框架来理解所有计数器。

## 10.8 接下来的学习顺序

在建立了统一框架之后，我们将用这个框架统一推导：

- **4 位计数器**（模 16， $N = 2^4$ ）——最基础
- **模 12 计数器**—— $N = 12$ ，需要 4 位 + 回零逻辑
- **模 24 计数器**—— $N = 24$ ，需要 5 位 + 回零逻辑
- **模 60 计数器**—— $N = 60$ ，需要 6 位 + 回零逻辑
- **模为任意值的计数器**——通用设计方法
- **BCD 计数器**（模 10，B 个位/十位分开编码）
- **BCD 模 24/模 60**——多位 BCD 级联

你会发现它们都是从同一个模板稍加修改得到的。

# 第十一章 4 位加法计数器——模 $2^N$ 二进制计数器

## 11.1 应用统一框架

1. 模值  $N$ :  $N = 2^4 = 16$  (4 位二进制能表示 0 到 15)
2. 寄存器位宽  $k$ :  $k = 4$  (Q3 Q2 Q1 Q0)
3. 状态转移:  $\text{count} \leftarrow \text{count} + 1$
4. 回零条件: 当  $\text{count} = 1111$  (15) 时, 下一状态自动归 0
  - 注意: 4 位二进制  $1111 + 1 = 10000$  (5 位), 但寄存器只有 4 位, 最高位 (进位) 自然丢弃
  - 所以不需要显式清零——自然溢出就是模 16

## 11.2 逐拍状态分析

这是全书第一个需要逐拍分析的电路。请仔细看每个时钟周期内发生了什么。

### 11.2.1 初始状态

时钟第 0 拍 (初始):

- $Q_3Q_2Q_1Q_0 = 0000$  (状态 0)
- 加法器计算:  $0000 + 1 = 0001$
- $D_3D_2D_1D_0 = 0001$  (准备好下一状态)

11.2.2 时钟第 1 拍到第 16 拍

4 位计数器完整 16 拍：

| 时钟拍 | 上升沿前 Q 值 | 加法器输出 (Q+1) | 上升沿后 Q 值    | 十进制 | 进位       |
|-----|----------|-------------|-------------|-----|----------|
| 1   | 0000     | 0001        | <b>0001</b> | 1   | 0        |
| 2   | 0001     | 0010        | <b>0010</b> | 2   | 0        |
| 3   | 0010     | 0011        | <b>0011</b> | 3   | 0        |
| 4   | 0011     | 0100        | <b>0100</b> | 4   | 0        |
| 5   | 0100     | 0101        | <b>0101</b> | 5   | 0        |
| 6   | 0101     | 0110        | <b>0110</b> | 6   | 0        |
| 7   | 0110     | 0111        | <b>0111</b> | 7   | 0        |
| 8   | 0111     | 1000        | <b>1000</b> | 8   | 0        |
| 9   | 1000     | 1001        | <b>1001</b> | 9   | 0        |
| 10  | 1001     | 1010        | <b>1010</b> | 10  | 0        |
| 11  | 1010     | 1011        | <b>1011</b> | 11  | 0        |
| 12  | 1011     | 1100        | <b>1100</b> | 12  | 0        |
| 13  | 1100     | 1101        | <b>1101</b> | 13  | 0        |
| 14  | 1101     | 1110        | <b>1110</b> | 14  | 0        |
| 15  | 1110     | 1111        | <b>1111</b> | 15  | 0        |
| 16  | 1111     | 0000        | <b>0000</b> | 0   | <b>1</b> |

关键观察：

- 第 16 拍：1111 + 1 = 10000，但在 4 位寄存器中只保存低 4 位（0000），进位自然的被丢弃
- 计数器不需要任何清零逻辑就能自动归零——因为 4 位自然溢出
- 这就是模 16 的本质：利用  $2^N$  的自然溢出

11.3 为什么 Q0 翻转最快

观察 Q0（最低位）的变化：

0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ...

Q0 在每个时钟周期都翻转！频率 =  $f_{clk}/2$ 。

观察 Q1 的变化：

0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, ...

Q1 每两个时钟周期翻转一次！频率 =  $f_{clk}/4$ 。

观察 Q2 的变化：频率 =  $f_{clk}/8$ 。

规律： $Q_k$  的频率 =  $f_{clk}/2^{k+1}$ 。

这就是分频器的原理——我们将在第四部分详细展开。

## 11.4 VHDL 实现

```


1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  entity counter_4bit is
6      port (
7          clk      : in  std_logic;
8          rst_n    : in  std_logic;
9          count    : out std_logic_vector(3 downto 0);
10         carry    : out std_logic  -- 计数一轮完成标志
11     );
12 end counter_4bit;
13
14 architecture behavioral of counter_4bit is
15     signal cnt : std_logic_vector(3 downto 0);
16 begin
17     process(clk, rst_n)
18     begin
19         if rst_n = '0' then
20             cnt <= (others => '0');
21         elsif rising_edge(clk) then
22             cnt <= cnt + 1;  -- 自然溢出, 1111+1=0000
23         end if;
24     end process;
25
26     count <= cnt;
27     carry <= '1' when cnt = "1111" else '0';
28 end behavioral;

```

Listing 11.1: 4 位二进制计数器（模 16）

## 11.5 内部寄存器变化过程

将每个时钟上升沿后寄存器内容画出来：

 

## 11.6 Testbench

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity counter_4bit_tb is
5  end counter_4bit_tb;
6
7  architecture test of counter_4bit_tb is
8      signal clk, rst_n, carry : std_logic;
9      signal count : std_logic_vector(3 downto 0);
10     constant clk_period : time := 20 ns;
11
12     component counter_4bit is
13         port (clk, rst_n : in std_logic;
14             count : out std_logic_vector(3 downto 0);
15             carry : out std_logic);
16     end component;
17 begin
18     uut: counter_4bit port map (clk, rst_n, count, carry);
19
20     clk_process: process
21     begin
22         clk <= '0'; wait for clk_period/2;
23         clk <= '1'; wait for clk_period/2;
24     end process;
25
26     stimulus: process
27     begin
28         rst_n <= '0'; wait for 30 ns;
29         rst_n <= '1'; wait for 500 ns;  -- 观察完整16拍循环
30         wait;
31     end process;
32 end test;

```

Listing 11.2: 4 位计数器 Testbench

## 第十二章 模 12 加法计数器

### 12.1 应用统一框架

1. 模值  $N$ :  $N = 12$  (状态: 0, 1, 2, ..., 10, 11, 0, ...)
2. 寄存器位宽  $k$ :  $k = \lceil \log_2 12 \rceil = 4$  (需要 4 位, 但只用到 12 个状态)
3. 状态转移:  $\text{count} \leftarrow \text{count} + 1$  (与模 16 完全相同!)
4. 回零条件: 这是唯一与模 16 不同的地方
  - 模 16: 自然溢出 (1111+1=0000)
  - 模 12: 需要显式清零——当  $\text{count} = 11(1011)$  时, 下一拍强制归 0

### 12.2 逐拍状态分析

#### 12.2.1 关键问题: 为什么模 12 不能自然溢出

模 16:  $2^4 = 16$ , 计数器恰好用完所有 4 位状态,  $1111 + 1$  自然溢出为 0000。

模 12:  $2^4 = 16 > 12$ , 计数器有 4 个状态 (1100 到 1111) 不应当出现。如果没有清零逻辑, 计数器的行为是:


...  $\rightarrow 11(1011) \xrightarrow{+1} 12(1100) \xrightarrow{+1} 13(1101) \xrightarrow{+1} 14(1110) \xrightarrow{+1} 15(1111) \xrightarrow{+1} 0(0000)$

这计到了 16 个状态而不是 12 个! 所以必须在状态 11 之后强制归零。

模 12 计数器前 13 拍：

| 时钟拍 | 上升沿前 Q | 上升沿后 Q    | 说明             |
|-----|--------|-----------|----------------|
| 1   | 0000   | 0001 (1)  | 正常 +1          |
| 2   | 0001   | 0010 (2)  | 正常 +1          |
| ... | ...    | ...       | ...            |
| 11  | 1010   | 1011 (11) | 正常 +1          |
| 12  | 1011   | 0000 (0)  | 检测到 11 → 强制清零！ |
| 13  | 0000   | 0001 (1)  | 重新开始新一轮计数      |

12.3 模 12 计数器内部硬件结构

 

与模 16 相比只多了“=11 检测 +MUX 清零”部分

与模 16 计数器的区别只有两处：

- 1. 增加了一个比较器（检测 count = 11）
- 2. 增加了一个 MUX（选择：+1 的结果还是 0）

其余部分一模一样。

12.4 VHDL 实现

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5 entity counter_mod12 is
6   port (
7     clk    : in  std_logic;
8     rst_n  : in  std_logic;
```

```

9     count : out std_logic_vector(3 downto 0);
10     carry : out std_logic
11 );
12 end counter_mod12;
13
14 architecture behavioral of counter_mod12 is
15     signal cnt : std_logic_vector(3 downto 0);
16 begin
17     process(clk, rst_n)
18     begin
19         if rst_n = '0' then
20             cnt <= (others => '0');
21         elsif rising_edge(clk) then
22             if cnt = "1011" then      -- = 11
23                 cnt <= (others => '0'); -- 强制归零
24             else
25                 cnt <= cnt + 1;        -- 正常+1
26             end if;
27         end if;
28     end process;
29
30     count <= cnt;
31     carry <= '1' when cnt = "1011" else '0';
32 end behavioral;

```

Listing 12.1: 模 12 计数器

## 12.5 常见错误分析

### 模 12 计数器的常见错误:

#### 1. 错误: 忘记清零

如果只写 `cnt <= cnt + 1` 而不加清零条件, 得到的是模 16 计数器, 不是模 12。

#### 2. 错误: 清零条件写错

清零条件是 `cnt = 11`, 不是 `cnt = 12`。因为计数器永远不会到达状态 12——它在 11 的下一拍就被清零了。

#### 3. 错误: 位宽不够

4 位最大值是 15(1111), 11(1011) 在 4 位范围内, 但如果你只用 3 位 (最大值 7), 就无法表示 8-11 的状态。



## 12.6 Testbench

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity counter_mod12_tb is
5 end counter_mod12_tb;
6
7 architecture test of counter_mod12_tb is
8     signal clk, rst_n, carry : std_logic;
9     signal count : std_logic_vector(3 downto 0);
10    constant clk_period : time := 20 ns;
11
12    component counter_mod12 is
13        port (clk, rst_n : in std_logic;
14              count : out std_logic_vector(3 downto 0);
15              carry : out std_logic);
16    end component;
17 begin
18    uut: counter_mod12 port map (clk, rst_n, count, carry);
19
20    clk_process: process
21    begin
22        clk <= '0'; wait for clk_period/2;
23        clk <= '1'; wait for clk_period/2;
24    end process;
25
26    stimulus: process
27    begin
28        rst_n <= '0'; wait for 30 ns;
29        rst_n <= '1';
30        -- 观察2个完整循环（24拍）以确保清零正确
31        wait for clk_period * 25;
32        wait;
33    end process;
34 end test;
```

Listing 12.2: 模 12 计数器 Testbench——验证完整 12 拍循环

**验证关键：**第 12 拍后 count 应该归 0，第 13 拍 count = 1，证明循环正确。

# 第十三章 模 24 计数器


## 13.1 应用统一框架

1. 模值 **N**:  $N = 24$
2. 寄存器位宽 **k**:  $k = \lceil \log_2 24 \rceil = 5$  (需要 5 位, 最多表示 31)
3. 状态转移:  $\text{count} \leftarrow \text{count} + 1$
4. 回零条件:  $\text{count} = 23(10111)$  时, 强制归零

## 13.2 关键状态分析

模 24 计数器的状态范围:  $00000(0) \rightarrow 10111(23) \rightarrow 00000(0)$

模 24 常与时钟应用相关: 24 小时制时钟的小时位。

 

## 13.3 为什么是 5 位

$2^4 = 16 < 24 < 2^5 = 32$ , 所以需要 5 位寄存器。

5 位二进制最大值  $11111 = 31$ , 但计数器只用到 0-23 (24 个状态)。状态 24-31(11000-11111) 永远不会出现。

**位宽确定公式：**对于模  $N$  计数器，所需寄存器位数 =  $\lceil \log_2 N \rceil$

- 模 16  $\rightarrow$  4 位（恰好用完）
- 模 12  $\rightarrow$  4 位（有 4 个冗余状态）
- 模 24  $\rightarrow$  5 位（有 8 个冗余状态）
- 模 60  $\rightarrow$  6 位（有 4 个冗余状态）
- 模 10  $\rightarrow$  4 位（有 6 个冗余状态）

## 13.4 VHDL 实现

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5 entity counter_mod24 is
6     port (
7         clk    : in  std_logic;
8         rst_n  : in  std_logic;
9         count  : out std_logic_vector(4 downto 0);
10        carry  : out std_logic
11    );
12 end counter_mod24;
13
14 architecture behavioral of counter_mod24 is
15     signal cnt : std_logic_vector(4 downto 0);
16 begin
17     process(clk, rst_n)
18     begin
19         if rst_n = '0' then
20             cnt <= (others => '0');
21         elsif rising_edge(clk) then
22             if cnt = "10111" then      -- = 23
23                 cnt <= (others => '0');
24             else
25                 cnt <= cnt + 1;
26             end if;
27         end if;
28     end process;
29
30     count <= cnt;
```

```
31   carry <= '1' when cnt = "10111" else '0';
32 end behavioral;
```

Listing 13.1: 模 24 计数器

### 13.5 与模 12 的比较

| 参数   | 模 12           | 模 24            |
|------|----------------|-----------------|
| 模值 N | 12             | 24              |
| 位宽   | 4 位            | 5 位             |
| 清零条件 | cnt = 11(1011) | cnt = 23(10111) |
| 其余逻辑 | 完全相同           |                 |

结论：模 12 和模 24 的 VHDL 代码，区别只有一行——清零条件不同。这就是统一框架的力量。

# 第十四章 模 60 计数器

## 14.1 应用统一框架

1. 模值  $N$ :  $N = 60$
2. 寄存器位宽  $k$ :  $k = \lceil \log_2 60 \rceil = 6$  ( $2^5 = 32 < 60 < 2^6 = 64$ )
3. 状态转移:  $\text{count} \leftarrow \text{count} + 1$
4. 回零条件:  $\text{count} = 59(111011)$  时, 强制归零

## 14.2 模 60 的实际意义

模 60 计数器是数字钟表的核心:

- 秒: 0-59 (模 60)
- 分: 0-59 (模 60)

一个完整的数字钟 = 模 60 秒 + 模 60 分 + 模 24 (或模 12) 时。

## 14.3 VHDL 实现

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5 entity counter_mod60 is
6     port (
7         clk    : in  std_logic;
8         rst_n   : in  std_logic;
9         count   : out std_logic_vector(5 downto 0);
10        carry   : out std_logic
11    );
```

```
12 end counter_mod60;
13
14 architecture behavioral of counter_mod60 is
15     signal cnt : std_logic_vector(5 downto 0);
16 begin
17     process(clk, rst_n)
18     begin
19         if rst_n = '0' then
20             cnt <= (others => '0');
21         elsif rising_edge(clk) then
22             if cnt = "111011" then      -- = 59
23                 cnt <= (others => '0');
24             else
25                 cnt <= cnt + 1;
26             end if;
27         end if;
28     end process;
29
30     count <= cnt;
31     carry <= '1' when cnt = "111011" else '0';
32 end behavioral;
```

Listing 14.1: 模 60 二进制计数器

14.4 三种模值计数器的统一对比

| 参数      | 模 12           | 模 24   | 模 60   |
|---------|----------------|--------|--------|
| 模值 N    | 12             | 24     | 60     |
| 位宽      | 4 位            | 5 位    | 6 位    |
| $2^k$   | 16             | 32     | 64     |
| 冗余状态数   | 4              | 8      | 4      |
| 清零条件    | cnt=11         | cnt=23 | cnt=59 |
| 清零二进制   | 1011           | 10111  | 111011 |
| VHDL 差异 | 仅修改：位宽 + 清零比较值 |        |        |

所有二进制计数器的统一模板：修改任意模 N 计数器的三个步骤：

1. 计算位宽： $k = \lceil \log_2 N \rceil$  2. 修改信号位宽为 k 3. 修改清零条件为：cnt = N-1

其余逻辑完全不变。

# 第十五章 模为任意值的二进制计数器

## 15.1 通用设计公式

前面我们分别讨论了模 12、模 24、模 60。现在给出适用于任意模值  $N$  的通解。

## 15.2 为什么这个模板适用于任意 $N$

计数器的行为是确定的：

1. 状态序列： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow N-1 \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots$
2. 转移规则： $S_{next} = S_{current} + 1$ （除了在  $N-1$  处）
3. 在  $S = N-1$  处： $S_{next} = 0$

这个行为的硬件实现正好对应上述 VHDL 模板。

## 15.3 实例：模 7 计数器

1.  $N = 7$
2.  $k = \lceil \log_2 7 \rceil = 3$ （3 位，最多表示 7）
3. 清零条件：cnt = 6(110)

状态序列：000  $\rightarrow$  001  $\rightarrow$  010  $\rightarrow$  011  $\rightarrow$  100  $\rightarrow$  101  $\rightarrow$  110  $\rightarrow$  000  $\rightarrow \dots$

```
1 signal cnt : std_logic_vector(2 downto 0);  
2 ...  
3 if rising_edge(clk) then  
4   if cnt = "110" then      -- = 6  
5     cnt <= "000";  
6   else  
7     cnt <= cnt + 1;
```

```

8   end if;
9   end if;

```

Listing 15.1: 模 7 计数器

## 15.4 实例：模 5 计数器

1.  $N = 5$
2.  $k = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$
3. 清零条件：cnt = 4(100)

状态序列：000 → 001 → 010 → 011 → 100 → 000 → ...

## 15.5 实例：模 100 计数器

1.  $N = 100$
2.  $k = \lceil \log_2 100 \rceil = 7$  ( $2^6 = 64 < 100 < 2^7 = 128$ )
3. 清零条件：cnt = 99(1100011)

## 15.6 边界情况分析

### 15.6.1 $N = 2^k$ 的情况

当  $N$  恰好是 2 的幂（如模 16： $N = 2^4$ ）：

- 不需要显式清零逻辑——自然溢出即可
- 但加上清零逻辑也能工作（只是多余）
- **考试注意：**模  $2^N$  计数器不需要 if cnt=N-1，自然溢出即可

### 15.6.2 $N = 1$ 的情况

模 1 计数器：只有状态 0。每个时钟周期都是 0→0→0→... 但实际中没人设计模 1 计数器——无意义。



## 15.7 考试常见变式

### 1. 变式 1: 给定模值 $N$ , 写完整 VHDL

直接套用模板。唯一需要注意: 位宽要正确 (考  $\lceil \log_2 N \rceil$ )

### 2. 变式 2: 给定计数器电路图, 判断模值

看图识别清零逻辑: 清零条件是  $\text{cnt} = X$ , 则模值  $= X + 1$ 。

### 3. 变式 3: 带使能的模 $N$ 计数器

增加 enable 输入:  $\text{enable}=1$  时计数,  $\text{enable}=0$  时保持。

### 4. 变式 4: 带加载初值的模 $N$ 计数器

增加 load 输入和初值输入:  $\text{load}=1$  时  $\text{cnt} = \text{初值}$ ,  $\text{load}=0$  时正常计数。

### 5. 变式 5: 递减计数器 (倒计时)

$\text{Count} \leftarrow \text{Count} - 1$ , 到 0 时加载  $N-1$ 。

### 6. 变式 6: 模 $N$ 计数器级联 (如模 60 = 模 10 $\times$ 模 6)

详见后续 BCD 计数器章节。

## 15.8 统一思考题

1. 设计模 13 计数器 ( $N = 13$ ), 写出 VHDL。

2. 设计模 30 计数器 ( $N = 30$ ), 写出 VHDL。

3. 设计模 9 计数器 ( $N = 9$ ), 分析需要多少位寄存器, 写出 VHDL。

**答案提示:** 全部套用同一模板, 只改  $N-1$  的值和位宽。

**模  $N$  计数器秒杀法:** 1.  $k = \lceil \log_2 N \rceil$  确定位宽 2. 清零条件 =  $N-1$  的二进制  
3. 套用模板: `if cnt = N-1 then cnt <= 0; else cnt <= cnt+1;`  
这就是所有模  $N$  计数器的答案。

# 第十六章 模 10 BCD 计数器

## 16.1 BCD 计数器与二进制计数器的本质区别

到目前为止，我们讨论的计数器都是二进制计数器：

- 数是用整个二进制数表示的
- 模 12 计数器：4 位二进制（0000-1011），一个整体
- 模 60 计数器：6 位二进制（000000-111011），一个整体

**BCD 计数器完全不同：**

**BCD 计数器的本质：**BCD（Binary-Coded Decimal）计数器将每个十进制位单独用一个 4 位二进制计数器来表示。

- 每个十进制位 = 一个独立的模 10 计数器（0-9，4 位）
- 个位计到 9 后，产生进位给十位
- 十位每收到一个进位，加 1

## 16.2 一位 BCD 计数器 = 模 10 计数器

一位十进制数字（0-9）需要一个模 10 计数器。

1. 模值  $N$ ： $N = 10$
2. 寄存器位宽： $k = 4$  ( $\lceil \log_2 10 \rceil = 4$ )
3. 状态序列：0000→0001→0010→...→1001(9)→0000(0)
4. 清零条件：cnt = 9(1001)

### 16.3 逐拍状态分析

模 10 BCD 计数器：

| 时钟拍 | 上升沿后 Q | 十进制 | 进位 |
|-----|--------|-----|----|
| 1   | 0001   | 1   | 0  |
| 2   | 0010   | 2   | 0  |
| 3   | 0011   | 3   | 0  |
| 4   | 0100   | 4   | 0  |
| 5   | 0101   | 5   | 0  |
| 6   | 0110   | 6   | 0  |
| 7   | 0111   | 7   | 0  |
| 8   | 1000   | 8   | 0  |
| 9   | 1001   | 9   | 0  |
| 10  | 0000   | 0   | 1  |
| 11  | 0001   | 1   | 0  |

关键观察：模 10 计数器在状态 9(1001) 之后强制归零——而 1001+1 本应是 1010(10)。所以状态 1010 到 1111(10-15) 永远不会出现。

### 16.4 VHDL 实现

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5 entity bcd_counter is
6     port (
7         clk    : in  std_logic;
8         rst_n  : in  std_logic;
9         count  : out std_logic_vector(3 downto 0);
10        carry  : out std_logic  -- 进位到十位
11    );
12 end bcd_counter;
13
14 architecture behavioral of bcd_counter is
15     signal cnt : std_logic_vector(3 downto 0);
16 begin
17     process(clk, rst_n)
18     begin
19         if rst_n = '0' then
```

```
20     cnt <= (others => '0');
21     elsif rising_edge(clk) then
22         if cnt = "1001" then      -- = 9
23             cnt <= (others => '0');
24         else
25             cnt <= cnt + 1;
26         end if;
27     end if;
28 end process;
29
30 count <= cnt;
31 carry <= '1' when cnt = "1001" else '0';
32 end behavioral;
```

Listing 16.1: 模 10 BCD 计数器（个位）

### 16.5 BCD 模 10 vs 二进制模 10

| 特性   | 二进制模 10           | BCD 模 10    |
|------|-------------------|-------------|
| 位宽   | 4 位               | 4 位         |
| 状态数  | 10 个              | 10 个        |
| 表示方式 | 二进制（整体）           | 一个十进制位      |
| 清零条件 | cnt=1001(9)       | cnt=1001(9) |
| 本质   | 完全相同——都是模 10 计数器！ |             |

### 16.6 BCD 模 10 vs 多位 BCD 计数器

单个 BCD 计数器 = 模 10 计数器。

**真正的 BCD 计数器**是指多位 BCD 级联：个位 + 十位 + 百位 +...


每个十进制位都是独立的模 10 计数器，个位向十位进位，十位向百位进位。

这将在下一章详细展开。

# 第十七章 模 24 BCD 计数器与模 60 BCD 计数器

## 17.1 BCD 级联的基本思想

多位 BCD 计数器 = 多个独立的模 10 计数器级联。

 

级联的本质：低位计数器每完成一轮（回到 0），给高位计数器发一个“进位”脉冲，高位计数器加 1。

## 17.2 模 24 BCD 计数器

模 24 BCD = 十位（模 2：0-2，计到 23 后归零）+ 个位（模 10：0-9）  
等一下——这里有个问题。

### 17.2.1 两种实现方案

**方案 A：纯 BCD 级联（个位模 10 + 十位模 3）**

个位：模 10（0-9），满 9 进位到十位  
十位：收到进位 +1，但十位只在 0-2 之间循环（模 3）

清零条件：十位 = 2 且个位 = 3（即 23），下一拍归零  
注意不是十位 = 2 且个位 = 9（即 29）——那会得到 30 个状态！

**方案 B：两位 BCD 整体计数，满 24 清零**

两位合并为 8 位（十位 4 位 + 个位 4 位），整体 +1，到 24(0010 0100) 时清零。

### 17.2.2 方案 A：BCD 级联实现

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  entity bcd_counter_mod24 is
6      port (
7          clk    : in  std_logic;
8          rst_n  : in  std_logic;
9          tens   : out std_logic_vector(3 downto 0);
10         units  : out std_logic_vector(3 downto 0)
11     );
12 end bcd_counter_mod24;
13
14 architecture behavioral of bcd_counter_mod24 is
15     signal units_cnt : std_logic_vector(3 downto 0);
16     signal tens_cnt  : std_logic_vector(3 downto 0);
17     signal units_carry : std_logic;
18 begin
19     process(clk, rst_n)
20     begin
21         if rst_n = '0' then
22             units_cnt <= (others => '0');
23             tens_cnt  <= (others => '0');
24             units_carry <= '0';
25
26         elsif rising_edge(clk) then
27             -- 检测满24清零
28             if tens_cnt = "0010" and units_cnt = "0011" then -- 23
29                 units_cnt <= (others => '0');
30                 tens_cnt  <= (others => '0');
31                 units_carry <= '0';
32             else
33                 -- 个位计数
34                 if units_cnt = "1001" then -- 9
35                     units_cnt <= (others => '0');
36                     units_carry <= '1';
37                 else
38                     units_cnt <= units_cnt + 1;
39                     units_carry <= '0';
40                 end if;
41
42                 -- 十位计数（收到进位时）
43                 if units_carry = '1' then
44                     tens_cnt <= tens_cnt + 1;

```

```

45         end if;
46     end if;
47 end if;
48 end process;
49
50 tens    <= tens_cnt;
51 units  <= units_cnt;
52 end behavioral;

```

Listing 17.1: 模 24 BCD 计数器（方案 A：级联）

### 17.2.3 方案 B：统一计数

```

1  -- 更简洁的实现：直接在同一个 process 中处理
2  process(clk, rst_n)
3  begin
4      if rst_n = '0' then
5          units_cnt <= (others => '0');
6          tens_cnt  <= (others => '0');
7      elsif rising_edge(clk) then
8          -- 先判断是否清零
9          if tens_cnt = "0010" and units_cnt = "0011" then -- 23
10             units_cnt <= (others => '0');
11             tens_cnt  <= (others => '0');
12             -- 个位进位判断
13             elsif units_cnt = "1001" then -- 9
14                 units_cnt <= (others => '0');
15                 tens_cnt  <= tens_cnt + 1;
16             else
17                 units_cnt <= units_cnt + 1;
18             end if;
19         end if;
20     end process;

```

Listing 17.2: 模 24 BCD 计数器（方案 B：统一进位判断）

## 17.3 模 60 BCD 计数器

模 60 BCD = 十位（模 6：0-5）+ 个位（模 10：0-9）

清零条件：十位 = 5 且个位 = 9（即 59）

```

1  library ieee;

```

```

2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  entity bcd_counter_mod60 is
6      port (
7          clk      : in  std_logic;
8          rst_n    : in  std_logic;
9          tens     : out std_logic_vector(3 downto 0);
10         units    : out std_logic_vector(3 downto 0)
11     );
12 end bcd_counter_mod60;
13
14 architecture behavioral of bcd_counter_mod60 is
15     signal units_cnt : std_logic_vector(3 downto 0);
16     signal tens_cnt  : std_logic_vector(3 downto 0);
17 begin
18     process(clk, rst_n)
19     begin
20         if rst_n = '0' then
21             units_cnt <= (others => '0');
22             tens_cnt  <= (others => '0');
23         elsif rising_edge(clk) then
24             -- 满59清零
25             if tens_cnt = "0101" and units_cnt = "1001" then -- 59
26                 units_cnt <= (others => '0');
27                 tens_cnt  <= (others => '0');
28                 -- 个位满9进位
29             elsif units_cnt = "1001" then
30                 units_cnt <= (others => '0');
31                 tens_cnt  <= tens_cnt + 1;
32             else
33                 units_cnt <= units_cnt + 1;
34             end if;
35         end if;
36     end process;
37
38     tens <= tens_cnt;
39     units <= units_cnt;
40 end behavioral;

```

Listing 17.3: 模 60 BCD 计数器



# 17.4 BCD 级联的通用模板

**多位 BCD 计数器通用模板：个位计数器：**

- 模 10：计到 9 后清零，产生进位

**十位计数器：**

- 收到进位后 +1
- 有自己独立的模值限制（取决于应用）
- 模 24：十位模 3（0-2），满 23 清零
- 模 60：十位模 6（0-5），满 59 清零

**整体清零条件（同时清除个位和十位）：**

- 模 24：十位 =2 且个位 =3
- 模 60：十位 =5 且个位 =9
- 模 12：十位 =1 且个位 =1（如果要做成 12 的 BCD）

# 17.5 数字钟表的完整结构

一个数字钟表 = 三个 BCD 计数器级联：



秒满 60→ 分 +1, 分满 60→ 时 +1, 时满 24→ 清零

这正是模 24 和模 60 BCD 计数器的典型应用场景。

## 17.6 计数器部分总结

**计数器统一框架总结：所有计数器本质上只有一个公式：**

在时钟上升沿： $cnt \leftarrow cnt + 1$ （如果  $cnt = N - 1$  则  $cnt \leftarrow 0$ ）

- 二进制计数器：一个整体二进制数（4/5/6 位）
- BCD 计数器：每个十进制位独立（个位 + 十位各 4 位）
- 区别：表示方式不同，但核心转移逻辑完全相同
- 模  $2^N$  计数器：唯一不需要显式清零的（自然溢出）
- 所有其他模值：都需要“if  $cnt=N-1$  then  $cnt \leftarrow 0$ ”的显式清零

# 第四部分

## 分频器体系

# 第十八章 用计数器设计分频器

## 18.1 什么是分频

分频：将输入时钟信号的频率降低。

- 输入： $f_{clk}$ （例如 100 MHz）
- 输出： $f_{out} = f_{clk}/M$ （例如 50 MHz，25 MHz，1 Hz 等）
- M 称为分频比


分频器的本质：分频器 = 计数器 + 利用计数器的特定位作为输出

分频器不需要额外的硬件——计数器本身就是分频器！

## 18.2 为什么计数器能够分频：从状态变化过程理解

### 18.2.1 回顾 4 位计数器的状态序列

让我们重新观察 4 位二进制计数器的 Q0、Q1、Q2、Q3 的波形：

 

### 18.2.2 关键观察

- Q0：每 1 个时钟周期翻转一次  $\rightarrow$  周期 =  $2T_{clk}$   $\rightarrow$  频率 =  $f_{clk}/2$

- **Q1**: 每 2 个时钟周期翻转一次  $\rightarrow$  周期  $= 4T_{clk} \rightarrow$  频率  $= f_{clk}/4$
- **Q2**: 每 4 个时钟周期翻转一次  $\rightarrow$  周期  $= 8T_{clk} \rightarrow$  频率  $= f_{clk}/8$
- **Q3**: 每 8 个时钟周期翻转一次  $\rightarrow$  周期  $= 16T_{clk} \rightarrow$  频率  $= f_{clk}/16$

### 18.3 逐拍分析：为什么 Q0 天然二分频

**Q0 为什么二分频：** 观察 Q0 在每一拍的变化：

| 时钟拍 | 计数器值 (Q3Q2Q1Q0) | Q0 | Q0 相对于上一拍              |
|-----|-----------------|----|------------------------|
| 0   | 0000            | 0  | —                      |
| 1   | 0001            | 1  | 翻转 (0 $\rightarrow$ 1) |
| 2   | 0010            | 0  | 翻转 (1 $\rightarrow$ 0) |
| 3   | 0011            | 1  | 翻转 (0 $\rightarrow$ 1) |
| 4   | 0100            | 0  | 翻转 (1 $\rightarrow$ 0) |

**原因：** Q0 是二进制计数的最低位。每次 +1 时：

- 如果当前 Q0=0，则 +1 后 =1（翻转）
- 如果当前 Q0=1，则 +1 后 =0 且产生进位（翻转）

无论什么情况，Q0 一定翻转。

因此：Q0 每 2 个时钟周期完成一次 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0 的完整循环，频率恰好是时钟的一半。

### 18.4 逐拍分析：为什么 Q1 天然四分频

**Q1 为什么四分频：**

| 时钟拍 | 计数器值 | Q1 | Q1 变化原因                           |
|-----|------|----|-----------------------------------|
| 0   | 0000 | 0  | 初始                                |
| 1   | 0001 | 0  | Q0 未产生进位给 Q1                      |
| 2   | 0010 | 1  | Q0=1, +1 使 Q0 翻转为 0, 进位使 Q1 翻转为 1 |
| 3   | 0011 | 1  | Q0 从 0 翻转 1, 无进位, Q1 不变           |
| 4   | 0100 | 0  | Q0=1, +1 进位, Q1 从 1 翻转为 0         |

**原因：** Q1 只有在 Q0 产生进位时才翻转。Q0 每 2 拍产生一次进位，所以 Q1 每 4 拍完成一个 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 0 的循环。

## 18.5 通用规律

**分频规律：**在  $N$  位二进制计数器中：

- $Q_0$  频率 =  $f_{clk}/2$  (2 分频)
- $Q_1$  频率 =  $f_{clk}/4$  (4 分频)
- $Q_2$  频率 =  $f_{clk}/8$  (8 分频)
- $Q_k$  频率 =  $f_{clk}/2^{k+1}$  ( $2^{k+1}$  分频)

这不是需要记忆的公式——这是计数器二进制表示的自然结果。

## 18.6 偶数分频

偶数分频是最简单的分频。用一个计数器，计到  $M/2 - 1$  时翻转输出。

### 18.6.1 6 分频器设计

分频比  $M=6$ ，即每 6 个时钟周期，输出完成一个完整周期（3 个时钟高电平 + 3 个时钟低电平）。

**方案：**使用模 6 计数器（0→1→2→3→4→5→0），当计数值  $<3$  时输出 0， $\geq 3$  时输出 1。

**6 分频器逐拍分析：**

| 时钟拍 | 计数器 | 输出 | 说明                                 |
|-----|-----|----|------------------------------------|
| 0   | 0   | 0  | 初始                                 |
| 1   | 1   | 0  | $\text{cnt} < 3$                   |
| 2   | 2   | 0  | $\text{cnt} < 3$                   |
| 3   | 3   | 1  | $\text{cnt} \geq 3$ （占空比 50%，3 拍高） |
| 4   | 4   | 1  | $\text{cnt} \geq 3$                |
| 5   | 5   | 1  | $\text{cnt} \geq 3$                |
| 6   | 0   | 0  | 归零，开始新周期                           |

输出周期 = 6 个时钟周期 → 频率 =  $f_{clk}/6$

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5 entity div6 is
6     port (

```

```

7     clk    : in  std_logic;
8     rst_n  : in  std_logic;
9     clk_div6 : out std_logic
10 );
11 end div6;
12
13 architecture behavioral of div6 is
14     signal cnt : std_logic_vector(2 downto 0); -- 3位, 够表示0-5
15 begin
16     process(clk, rst_n)
17     begin
18         if rst_n = '0' then
19             cnt <= (others => '0');
20         elsif rising_edge(clk) then
21             if cnt = "101" then -- = 5
22                 cnt <= (others => '0');
23             else
24                 cnt <= cnt + 1;
25             end if;
26         end if;
27     end process;
28
29     -- cnt < 3 时输出0, cnt >= 3 时输出1 (50%占空比)
30     clk_div6 <= '0' when cnt < "011" else '1';
31 end behavioral;

```

Listing 18.1: 6 分频器 VHDL 实现

## 18.7 奇数分频

奇数分频比偶数分频复杂。以 3 分频为例。

### 18.7.1 3 分频器设计

要求:  $f_{out} = f_{clk}/3$ , 占空比接近 50% (但不可能完全 50%, 因为奇数个时钟周期)。

方案: 使用上升沿和下降沿分别产生两个信号, 然后组合。

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5 entity div3 is
6     port (

```

```
7     clk      : in  std_logic;
8     rst_n    : in  std_logic;
9     clk_div3 : out std_logic
10 );
11 end div3;
12
13 architecture behavioral of div3 is
14     signal cnt : std_logic_vector(1 downto 0);
15     signal clk_pos, clk_neg : std_logic;
16 begin
17     -- 上升沿计数
18     process(clk, rst_n)
19     begin
20         if rst_n = '0' then
21             cnt <= (others => '0');
22         elsif rising_edge(clk) then
23             if cnt = "10" then -- = 2
24                 cnt <= (others => '0');
25             else
26                 cnt <= cnt + 1;
27             end if;
28         end if;
29     end process;
30
31     -- 上升沿产生的信号
32     process(clk, rst_n)
33     begin
34         if rst_n = '0' then
35             clk_pos <= '0';
36         elsif rising_edge(clk) then
37             if cnt = 0 then
38                 clk_pos <= '1';
39             elsif cnt = 1 then
40                 clk_pos <= '0';
41             end if;
42         end if;
43     end process;
44
45     -- 下降沿产生的信号
46     process(clk, rst_n)
47     begin
48         if rst_n = '0' then
49             clk_neg <= '0';
50         elsif falling_edge(clk) then
51             if cnt = 0 then
```



```

52         clk_neg <= '1';
53     elsif cnt = 1 then
54         clk_neg <= '0';
55     end if;
56 end if;
57 end process;
58
59 clk_div3 <= clk_pos or clk_neg;
60 end behavioral;

```

Listing 18.2: 3 分频器 VHDL 实现（占空比 50%）

## 18.8 任意整数分频的统一设计流程

**任意整数分频设计流程：步骤 1：确定分频比  $M$**

**步骤 2：设计模  $M$  计数器**

$$cnt : 0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots \rightarrow M-1 \rightarrow 0$$

**步骤 3：确定输出逻辑**

**偶数分频（ $M$  为偶数）：**

- 在  $cnt = 0$  到  $M/2-1$  时输出低电平
- 在  $cnt = M/2$  到  $M-1$  时输出高电平
- 占空比恰好 50%

**奇数分频（ $M$  为奇数）：**

- 用上升沿 + 下降沿双计数器产生两个信号
- $clk\_out = clk\_pos \text{ OR } clk\_neg$
- 得到接近 50% 占空比的输出

## 18.9 考试常见变式

1. **变式 1：用计数器直接取  $Q_n$  输出实现  $2^n$  分频**

最简单： $Q_0=2$  分频， $Q_1=4$  分频， $Q_2=8$  分频

2. **变式 2：设计任意偶数分频器**

套用统一模板， $M/2$  作为阈值。

### 3. 变式 3：设计占空比可调的分频器

改变输出翻转的阈值点。例如对于  $M=10$  分频，如果想让占空比为 20%，则在  $\text{cnt}=1$  时变高， $\text{cnt}=3$  时变低。

### 4. 变式 4：多级分频器级联（分频比相乘）

先 2 分频  $\rightarrow$  再 5 分频 = 10 分频。总  $M = M_1 \times M_2$ 。

### 5. 变式 5：用分频器产生特定频率

如：100MHz 时钟，产生 1Hz 信号  $\rightarrow M = 100,000,000$ 。需要计数器能计到一亿。

### 6. 变式 6：秒脉冲发生器

$M = 50,000,000$ （50MHz 时钟  $\rightarrow$  1Hz 秒脉冲）。这是一个很大的计数器。

## 18.10 分频器与计数器的关系总结

**核心关系：分频器 = 计数器 + 利用输出位**

- 计数器提供“每  $M$  个时钟循环一次”的机制
- 分频器利用了这个循环来产生低频信号
- 计数器中的每一位  $Q_k$  天然就是  $2^{k+1}$  分频输出
- 任意分频比 = 模  $M$  计数器 + 输出比较逻辑

分频器不需要独立的电路——它是计数器的一种应用方式。

# 第五部分

## 序列发生器体系

# 第十九章 用计数器设计序列发生器

## 19.1 什么是序列

**序列：**一组按照预定顺序循环输出的二进制值。

例子：0110 0110 0110 ...（重复输出 0, 1, 1, 0）

**序列发生器的本质：**序列发生器 = 产生周期性重复的二进制序列的电路


$$\text{输出}(t) = \text{序列}[\text{内部状态}(t)]$$

## 19.2 为什么计数器可以产生序列

计数器有一个天然能力：它按照固定的顺序经过所有状态。

序列发生器利用这一点：

 1. 计数器按顺序经过状态
2. 每个状态对应序列中的一个输出值
3. 输出逻辑 = 状态到输出的映射



计数器提供”顺序”，映射提供”每个状态的输出值”

## 19.3 方案 1：计数器 + 组合逻辑映射

### 19.3.1 设计序列：0110 0110 0110 ...

序列长度  $L=4$ ，重复：0, 1, 1, 0。

1. 使用模 4 计数器（状态：0, 1, 2, 3, 0, 1, ...）

2. 输出映射表:

| 计数器状态 | 输出 |
|-------|----|
| 0(00) | 0  |
| 1(01) | 1  |
| 2(10) | 1  |
| 3(11) | 0  |

逻辑表达式:  $output = \overline{Q_1} \cdot Q_0 + Q_1 \cdot \overline{Q_0}$  (即  $Q_1 \oplus Q_0$ )

```


1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_unsigned.all;
4
5  entity seq_gen_0110 is
6      port (
7          clk    : in  std_logic;
8          rst_n  : in  std_logic;
9          seq_out : out std_logic
10     );
11 end seq_gen_0110;
12
13 architecture rtl of seq_gen_0110 is
14     signal cnt : std_logic_vector(1 downto 0);  -- 模4计数器
15 begin
16     -- 模4计数器
17     process(clk, rst_n)
18     begin
19         if rst_n = '0' then
20             cnt <= (others => '0');
21         elsif rising_edge(clk) then
22             if cnt = "11" then
23                 cnt <= (others => '0');
24             else
25                 cnt <= cnt + 1;
26             end if;
27         end if;
28     end process;
29
30     -- 输出映射: 状态0和3输出0, 状态1和2输出1
31     -- 即: Q1 XOR Q0
32     seq_out <= cnt(1) xor cnt(0);
33 end rtl;

```

Listing 19.1: 序列 0110 发生器 (计数器 + 组合逻辑)

## 19.4 方案 2：状态机型序列发生器

同样的序列可以用状态机实现：

 

```

1 architecture fsm of seq_gen_0110 is
2     type state_type is (S0, S1, S2, S3);
3     signal state : state_type;
4 begin
5     process(clk, rst_n)
6     begin
7         if rst_n = '0' then
8             state <= S0;
9         elsif rising_edge(clk) then
10            case state is
11                when S0 => state <= S1;
12                when S1 => state <= S2;
13                when S2 => state <= S3;
14                when S3 => state <= S0;
15            end case;
16        end if;
17    end process;
18
19    -- 输出逻辑
20    seq_out <= '0' when (state = S0 or state = S3) else '1';
21 end fsm;
  
```

Listing 19.2: 序列 0110 发生器（状态机版本）

## 19.5 方案 3：移位寄存器型序列发生器

有些序列恰好可以用移位寄存器 + 反馈产生。例如伪随机序列（LFSR）。这将在第六部分（移位寄存器）和第七部分（环形计数器）中详细展开。

## 19.6 方案 4：ROM/查找表型序列发生器

适用于长序列：

- 将整个序列预存在 ROM 中
- 计数器作为 ROM 的地址
- ROM 输出 = 序列值

19.7 方案比较

| 方案       | 适用场景     | 优点   | 缺点          |
|----------|----------|------|-------------|
| 计数器 +MUX | 序列有规律    | 资源少  | 需要推导逻辑      |
| 状态机      | 任意序列     | 通用   | 状态多时复杂      |
| 移位寄存器    | LFSR/循环型 | 结构规整 | 仅限特定类型      |
| ROM/查找表  | 长序列      | 通用   | 资源多（需要 ROM） |

19.8 考试常见变式

1. 变式 1：设计任意周期性的序列

例：产生序列 10110 10110 ...（长度 5）解：模 5 计数器 + 状态到输出映射表

2. 变式 2：多路输出序列

同时输出多个相关序列（如正交序列）

3. 变式 3：伪随机序列（LFSR）

用移位寄存器 + 反馈产生看似随机的序列。这是通信系统中的重要应用。

4. 变式 4：可配置的序列发生器

序列可以动态改变（通过改变映射表或 ROM 内容）

**序列发生器秒杀法：**1. 确定序列长度 L 2. 设计模 L 计数器 3. 建立状态 → 输出映射表（真值表）4. 推导输出逻辑（或用 case 直接写）  
计数器 +case 语句是最通用的解法，适用于任何序列。

## 第六部分

### 移位寄存器体系




## 第二十章 移位寄存器

### 20.1 先建立数据流动的思维模型

回顾 D 触发器：一个 D 触发器在时钟上升沿采样 D 输入，输出到 Q。

现在把多个 D 触发器首尾连接：

 

每个 D 触发器的 Q 接到下一个 D 触发器的 D

**移位寄存器的核心结构：**移位寄存器 = N 个 D 触发器串联

$$\text{DFF}_k \text{ 的 } Q \rightarrow \text{DFF}_{k+1} \text{ 的 } D$$

在时钟上升沿，每个 DFF 采样前一级 DFF 的 Q 输出。结果：所有数据同时向右移动一位。

### 20.2 逐拍分析：数据如何移动

这是全书最重要的状态分析之一。请仔细跟着每一拍。

#### 20.2.1 初始条件

假设 4 个 D 触发器初始值：Q3Q2Q1Q0 = 0000

串行输入  $D_{in}$  序列：1, 0, 1, 1, 0, ...

（每个时钟周期，一个新的  $D_{in}$  值被送入最左边的 DFF0）

#### 20.2.2 时钟第 0 拍（初始状态）

- 寄存器内容：Q3=0, Q2=0, Q1=0, Q0=0 → [0 0 0 0]

- 当前  $D_{in} = 1$ （准备好，等待下一个上升沿）

### 20.2.3 时钟第 1 拍上升沿

**移位寄存器——时钟第 1 拍：**上升沿到达时发生的事情（所有 DFF 同时动作）：

| DFF  | D 输入 (上升沿前) | 上升沿后 Q | DFF 动作            |
|------|-------------|--------|-------------------|
| DFF0 | $D_{in}=1$  | $Q0=1$ | 采样外部输入 1          |
| DFF1 | $Q0=0$      | $Q1=0$ | 采样前一拍 $Q0$ 的值 (0) |
| DFF2 | $Q1=0$      | $Q2=0$ | 采样前一拍 $Q1$ 的值 (0) |
| DFF3 | $Q2=0$      | $Q3=0$ | 采样前一拍 $Q2$ 的值 (0) |

上升沿后寄存器内容：**[0 0 0 1]**（1 进入最右端）

原来在  $Q0$  的 0 移到了  $Q1$ ，原来在  $Q1$  的 0 移到了  $Q2$ ，原来在  $Q2$  的 0 移到了  $Q3$ 。 $Q3$  原来的值 (0) 被”挤出去”了——这就是串行输出。

### 20.2.4 时钟第 2 拍上升沿

现在  $D_{in} = 0$

**移位寄存器——时钟第 2 拍：**

| DFF  | D 输入 (上升沿前) | 上升沿后 Q | DFF 动作                |
|------|-------------|--------|-----------------------|
| DFF0 | $D_{in}=0$  | $Q0=0$ | 采样外部输入 0              |
| DFF1 | $Q0=1$      | $Q1=1$ | 采样 $Q0$ 的值 (1) → 1 右移 |
| DFF2 | $Q1=0$      | $Q2=0$ | 采样 $Q1$ 的值 (0) → 0 右移 |
| DFF3 | $Q2=0$      | $Q3=0$ | 采样 $Q2$ 的值 (0) → 0 右移 |

上升沿后寄存器内容：**[0 0 1 0]**（之前  $Q0$  的 1 现在移到了  $Q1$ ）

### 20.2.5 时钟第 3 拍上升沿

现在  $D_{in} = 1$

**移位寄存器——时钟第 3 拍：**

| DFF  | D 输入 (上升沿前) | 上升沿后 Q | 说明     |
|------|-------------|--------|--------|
| DFF0 | $D_{in}=1$  | $Q0=1$ | 新数据进入  |
| DFF1 | $Q0=0$      | $Q1=0$ |        |
| DFF2 | $Q1=1$      | $Q2=1$ | 1 继续右移 |
| DFF3 | $Q2=0$      | $Q3=0$ |        |

上升沿后寄存器内容：**[0 1 0 1]**（可以看到 1 在向右移动！）

20.2.6 时钟第 4 拍上升沿

现在  $D_{in} = 1$

上升沿后寄存器内容: [1 0 1 1]

20.2.7 完整数据移动轨迹

| 时钟拍    | $D_{in}$ | Q3 | Q2 | Q1 | Q0 |
|--------|----------|----|----|----|----|
| 0 (初始) | —        | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 1      | 1        | 0  | 0  | 0  | 1  |
| 2      | 0        | 0  | 0  | 1  | 0  |
| 3      | 1        | 0  | 1  | 0  | 1  |
| 4      | 1        | 1  | 0  | 1  | 1  |
| 5      | 0        | 0  | 1  | 1  | 0  |

观察数据流: 每个 1 从  $D_{in}$  进入, 经过 4 个时钟周期后从 Q3 串行输出。  
就像水管中的水流——从一端进入, 经过管道, 从另一端流出。

20.3 核心概念总结

- 1. 串行输入 (Serial In): 数据从最左边的 DFF 一个 bit 一个 bit 地进入
- 2. 串行输出 (Serial Out): 数据从最右边的 DFF 一个 bit 一个 bit 地流出
- 3. 并行输出 (Parallel Out): 所有 Q 值同时观察——看到”管道”中当前的内容
- 4. 并行输入 (Parallel Load): 直接设置所有 DFF 的值 (跳过程移位过程)

20.4 单向移位寄存器: VHDL 实现

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity shift_reg_right is
5     port (
6         clk      : in  std_logic;
7         rst_n     : in  std_logic;
8         si        : in  std_logic;  -- 串行输入
9         so        : out std_logic;  -- 串行输出
10        po        : out std_logic_vector(3 downto 0) -- 并行输出
11    );
```

```

12 end shift_reg_right;
13
14 architecture behavioral of shift_reg_right is
15     signal reg : std_logic_vector(3 downto 0);
16 begin
17     process(clk, rst_n)
18     begin
19         if rst_n = '0' then
20             reg <= (others => '0');
21         elsif rising_edge(clk) then
22             reg <= si & reg(3 downto 1); -- 右移：新数据进最高位
23         end shift;
24     end process;
25
26     so <= reg(0); -- 串行输出 = 最低位
27     po <= reg;   -- 并行输出 = 整个寄存器
28 end behavioral;

```

Listing 20.1: 4 位右移移位寄存器（串入串出/并出）

关键语句：reg <= si & reg(3 downto 1)

这表示：

- reg(3)（原来的最高位）→ reg(2)
- reg(2) → reg(1)
- reg(1) → reg(0)
- si（新数据）→ reg(3)

数据向右移动一位。新数据从左边进入，最右边的数据（reg(0)）被挤出。

## 20.5 双向移位寄存器

双向 = 既可以左移也可以右移，由方向控制信号决定。

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity shift_reg_bidir is
5     port (
6         clk      : in  std_logic;
7         rst_n    : in  std_logic;
8         dir      : in  std_logic; -- 方向： '1' = 右移, '0' = 左移

```

```

9      si      : in  std_logic;  -- 串行输入
10     po      : out std_logic_vector(3 downto 0)
11   );
12 end shift_reg_bidir;
13
14 architecture behavioral of shift_reg_bidir is
15     signal reg : std_logic_vector(3 downto 0);
16 begin
17     process(clk, rst_n)
18     begin
19         if rst_n = '0' then
20             reg <= (others => '0');
21         elsif rising_edge(clk) then
22             if dir = '1' then
23                 reg <= si & reg(3 downto 1);  -- 右移
24             else
25                 reg <= reg(2 downto 0) & si;  -- 左移
26             end if;
27         end if;
28     end process;
29
30     po <= reg;
31 end behavioral;

```

Listing 20.2: 双向移位寄存器

## 20.6 带并行装载的移位寄存器

增加一个 load 信号，允许直接设置所有 D 触发器的值：

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity shift_reg_load is
5      port (
6          clk      : in  std_logic;
7          rst_n     : in  std_logic;
8          load      : in  std_logic;  -- 并行装载使能
9          data_in   : in  std_logic_vector(3 downto 0);  -- 并行输入
10         si        : in  std_logic;  -- 串行输入
11         po        : out std_logic_vector(3 downto 0)
12     );
13 end shift_reg_load;
14

```

```

15 architecture behavioral of shift_reg_load is
16     signal reg : std_logic_vector(3 downto 0);
17 begin
18     process(clk, rst_n)
19     begin
20         if rst_n = '0' then
21             reg <= (others => '0');
22         elsif rising_edge(clk) then
23             if load = '1' then
24                 reg <= data_in;  -- 并行装载
25             else
26                 reg <= si & reg(3 downto 1);  -- 右移
27             end if;
28         end if;
29     end process;
30
31     po <= reg;
32 end behavioral;

```

Listing 20.3: 带并行装载的移位寄存器

## 20.7 四种输入输出组合

| 类型   | 输入方式 | 输出方式 | 典型应用  |
|------|------|------|-------|
| SISO | 串行入  | 串行出  | 延迟线   |
| SIPO | 串行入  | 并行出  | 串并转换  |
| PISO | 并行入  | 串行出  | 并串转换  |
| PIPO | 并行入  | 并行出  | 通用寄存器 |

SISO = Serial In Serial Out (串入串出) SIPO = Serial In Parallel Out (串入并行) PISO = Parallel In Serial Out (并行串入) PIPO = Parallel In Parallel Out (并行并行)

## 20.8 考试常见变式

### 1. 变式 1: 实现串并转换 (SIPO)

串行数据输入, 4 个时钟周期后, 并行输出完整 4 位数据。

### 2. 变式 2: 实现并串转换 (PISO)

先 load 并行数据, 然后 4 个时钟周期移位输出。

### 3. 变式 3: 多位移位 (桶形移位器)

一次移多位（不是每次只移 1 位）。需要更复杂的组合逻辑。

#### 4. 变式 4: 移位寄存器 + 反馈 = LFSR/环形计数器

将串行输出反馈回串行输入。这将在第七部分详细展开。

#### 5. 变式 5: 移位寄存器的 Testbench 设计

如何验证移位寄存器的正确性。

## 20.9 Testbench

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity shift_reg_tb is
5 end shift_reg_tb;
6
7 architecture test of shift_reg_tb is
8     signal clk, rst_n, si, so : std_logic;
9     signal po : std_logic_vector(3 downto 0);
10    constant clk_period : time := 20 ns;
11
12    component shift_reg_right is
13        port (clk, rst_n, si : in std_logic;
14              so : out std_logic; po : out std_logic_vector(3 downto 0));
15    end component;
16 begin
17    uut: shift_reg_right port map (clk, rst_n, si, so, po);
18
19    clk_process: process
20    begin
21        clk <= '0'; wait for clk_period/2;
22        clk <= '1'; wait for clk_period/2;
23    end process;
24
25    stimulus: process
26    begin
27        rst_n <= '0'; si <= '0'; wait for 30 ns;
28        rst_n <= '1'; wait for 5 ns;
29
30        -- 输入序列: 1, 0, 1, 1
31        si <= '1'; wait for clk_period;
32        si <= '0'; wait for clk_period;
33        si <= '1'; wait for clk_period;
```

```
34     si <= '1'; wait for clk_period;  
35  
36     -- 观察: po应该依次为 1000, 0100, 1010, 1101  
37     wait;  
38     end process;  
39 end test;
```

Listing 20.4: 移位寄存器 Testbench

**移位寄存器秒杀法:** 右移: `reg <= si & reg(N-1 downto 1)`

左移: `reg <= reg(N-2 downto 0) & si`

并行装载: `if load='1' then reg <= data_in;`

串行输出: 最高位/最低位 = so

并行输出: reg 的全部位 = po



# 第七部分


## 环形计数器体系

# 第二十一章 移位寄存器构建环形计数器

## 21.1 从移位寄存器出发

回顾移位寄存器：数据从一端进入，经过 N 拍从另一端出来。

现在思考一个问题：如果把串行输出**反馈**到串行输入呢？

 

反馈环：Q3 → D0

**环形计数器的形成：环形计数器 = 移位寄存器 + Q 输出反馈到串行输入**  
数据不再从外部输入，而是在 D 触发器链中**循环**流动。

数据在闭合的环中无限循环

## 21.2 逐拍分析：环形计数器如何工作

假设 4 位环形计数器，初始状态通过复位设为 1000（即 Q3=1, Q2=0, Q1=0, Q0=0）。

注意：这里假设 Q3 是最高位（最左），Q0 是最低位（最右）。

反馈连接：Q0 → D3（最低位反馈回最高位的输入）。

### 21.2.1 时钟第 0 拍（初始/复位后）

寄存器内容：[Q3 Q2 Q1 Q0] = [1 0 0 0]

### 21.2.2 时钟第 1 拍上升沿

环形计数器——时钟第 1 拍：

- $D3 = Q0 = 0$ （反馈值）
- $D2 = Q3 = 1$
- $D1 = Q2 = 0$
- $D0 = Q1 = 0$

上升沿后：

- $Q3 \leftarrow D3 = 0$ （从  $Q0$  反馈回来的 0）
- $Q2 \leftarrow D2 = 1$ （ $Q3$  原来的 1 右移一位）
- $Q1 \leftarrow D1 = 0$
- $Q0 \leftarrow D0 = 0$

寄存器内容：**[0 1 0 0]**（1 向右移动了一位！）

### 21.2.3 时钟第 2 拍上升沿

环形计数器——时钟第 2 拍：

- $D3 = Q0 = 0$
- $D2 = Q3 = 0$
- $D1 = Q2 = 1$
- $D0 = Q1 = 0$

上升沿后：**[0 0 1 0]**（1 继续右移）

### 21.2.4 时钟第 3 拍上升沿

环形计数器——时钟第 3 拍：

- $D3 = Q0 = 0$
- $D2 = Q3 = 0$
- $D1 = Q2 = 0$
- $D0 = Q1 = 1$

上升沿后：[0 0 0 1]（1 移到了最右边）

### 21.2.5 时钟第 4 拍上升沿

环形计数器——时钟第 4 拍：关键时刻！：

- $D3 = Q0 = 1$ （反馈环起作用！Q0 的 1 反馈回 D3）
- $D2 = Q3 = 0$
- $D1 = Q2 = 0$
- $D0 = Q1 = 0$

上升沿后：[1 0 0 0]（1 回到最左边——完成一圈循环！）

### 21.2.6 完整的循环过程

| 时钟拍   | Q3  | Q2  | Q1  | Q0  |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| 0（初始） | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 1     | 0   | 1   | 0   | 0   |
| 2     | 0   | 0   | 1   | 0   |
| 3     | 0   | 0   | 0   | 1   |
| 4     | 1   | 0   | 0   | 0   |
| 5     | 0   | 1   | 0   | 0   |
| ...   | ... | ... | ... | ... |

这个“1 在循环移动”的现象就是环形计数器的本质。

21.3 环形计数器 vs 普通计数器

| 特性      | 二进制计数器                         | 环形计数器                   |
|---------|--------------------------------|-------------------------|
| 硬件结构    | 加法器 + D 触发器                    | N 个 D 触发器 + 反馈环         |
| 状态编码    | 二进制 (000,001,...)              | One-hot (1000,0100,...) |
| N 个状态需要 | $\lceil \log_2 N \rceil$ 个 DFF | N 个 DFF                 |
| 状态解码    | 需要组合逻辑                         | 直接看哪个 DFF 的 Q=1         |
| 速度      | 受加法器进位链限制                      | 最快 (只有移位)               |
| 最大状态数   | $2^k$                          | k (k 个 DFF 产生 k 个状态)    |

环形计数器用更多触发器换取更快的速度和更简单的解码。

21.4 为什么反馈后形成循环状态

反馈把串行输出接回串行输入，形成一个闭合回路。

- 没有反馈：数据从一端进入，从另一端消失（一去不回）
- 有反馈：数据从一端出来后，重新从另一端进入（无限循环）

这就像一条首尾相接的传送带——东西在上面无限循环移动。

21.5 约翰逊计数器（扭环形计数器）

约翰逊计数器是环形计数器的变体：将反相的 Q 输出反馈回输入。

- 环形计数器：Q0 → D3（同相反馈）
- 约翰逊计数器（扭环形）： $\overline{Q_0}$  → D3（反相反馈）

效果：k 个触发器可以产生 2k 个状态（比普通环形计数器多一倍！）  
4 位约翰逊计数器的状态序列：

0000 → 1000 → 1100 → 1110 → 1111 → 0111 → 0011 → 0001 → 0000

共 8 个状态（4 个触发器产生 8 个状态）。

## 21.6 VHDL 实现

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity ring_counter is
5      port (
6          clk      : in  std_logic;
7          rst_n    : in  std_logic;
8          q        : out std_logic_vector(3 downto 0)
9      );
10 end ring_counter;
11
12 architecture behavioral of ring_counter is
13     signal reg : std_logic_vector(3 downto 0);
14 begin
15     process(clk, rst_n)
16     begin
17         if rst_n = '0' then
18             reg <= "1000"; -- 初始状态: 只有最高位为1
19         elsif rising_edge(clk) then
20             reg <= reg(0) & reg(3 downto 1); -- 右移 + 最低位反馈到最高位
21         end if;
22     end process;
23
24     q <= reg;
25 end behavioral;
```

Listing 21.1: 4 位环形计数器

关键词句: `reg <= reg(0) & reg(3 downto 1)`

这是右移 + 反馈的合并:

- `reg(0)` (最低位) → `reg(3)` (反馈到最高位输入)
- `reg(3)` → `reg(2)` (右移)
- `reg(2)` → `reg(1)` (右移)
- `reg(1)` → `reg(0)` (右移)

### 21.6.1 约翰逊计数器 VHDL

```
1  architecture behavioral of johnson_counter is
```

```

2   signal reg : std_logic_vector(3 downto 0);
3 begin
4   process(clk, rst_n)
5   begin
6       if rst_n = '0' then
7           reg <= (others => '0');  -- 初始全0
8       elsif rising_edge(clk) then
9           reg <= (not reg(0)) & reg(3 downto 1);  -- 反相的最低位移入最高
              位
10      end if;
11  end process;
12 end behavioral;

```

Listing 21.2: 4 位约翰逊计数器（扭环形）

## 21.7 考试常见变式

### 1. 变式 1：设计 N 位环形计数器

N 位环形计数器产生 N 个状态，初始值 100...0（one-hot 编码）。

### 2. 变式 2：设计 2N 位约翰逊计数器

N 个触发器产生 2N 个状态。反馈是反相的最低位移入最高位。

### 3. 变式 3：自启动的环形计数器

如果因干扰进入非法状态（如 0101，两个 1），需要自动回到合法状态。这需要额外的修正逻辑。

### 4. 变式 4：比较环形计数器与二进制计数器

常考：N 状态各需多少触发器？各有哪些优缺点？

## 21.8 Testbench

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity ring_counter_tb is
5  end ring_counter_tb;
6
7  architecture test of ring_counter_tb is
8      signal clk, rst_n : std_logic;

```

```
9  signal q : std_logic_vector(3 downto 0);
10  constant clk_period : time := 20 ns;
11
12  component ring_counter is
13      port (clk, rst_n : in std_logic; q : out std_logic_vector(3
14              downto 0));
15  end component;
16  begin
17      uut: ring_counter port map (clk, rst_n, q);
18
19      clk_process: process
20      begin
21          clk <= '0'; wait for clk_period/2;
22          clk <= '1'; wait for clk_period/2;
23      end process;
24
25      stimulus: process
26      begin
27          rst_n <= '0'; wait for 30 ns;
28          rst_n <= '1';
29          -- 观察两个完整循环（8拍）
30          wait for clk_period * 9;
31          wait;
32      end process;
33  end test;
```

Listing 21.3: 环形计数器 Testbench

**环形计数器秒杀法：**初始：reg = "1000"（只有一个 1）

每个时钟沿：1 向右移动一位（因为反馈环）

核心 VHDL：reg <= reg(0) & reg(N-1 downto 1)

约翰逊计数器：用反相：reg <= (not reg(0)) & reg(N-1 downto 1)



# 第八部分

## 序列检测器体系

## 第二十二章 序列检测器——状态机的核心应用

### 22.1 什么是序列检测器

**序列检测器：**在串行输入流中检测特定模式的电路。

输入：一串 bit 流（每个时钟周期输入 1bit）输出：当检测到目标序列时，输出 =1

**序列检测器的本质：**序列检测器一定是一个状态机。

为什么？因为它需要“记住已经匹配了序列的前几位”——这需要记忆。组合逻辑做不到——它不记得历史。

### 22.2 为什么序列检测器一定是状态机

考虑检测序列 1011：

假设当前输入流是：... 1 0 1 ...

此时你看到了“101”，还剩一个“1”就匹配成功。

这个“已经匹配了 3 位”的信息必须被记住。下一拍如果输入是 1，就检测到了；如果是 0，就需要重新开始匹配。

这个“记住了多少”就是状态。

**状态在序列检测器中的含义：**状态 = “目前已匹配了目标序列的前几位”

- S0（初始）：匹配了 0 位（等待序列开始）
- S1：匹配了 1 位
- S2：匹配了 2 位
- S3：匹配了 3 位
- S4（检测到）：匹配了 4 位（完整序列！）

22.3 1011 序列检测器——非重叠检测

22.3.1 状态定义


检测目标：1011

状态含义（非重叠——检测到后重新开始）：

| 状态   | 含义（已匹配的前缀）         |
|------|--------------------|
| S0   | 尚未匹配任何有效前缀（初始/复位后） |
| S1   | 已匹配”1”（序列的第一个 bit） |
| S10  | 已匹配”10”            |
| S101 | 已匹配”101”           |

注意：状态名 S10 不是” 状态编号为 10”，而是” 已匹配的前缀 =10”（为了便于理解）。

22.3.2 状态转移图

 

箭头标注：输入/输出。例如”1/0”表示输入 =1 且输出 =0，”1/1”表示输入 =1 且输出 =1（检测到序列）。

22.3.3 状态转移分析

逐状态分析：

**S0（初始）：**

- 输入 0：仍在 S0（等第一个 1）→ 输出 0
- 输入 1：进入 S1（匹配了 1）→ 输出 0

**S1（已匹配”1”）：**

- 输入 0：进入 S10（匹配了”10”）→ 输出 0
- 输入 1：停留在 S1（输入 1 重新开始——”11”中第二个 1 可以是新序列的第一个 1）→ 输出 0

**S10（已匹配”10”）：**

- 输入 0: 回到 S0 (“100” 不匹配任何前缀, 序列需要从 1 开始)
- 输入 1: 进入 S101 (匹配了“101”) → 输出 0

**S101 (已匹配“101”, 还差最后一个 1):**

- 输入 0: 回到 S10 (“1010”——后两位“10” 可以是新序列的前缀) → 输出 0
- 输入 1: **检测到完整序列“1011”!** → 输出 **1**, 然后去 S1 (检测到后的 1 可以作为新序列的第一个 1, 因为是非重叠检测)

### 22.3.4 状态转移表

| 当前状态 | 输入 | 下一状态 | 输出              |
|------|----|------|-----------------|
| S0   | 0  | S0   | 0               |
| S0   | 1  | S1   | 0               |
| S1   | 0  | S10  | 0               |
| S1   | 1  | S1   | 0               |
| S10  | 0  | S0   | 0               |
| S10  | 1  | S101 | 0               |
| S101 | 0  | S10  | 0               |
| S101 | 1  | S1   | <b>1 (检测到!)</b> |

### 22.3.5 VHDL 实现

```

1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3
4  entity seq_detector_1011 is
5      port (
6          clk      : in  std_logic;
7          rst_n    : in  std_logic;
8          data_in  : in  std_logic;
9          detected : out std_logic
10     );
11 end seq_detector_1011;
12
13 architecture fsm of seq_detector_1011 is
14     type state_type is (S0, S1, S10, S101);
15     signal state : state_type;
16 begin
17     process(clk, rst_n)
18     begin

```

```
19     if rst_n = '0' then
20         state <= S0;
21     elsif rising_edge(clk) then
22         case state is
23             when S0 =>
24                 if data_in = '1' then state <= S1; end if;
25                 -- data_in='0'时默认保持S0 (if不满足则不变)
26
27             when S1 =>
28                 if data_in = '0' then
29                     state <= S10;
30                 end if;
31                 -- data_in='1'时保持S1 (不变)
32
33             when S10 =>
34                 if data_in = '1' then
35                     state <= S101;
36                 else
37                     state <= S0;
38                 end if;
39
40             when S101 =>
41                 if data_in = '1' then
42                     state <= S1; -- 检测到, 重新开始
43                 else
44                     state <= S10;
45                 end if;
46             end case;
47         end if;
48     end process;
49
50     -- 输出逻辑 (Moore型: 输出仅取决于状态)
51     detected <= '1' when (state = S101 and data_in = '1') else '0';
52 end fsm;
```

Listing 22.1: 1011 序列检测器 (非重叠)

## 22.4 1101 序列检测器


检测目标: 1101

状态定义:

- S0: 初始 (匹配 0 位)

- S1: 已匹配"1"
- S11: 已匹配"11"
- S110: 已匹配"110"

当状态 = S110 且输入 = 1 时: 检测到"1101"!

 

## 22.5 重叠检测 vs 非重叠检测

这是必考的区别!

[重叠检测] 检测到序列后, 已匹配的后缀可以用于下一次匹配。

例: 输入...1011011... (检测 1011, 重叠)

第一次检测: 1 0 1 1 0 1 1 → 在位置 4 检测到 1011 第二次检测: 1 0 1 1 0 1 1 → 位置 4 的"11"中的第二个"1"开始新匹配

[非重叠检测] 检测到序列后, 重新从初始状态开始。

例: 输入...1011011... (检测 1011, 非重叠)

第一次检测: 1 0 1 1 0 1 1 → 在位置 4 检测到 1011 第二次检测: 1 0 1 1 0 1 1 ... → 从位置 5 重新开始 (忽略位置 4 的后缀)

写作 VHDL 的区别:

重叠检测: 在检测到状态, 根据输入决定返回哪个状态 (可能有重叠前缀) 非重叠检测: 检测到后, 直接回到 S0/S1 (看具体情况)

## 22.6 考试常见变式

### 1. 变式 1: 检测 1011 (重叠)

检测后在 S101 状态, 输入 1 → 检测到, 同时此 1 可作为新序列的第一个 1, 因此去 S1 (不是 S0)。

### 2. 变式 2: 检测 0101

类似分析, 状态名改为 S0 → S01 → S010 → S0101。

### 3. 变式 3: 检测 1111

4 个连续的 1。状态:  $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_{11} \rightarrow S_{111} \rightarrow$  (输入 1 时检测到)。

### 4. 变式 4: 同时检测多个序列

如同时检测 1011 和 1101。需要合并两个状态机。

### 5. 变式 5: Mealy 型 vs Moore 型检测器

Mealy: 输出取决于状态 + 输入 (输出可以早一拍) Moore: 输出仅取决于状态 (输出晚一拍, 但更稳定)

考试通常要求 Moore 型。

## 22.7 Testbench

```
1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3
4 entity seq_detector_tb is
5 end seq_detector_tb;
6
7 architecture test of seq_detector_tb is
8     signal clk, rst_n, data_in, detected : std_logic;
9     constant clk_period : time := 20 ns;
10
11     component seq_detector_1011 is
12         port (clk, rst_n, data_in : in std_logic; detected : out
13             std_logic);
14     end component;
15
16 begin
17     uut: seq_detector_1011 port map (clk, rst_n, data_in, detected);
18
19     clk_process: process
20     begin
21         clk <= '0'; wait for clk_period/2;
22         clk <= '1'; wait for clk_period/2;
23     end process;
24
25     stimulus: process
26     begin
27         rst_n <= '0'; wait for 30 ns;
28         rst_n <= '1'; wait for 5 ns;
```

```

28  -- 输入序列: 1 0 1 1 0 1 0 1 1
29  data_in <= '1'; wait for clk_period;  -- S0→S1
30  data_in <= '0'; wait for clk_period;  -- S1→S10
31  data_in <= '1'; wait for clk_period;  -- S10→S101
32  data_in <= '1'; wait for clk_period;  -- S101→S1, detected=1!
33  data_in <= '0'; wait for clk_period;
34  data_in <= '1'; wait for clk_period;
35  data_in <= '0'; wait for clk_period;
36  data_in <= '1'; wait for clk_period;
37  data_in <= '1'; wait for clk_period;  -- 再次检测到!
38  wait;
39  end process;
40  end test;

```

Listing 22.2: 1011 序列检测器 Testbench

**序列检测器秒杀法：第一步：确定状态** 状态 = 已匹配的序列前缀（每个状态代表匹配了序列的前几位）

**第二步：画状态图** 对每个状态，考虑输入 0 和输入 1 分别去哪里

**第三步：写状态转移表**

**第四步：写 VHDL**

- type 定义状态枚举
- case 语句处理每个状态
- 检测到条件：在倒数第二个状态 + 最后一个匹配位

**关键技巧：** 状态 S101 下输入 1 → 检测到。但去哪？

- 重叠检测：分析后几位能否作为新前缀 → S1（“1011” 最后的“1” 可以是新序列的第一个“1”）
- 非重叠检测：直接回 S0



## 第九部分

# **VHDL 硬件综合专题**

## 第二十三章 VHDL 硬件综合专题

### 23.1 学习目标

不是学 VHDL 语法。而是理解：


你写的每一行 VHDL，最终在 FPGA 中变成了什么硬件？

### 23.2 if-else 综合成什么

```
1  if sel = '1' then
2    y <= a;
3  else
4    y <= b;
5  end if;
```

Listing 23.1: if-else 示例

综合结果：MUX（数据选择器）

 

#### 23.2.1 if-else 级联

```
1  if sel = "00" then
2    y <= d0;
3  elsif sel = "01" then
4    y <= d1;
5  elsif sel = "10" then
6    y <= d2;
7  else
```

```
8   y <= d3;  
9 end if;
```

综合结果：优先级编码的选择器（级联 MUX）。sel=11 优先级最低（在最后的 else 中），综合工具可能优化为并行 MUX。

**if-else 与硬件：**if-else → 优先级逻辑（如优先级编码器、级联 MUX）  
条件从上到下优先级递减。  
如果条件互斥，综合工具常优化为并行 case 结构。

## 23.3 case 综合成什么

```
1 case sel is  
2   when "00" => y <= d0;  
3   when "01" => y <= d1;  
4   when "10" => y <= d2;  
5   when "11" => y <= d3;  
6 end case;
```

综合结果：并行 MUX（所有分支并行判断）  
与 if-else 不同，case 的所有分支并行判断，没有优先级。

**case 与硬件：**case → 并行选择器 / 译码器结构

所有分支地位平等，综合器生成并行比较逻辑。

适用于：

- MUX（选择器）
- 译码器
- 状态机的状态转移
- 查找表

## 23.4 process 综合成什么

```
1 process(clk)  
2 begin  
3   if rising_edge(clk) then  
4     q <= d;
```

```

5   end if;
6   end process;

```

**process 块本身不产生硬件。** process 只是一种描述方式。

**process 内部的逻辑**决定综合成什么：

- 有 clk 边沿检测 → 产生 D 触发器/寄存器
- 纯组合逻辑（无 clk）→ 产生组合逻辑门
- 带异步复位 → D 触发器 + 复位逻辑

**process 与硬件：** process = 硬件描述的容器（本身不是硬件）

**process(CLK) + rising\_edge** → D 触发器/寄存器组

**process(全部输入) + 无 clk** → 组合逻辑

决定硬件的是 **process 内部的代码**，不是 process 本身。

## 23.5 signal 对应什么硬件

```

1   signal x : std_logic;
2   signal data : std_logic_vector(7 downto 0);

```

**signal = 一根线（组合逻辑）或一个寄存器（时序逻辑）**

- signal x : std\_logic → 1 根物理连线或 1 个 D 触发器
- signal data : std\_logic\_vector(7 downto 0) → 8 根线或 8 个 D 触发器

关键判断：signal 是线还是寄存器？

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 如果 signal 在 process(CLK) 内被赋值     | D 触发器/寄存器 |
| 如果 signal 在组合逻辑 process 或并行语句中被赋值 | 连线        |

## 23.6 variable 对应什么硬件

```

1   process(clk)
2     variable tmp : std_logic_vector(3 downto 0);
3   begin
4     if rising_edge(clk) then
5       tmp := a + b;      -- 立即生效
6       result <= tmp;    -- 将变量值赋给信号
7     end if;
8   end process;

```

**variable = process** 内部的临时存储（通常不产生额外硬件）

- variable 的值在赋值后**立即**更新（:=）
- signal 的值在 process **结束时**才更新（<=）
- variable 通常只是中间计算，综合器将其优化为连线
- 但在某些情况下（如在 process 中被读取前先赋值），综合为寄存器

## 23.7 常见 VHDL 模式的硬件对应


### 23.7.1 计数器代码 → 什么结构

```

1 process(clk)
2 begin
3     if rising_edge(clk) then
4         if cnt = N-1 then
5             cnt <= 0;
6         else
7             cnt <= cnt + 1;
8         end if;
9     end if;
10 end process;

```

综合结果:

 

k 个 D 触发器 + 加法器 + 比较器 + MUX

### 23.7.2 移位寄存器代码 → 什么结构

```

1 reg <= si & reg(N-1 downto 1); -- 右移

```

综合结果: N 个 D 触发器首尾串联 ( $Q_k \rightarrow D_{k+1}$ ), 数据每次右移一位。


### 23.7.3 状态机代码 → 什么结构

```

1 case state is
2   when S0 => if input='1' then state <= S1; end if;
3   when S1 => ...

```

综合结果:

 

三部分：状态寄存器 + 次态逻辑 + 输出逻辑

## 23.8 VHDL 编码风格对硬件的影响

| VHDL 写法             | 综合结果             | 注意事项         |
|---------------------|------------------|--------------|
| if-else 级联          | 优先级编码            | 顶层条件优先级最高    |
| case                | 并行选择             | 条件必须互斥       |
| rising_edge         | 上沿触发 D 触发器       | 产生寄存器        |
| 无敏感信号 clk 的 process | 组合逻辑             | 敏感列表必须包含所有输入 |
| signal 赋值 <=        | 晚更新 (process 结束) | 适合寄存器        |
| variable 赋值 :=      | 立即更新             | 适合中间计算       |
| for-generate        | 并行复制 N 个相同硬件     | 适合规则结构       |

## 23.9 关键综合规则

1. 有 clk → 产生触发器/寄存器
2. 有 clk + if rising\_edge → 产生正沿触发 D 触发器
3. 无 clk 的 process + 完整敏感列表 → 产生组合逻辑
4. 不完整敏感列表 → 可能产生锁存器 (latch) —— 通常应避免
5. case 不完备 (有 when others) → 组合逻辑, 不会产生锁存器
6. case 不完备 (无 when others) → 可能产生锁存器 —— 必须加 when others

**VHDL 综合速查:**

| VHDL 模式                          | 硬件              |
|----------------------------------|-----------------|
| if rising_edge(clk) then q <= d; | D 触发器           |
| y <= a when sel='1' else b;      | 2 选 1 MUX       |
| with sel select y <= ...         | MUX (并行)        |
| case state is ...                | 状态机 + 译码逻辑      |
| reg <= si & reg(N-1 downto 1);   | 移位寄存器           |
| cnt <= cnt + 1;                  | 加法器 + 寄存器 (计数器) |
| if cnt = N-1 then cnt <= 0;      | 比较器 (清零条件)      |

# 第十部分

## 考试训练体系



## 第二十四章 计数器考试变式题

### 题目 1：模 7 计数器

题目：设计一个模 7 计数器（0-6 循环），写出 VHDL 代码和 Testbench。

分析：

- $N = 7$ ,  $k = \lceil \log_2 7 \rceil = 3$  位
- 清零条件：cnt = 6(110)
- 状态序列：000→001→010→011→100→101→110→000

VHDL:

```
1 signal cnt : std_logic_vector(2 downto 0);
2 process(clk, rst_n)
3 begin
4     if rst_n = '0' then cnt <= "000";
5     elsif rising_edge(clk) then
6         if cnt = "110" then cnt <= "000";
7         else cnt <= cnt + 1; end if;
8     end if;
9 end process;
```

### 题目 2：模 13 计数器

题目：设计模 13 计数器（0-12 循环），写出 VHDL。

分析：

- $N = 13$ ,  $k = \lceil \log_2 13 \rceil = 4$  位
- 清零：cnt = 12(1100)

VHDL:

```

1 signal cnt : std_logic_vector(3 downto 0); -- 4位
2 if cnt = "1100" then cnt <= "0000"; -- =12清零
3 else cnt <= cnt + 1;

```


### 题目 3：模 3 计数器

题目：设计模 3 计数器，画出状态转移图，写 VHDL。

分析：

- $N = 3$ ,  $k = 2$  位
- 状态：00→01→10→00
- 清零：cnt=2(10)

状态图：

 

### 题目 4：带使能的模 8 计数器

题目：设计带使能信号 en 的模 8 计数器。en=1 时计数，en=0 时保持。

VHDL:

```

1 if rising_edge(clk) then
2   if en = '1' then
3     cnt <= cnt + 1; -- 3位自然溢出=模8
4   end if;
5 end if;

```

### 题目 5：带同步加载的模 10 计数器

题目：设计带同步加载（load）的模 10 计数器。load=1 时 cnt = data\_in；load=0 时正常计数（0-9）。

VHDL:

```

1 if rising_edge(clk) then
2   if load = '1' then
3     cnt <= data_in;

```

```
4   elsif cnt = "1001" then
5       cnt <= "0000";
6   else
7       cnt <= cnt + 1;
8   end if;
9 end if;
```

## 题目 6：递增/递减双向计数器

题目：设计模 16 双向计数器。up=1 递增，up=0 递减。

**VHDL:**

```
1   if rising_edge(clk) then
2       if up = '1' then
3           cnt <= cnt + 1;
4       else
5           cnt <= cnt - 1;
6       end if;
7   end if;
```

## 题目 7：模 10 BCD 计数器带 7 段显示

题目：设计模 10 BCD 计数器 + BCD-7 段译码器。输出驱动 7 段数码管显示 0-9。

## 题目 8：模 60 计数器（秒/分计数器）

题目：设计模 60 计数器用于时钟应用。输出秒/分的十位和个位。

分析：见第三部分第八章 BCD 模 60 计数器。

## 题目 9：模 24 BCD 计数器

题目：设计模 24 BCD 计数器。0-23 循环。

分析：十位模 3（0-2），个位模 10（0-9）。清零条件：23。

## 题目 10：模 100 BCD 计数器

题目：设计两位 BCD 模 100 计数器（00-99 循环）。

分析：个位每满 10 向十位进位。十位满 9+ 个位满 9（即 99）时清零。

## 题目 11：给定计数器时序图，推断模值

题目：观察计数器 Q2Q1Q0 的波形：000→001→010→011→100→000→…。求模值。

解：出现了 5 个不同状态（000-100），所以模值 = 5。

## 题目 12：给定 VHDL 推断模值

题目：

```
1  if cnt = "1010" then cnt <= "0000";
2  else cnt <= cnt + 1;
```

求模值 N。

解：清零条件是 cnt=10(1010)，所以 N=10+1=11？不对！清零条件 = cnt=1010=10，此时 cnt 还未计数到 11 就被清零了。模值 = 清零条件值 + 1 = 10 + 1 = 11？再确认：cnt 从 0 计到 10 清零，所以 N=11。

关键公式：模值 = 清零比较值 + 1

## 题目 13：分析计数器最大工作频率

题目：4 位行波进位加法器的进位链延迟为每个 FA=2ns，D 触发器  $t_{setup} = 1\text{ns}$ ， $t_{cko} = 1\text{ns}$ 。求计数器的最大工作频率。

分析：关键路径延迟 =  $t_{cko}$  + 进位链延迟 ( $4 \times 2 = 8\text{ns}$ ) +  $t_{setup} = 1 + 8 + 1 = 10\text{ns}$

$$f_{max} = 1/10\text{ns} = 100\text{MHz}$$

## 题目 14：多个计数器级联的分析

题目：模 8 计数器 + 模 5 计数器级联。总模值是多少？

解：模 8 每 8 拍产生一次进位，模 5 每收到进位 +1。总模值 =  $8 \times 5 = 40$ 。

通用公式：级联总模值 =  $M_1 \times M_2 \times \cdots \times M_k$

## 题目 15：BCD 计数器的非法状态恢复

题目：模 10 BCD 计数器可能因干扰进入非法状态 (1010-1111)。设计自恢复逻辑。

解：

```
1  if cnt >= "1010" then  -- 非法状态
2      cnt <= "0000";
3  elsif cnt = "1001" then
4      cnt <= "0000";
5  else
6      cnt <= cnt + 1;
7  end if;
```

## 题目 16-20：综合应用题

### 题目 16：数字钟核心

设计时分秒计数器（模 60 秒 + 模 60 分 + 模 24 时）。

### 题目 17：带暂停的计数器

Pause=1 时暂停计数，pause=0 时恢复。

### 题目 18：带预置位的倒计时计数器

从预置值倒计时到 0，到 0 后重新加载预置值。

### 题目 19：两相正交计数器

输出两个相位差 90 度的方波（格雷码计数器的一种应用）。

### 题目 20：用计数器实现序列检测

计数器状态作为地址，ROM 存放序列，输出 + 检测逻辑。

**计数器类题目的统一解法：**第一步：确定模值 N 第二步： $k = \lceil \log_2 N \rceil$ ，确定位宽 第三步：清零条件 = N-1 的二进制 第四步：写 VHDL 模板（if cnt=N-1 then cnt<=0 else cnt<=cnt+1） 第五步：如果有级联，低位进位接高位时钟使能  
**关键公式：**

- 模值 = 清零比较值 + 1
- 总模值（级联）=  $M_1 \times M_2$
- $2^N$  模值不需要显式清零

## 第二十五章 分频器考试变式题

### 题目 1：2 分频器（直接取 Q0）

题目：用最简单的方法实现 2 分频器。

分析：计数器最低位 Q0 天然 2 分频。只需一个 D 触发器每拍翻转。

VHDL:

```
1 process(clk, rst_n)
2 begin
3     if rst_n = '0' then q <= '0';
4     elsif rising_edge(clk) then q <= not q; end if;
5 end process;
```

输出频率:  $f_{out} = f_{clk}/2$

### 题目 2：4 分频器（直接取 Q1）

题目：用计数器实现 4 分频器。

分析：2 位计数器，Q1=4 分频。直接取 Q1 作为输出。

VHDL:

```
1 signal cnt : std_logic_vector(1 downto 0);
2 process(clk) begin
3     if rising_edge(clk) then cnt <= cnt + 1; end if;
4 end process;
5 clk_div4 <= cnt(1); -- Q1天然4分频
```

### 题目 3：10 分频器（占空比 50%）

题目：设计 10 分频器，占空比 50%。

分析：

- 模 10 计数器（0-9）

- cnt 0-4 输出 0, cnt 5-9 输出 1
- 每个周期 5 拍低 +5 拍高

### VHDL:

```

1 signal cnt : std_logic_vector(3 downto 0);
2 process(clk, rst_n)
3 begin
4     if rst_n = '0' then cnt <= "0000";
5     elsif rising_edge(clk) then
6         if cnt = "1001" then cnt <= "0000";
7         else cnt <= cnt + 1; end if;
8     end if;
9 end process;
10 clk_div10 <= '0' when cnt < "0101" else '1'; -- 0-4低, 5-9高

```

## 题目 4: 3 分频器 (占空比非 50%)

题目: 设计 3 分频器。

分析:

- 模 3 计数器 (0→1→2→0)
- 简单方案: cnt=0,1 输出 0, cnt=2 输出 1 (1/3 占空比)
- 50% 占空比方案: 需要上升沿 + 下降沿双计数器

## 题目 5: 5 分频器

题目: 设计 5 分频器。

分析: 模 5 计数器, 占空比 3/5 或使用双沿方法实现 50% 占空比。

## 题目 6: 100 分频器

题目: 用 50MHz 时钟产生 500kHz 信号, 设计分频器。

分析:  $M = 50\text{MHz}/500\text{kHz} = 100$ 。模 100 计数器。

### VHDL:

```

1 constant M : integer := 100;
2 signal cnt : integer range 0 to M-1;

```

```

3 process(clk, rst_n)
4 begin
5     if rst_n = '0' then cnt <= 0;
6     elsif rising_edge(clk) then
7         if cnt = M-1 then cnt <= 0; else cnt <= cnt + 1; end if;
8     end if;
9 end process;
10 clk_out <= '0' when cnt < M/2 else '1';

```

## 题目 7：秒脉冲发生器

题目：用 100MHz 时钟产生 1Hz 秒脉冲。

分析： $M = 100,000,000$ 。需要 27 位计数器 ( $2^{26} < 10^8 < 2^{27}$ )。

## 题目 8：多级分频器

题目：用 2 分频 +5 分频级联实现 10 分频。

分析： $M_{total} = M_1 \times M_2 = 2 \times 5 = 10$ 。

## 题目 9：可调分频比的计数器

题目：设计分频比可动态设置的分频器（DIV 从 1 到 16 可调）。

**VHDL:**

```

1 signal cnt : std_logic_vector(3 downto 0);
2 process(clk) begin
3     if rising_edge(clk) then
4         if cnt = DIV - 1 then cnt <= "0000";
5         else cnt <= cnt + 1; end if;
6     end if;
7 end process;

```

## 题目 10：占空比可调的分频器

题目：设计 10 分频器，占空比可调（高电平持续周期数 DUTY 可配置）。

**VHDL:**

```

1 clk_out <= '0' when cnt < DUTY else '1';

```



## 题目 11：正交分频器（I/Q 输出）

题目：设计分频器同时输出 I 和 Q 两路信号，Q 比 I 延迟 90 度。

分析：需要 4 分频才能产生 90 度相位差。I 从 cnt[1] 取，Q 从特定比较值取。

## 题目 12：50% 占空比的奇数分频器

题目：设计占空比 50% 的 5 分频器。

分析：使用正沿 2 分频 + 负沿 2 分频组合的方法。

## 题目 13：给定分频器输出波形，推断分频比

题目：输出信号每 8 个输入时钟周期完成一个完整周期，求分频比。

解： $M = 8$ （8 分频）。

## 题目 14：分析 Qn 分频输出频率

题目：时钟 100MHz，求 4 位计数器 Q0、Q1、Q2、Q3 的输出频率。

解：

- Q0:  $100/2 = 50\text{MHz}$
- Q1:  $100/4 = 25\text{MHz}$
- Q2:  $100/8 = 12.5\text{MHz}$
- Q3:  $100/16 = 6.25\text{MHz}$

## 题目 15：分频器级联频率计算

题目：100MHz  $\rightarrow$  5 分频  $\rightarrow$  7 分频，最终输出频率？

解： $f_{out} = 100\text{MHz}/(5 \times 7) = 100/35 \approx 2.857\text{MHz}$

**分频器类题目的统一解法：**

1. 计算分频比：  $M = f_{in}/f_{out}$
2. 设计模 M 计数器
3. 偶数分频： cnt < M/2 输出 0， 否则输出 1
4. 奇数分频： 用双沿技术实现 50% 占空比
5.  $2^N$  分频： 直接取 Qn 输出（最简单）
6. 级联： 总 M = 各级 M 的乘积

# 第二十六章 移位寄存器考试变式题

## 题目 1：串并转换（SIPO）

题目：设计一个 4 位串入并出移位寄存器。串行输入数据，4 个时钟周期后并行输出完整 4 位数据。

VHDL:

```
1 signal reg : std_logic_vector(3 downto 0);
2 process(clk) begin
3     if rising_edge(clk) then
4         reg <= si & reg(3 downto 1);  -- 串行右移
5     end if;
6 end process;
7 po <= reg;
```

逐拍分析（输入 1011）:

| 拍 | 输入 | [Q3 Q2 Q1 Q0] |
|---|----|---------------|
| 1 | 1  | [1 0 0 0]     |
| 2 | 0  | [0 1 0 0]     |
| 3 | 1  | [1 0 1 0]     |
| 4 | 1  | [1 1 0 1]     |

4 拍后 po=1101（数据反转了，因为右移）。如想保持顺序，用左移。

## 题目 2：并串转换（PISO）

题目：设计 4 位并入串出移位寄存器。先 load 并行数据，然后移位输出。

VHDL:

```
1 signal reg : std_logic_vector(3 downto 0);
2 process(clk) begin
3     if rising_edge(clk) then
4         if load = '1' then
```

```

5     reg <= data_in;
6     else
7         reg <= '0' & reg(3 downto 1);  -- 右移，高位补0
8     end if;
9 end if;
10 end process;
11 so <= reg(0);

```

### 题目 3：双向移位寄存器

题目：设计 4 位双向移位寄存器。dir=1 右移，dir=0 左移。

```

1  if dir = '1' then
2      reg <= si_right & reg(3 downto 1);
3  else
4      reg <= reg(2 downto 0) & si_left;
5  end if;

```

### 题目 4：带并行装载的通用移位寄存器（74LS194 风格）

题目：设计类似 74LS194 的 4 位通用移位寄存器。支持：保持、右移、左移、并行装载四种模式。

**VHDL:**

```

1  case mode is
2      when "00" => null;                -- 保持
3      when "01" => reg <= si_r & reg(3 downto 1);  -- 右移
4      when "10" => reg <= reg(2 downto 0) & si_l;  -- 左移
5      when "11" => reg <= data_in;            -- 装载
6  end case;

```

### 题目 5：桶形移位器

题目：设计 8 位桶形移位器，一次可移 0-7 位（移位量由 3 位输入控制）。

分析：桶形移位器是纯组合逻辑（不需要时钟），本质上是多路选择器网络。

## 题目 6：移位寄存器的延迟线应用

**题目：**用移位寄存器实现 4 拍延迟线（输入信号延迟 4 个时钟周期后输出）。

**解：**4 位移位寄存器，so 输出 = 4 拍前的 si 输入。

## 题目 7：序列检测用移位寄存器方案

**题目：**用移位寄存器 + 比较器检测序列 1011（替代状态机方案）。

**分析：**4 位移位寄存器存储最近 4 位输入。当 reg="1011" 时输出 1。

```
1 reg <= data_in & reg(3 downto 1);  
2 detected <= '1' when reg = "1011" else '0';
```

## 题目 8：8 位移位寄存器

**题目：**设计 8 位串入并出移位寄存器。

**答案：**位宽从 4 扩展到 8，其他逻辑完全相同。

## 题目 9：循环移位寄存器

**题目：**设计循环移位寄存器（最低位移入最高位，不丢失数据）。

**VHDL：**

```
1 reg <= reg(0) & reg(7 downto 1); -- 循环右移
```

## 题目 10：算术移位寄存器

**题目：**设计算术右移寄存器（保持符号位不变）。

```
1 reg <= reg(7) & reg(7 downto 1); -- 算术右移：符号位不变
```

## 题目 11：逻辑移位 vs 算术移位

**题目：**比较逻辑左移和算术左移的区别。

**分析：**左移时逻辑移位和算术移位等价（都补 0）。右移时：逻辑右移补 0，算术右移补符号位。

## 题目 12：移位寄存器实现乘除法

题目：用移位寄存器实现  $\times 2$  和  $\div 2$  运算。

分析：

- 左移 1 位 =  $\times 2$  ( $\text{reg} \leftarrow \text{reg}(6 \text{ downto } 0) \& '0'$ )
- 右移 1 位 =  $\div 2$  ( $\text{reg} \leftarrow '0' \& \text{reg}(7 \text{ downto } 1)$ )

## 题目 13：给定移位寄存器初值和输入序列，推断最终状态

题目：4 位右移寄存器初值 0000，输入序列 1011。4 拍后寄存器内容？

解（逐拍）：

- 初始：[0000]
- 拍 1(si=1): [1000]
- 拍 2(si=0): [0100]
- 拍 3(si=1): [1010]
- 拍 4(si=1): [1101]

4 拍后：[1101]

## 题目 14：移位寄存器 Testbench 设计

题目：为 8 位移位寄存器设计完整的 Testbench，验证串入并出功能。

## 题目 15：移位寄存器构建伪随机序列（LFSR）

题目：用 4 位移位寄存器 + 反馈构建最大长度 LFSR。

分析：反馈多项式  $X^4 + X^3 + 1$ 。反馈 =  $Q_3 \text{ XOR } Q_2$ 。产生序列长度 =  $2^4 - 1 = 15$ （全 0 状态除外）。

**移位寄存器类题目的统一解法：**

1. 右移:  $\text{reg} \leftarrow \text{si} \ \& \ \text{reg}(\text{N}-1 \text{ downto } 1)$
2. 左移:  $\text{reg} \leftarrow \text{reg}(\text{N}-2 \text{ downto } 0) \ \& \ \text{si}$
3. 循环:  $\text{reg} \leftarrow \text{reg}(0) \ \& \ \text{reg}(\text{N}-1 \text{ downto } 1)$
4. 并行装载:  $\text{if load} = '1' \text{ then } \text{reg} \leftarrow \text{data\_in};$
5. 串出:  $\text{reg}(0)$  (右移) 或  $\text{reg}(\text{N}-1)$  (左移)
6. 并出: 整个  $\text{reg}$

## 第二十七章 环形计数器考试变式题

### 题目 1：4 位环形计数器

题目：设计 4 位环形计数器。初始状态 1000，经历 4 个状态循环：

1000→0100→0010→0001→1000。

**VHDL:**

```
1 signal reg : std_logic_vector(3 downto 0);
2 process(clk, rst_n)
3 begin
4     if rst_n = '0' then reg <= "1000";
5     elsif rising_edge(clk) then
6         reg <= reg(0) & reg(3 downto 1);
7     end if;
8 end process;
```

逐拍验证：

| 拍 | [Q3 Q2 Q1 Q0]  |
|---|----------------|
| 0 | [1 0 0 0]      |
| 1 | [0 1 0 0]      |
| 2 | [0 0 1 0]      |
| 3 | [0 0 0 1]      |
| 4 | [1 0 0 0] □ 循环 |

### 题目 2：8 位环形计数器

题目：设计 8 位环形计数器。初始 10000000。8 个状态循环。

**VHDL:**

```
1 signal reg : std_logic_vector(7 downto 0);
2 reg <= reg(0) & reg(7 downto 1);  -- 8位环形右移
```



题目 3：4 位约翰逊计数器（扭环形）

题目：设计 4 位约翰逊计数器。初始 0000。产生 8 个状态。

VHDL:

```
1 reg <= (not reg(0)) & reg(3 downto 1);
2 -- 状态序列: 0000→1000→1100→1110→1111→0111→0011→0001→0000
```

状态分析:

| 拍 | [Q3 Q2 Q1 Q0] |
|---|---------------|
| 0 | [0 0 0 0]     |
| 1 | [1 0 0 0]     |
| 2 | [1 1 0 0]     |
| 3 | [1 1 1 0]     |
| 4 | [1 1 1 1]     |
| 5 | [0 1 1 1]     |
| 6 | [0 0 1 1]     |
| 7 | [0 0 0 1]     |
| 8 | [0 0 0 0] □   |

关键规律：约翰逊计数器（N 个 DFF）= 2N 个状态。

题目 4：带自启动的环形计数器

题目：环形计数器可能因干扰进入非法状态（如两个 1 同时为 1）。设计自启动逻辑。

分析：检测非法状态并自动恢复到合法状态。

VHDL:

```
1 if reg = "0000" or (reg(3)='1' and reg(2)='1') or ... then
2   reg <= "1000"; -- 恢复到合法状态
3 else
4   reg <= reg(0) & reg(3 downto 1);
5 end if;
```

题目 5：环形计数器 vs 二进制计数器比较

题目：比较 8 状态环形计数器和 8 状态二进制计数器。

|        | 环形计数器      | 二进制计数器                           |
|--------|------------|----------------------------------|
| DFF 数量 | 8 个        | 3 个 ( $\lceil \log_2 8 \rceil$ ) |
| 状态编码   | One-hot    | Binary                           |
| 解码复杂度  | 0 (直接读)    | 需要译码器                            |
| 最大速度   | 1 级 DFF 延迟 | 进位链延迟                            |

## 题目 6：左移环形计数器

题目：设计左移环形计数器（1 从右向左移动）。

VHDL:

```
1 reg <= reg(2 downto 0) & reg(3);  -- 左移循环
2 -- 序列: 0001→0010→0100→1000→0001
```

## 题目 7：自校正约翰逊计数器

题目：设计自校正的 4 位约翰逊计数器，能自动从非法状态恢复到合法状态。

## 题目 8：用环形计数器做序列发生器

题目：用 4 位环形计数器的 Q 输出作为序列输出。产生什么序列？

解：Q3 输出序列：1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, ...（周期 4）各 Q 输出产生不同相位的同一序列。

## 题目 9：环形计数器的状态数推导

题目：N 位移位寄存器可构成多少种不同状态的环形计数器？

解：One-hot 编码，N 个状态。每个状态只有一个 1。

## 题目 10：约翰逊计数器的状态数推导

题目：N 位移位寄存器可构成多少种不同状态的约翰逊计数器？

解：2N 个状态。

## 题目 11：给定波形推断计数器类型

题目：4 位寄存器输出波形为：1000→0100→0010→0001→1000…。判断类型和状态数。

解：4 位环形计数器，4 个状态。

## 题目 12：给定初值和反馈逻辑推断状态序列

题目：5 位移位寄存器初值 11000，反馈 =  $Q_0 \text{ XOR } Q_1$ 。推断前 8 个状态。

分析：这是 LFSR 的行为，需要逐拍计算反馈值并移位。

## 题目 13：环形计数器的 one-hot 特性优势

题目：为什么 One-hot 编码的环形计数器适用于高速设计？

分析：

- 状态解码不需要任何组合逻辑（直接看哪个 DFF=1）
- 关键路径只有 1 级 DFF 延迟（没有加法器进位链）
- 适合超高速状态机
- 代价：状态数 = DFF 数（资源效率低）

## 题目 14：用环形计数器实现时序控制器

题目：用 5 位环形计数器实现一个 5 步时序控制器，每步对应一个控制信号。

解：Q4-Q0 分别作为步骤 1-5 的控制信号。每个时钟周期只有一个信号有效。

## 题目 15：扭环形计数器做分频器

题目：4 位扭环形计数器（8 状态）。各 Q 输出的频率是多少？

解：每个 Q 完成一个完整周期需要 8 拍。

$$f_Q = f_{clk}/8$$

**环形计数器类题目的统一解法：**

1. **结构：**移位寄存器 + Q 输出反馈到输入
2. **普通环形：**反馈同相  $\rightarrow N$  状态 ( $N$  个 DFF)
3. **扭环形 (约翰逊)：**反馈反相  $\rightarrow 2N$  状态
4. **核心 VHDL：**`reg <= reg(0) & reg(N-1 downto 1)` (环形右移)
5. **自启动：**检测非法状态，强制恢复到 100...0
6. **优点：**超快 (无进位链)，输出直接可用 (无需译码)
7. **缺点：**状态数 = DFF 数 (资源效率低)

## 第二十八章 序列检测器考试变式题

### 题目 1：检测 1011（重叠检测）

题目：设计 Mealy 型序列检测器，检测 1011（重叠检测）。画出状态图，写 VHDL。

状态定义：

- S0：未匹配
- S1：已匹配“1”
- S10：已匹配“10”
- S101：已匹配“101”

关键状态转移：

- S101 + 输入 1 → 检测到（detected=1），去 S1（最后 1 位作为新序列的第一个 1——重叠）

### 题目 2：检测 1011（非重叠检测）

题目：设计 Moore 型序列检测器，检测 1011（非重叠）。检测到后重新开始。

关键区别：S101 + 输入 1 → 检测到，去 S0（重新开始——非重叠）。

### 题目 3：检测 1101（重叠）

题目：设计序列检测器，检测 1101（重叠）。画状态图。

状态定义：

- S0→S1→S11→S110（已匹配“110”）
- S110 + 1 = 检测到，去 S1（重叠：最后的“1”作为新序列的第一个“1”）
- 注意：S11 + 输入 1 = 仍留在 S11（“111”中后两个“11”匹配了“11”前缀）

## 题目 4：检测 0101（重叠）

题目：设计序列检测器，检测 0101。

状态：S0→S01→S010→S0101→检测

## 题目 5：检测 1111（4 个连续 1）

题目：设计检测连续 4 个 1 的序列检测器。

状态：

- S0→S1(1)→S11(2)→S111(3)→(第 4 个 1→检测)
- 任何时候输入 0，回到 S0
- S111 + 1 → detected=1，去 S111（重叠：最后 3 个 1 可以作为新序列的前 3 个 1）

## 题目 6：检测 1001

题目：设计检测 1001 的序列检测器。

状态：S0→S1→S10→S100→S1001(检测)

关键：S10+0→S100。S100+1→检测。S100+0→S0（"1000" 不匹配任何前缀）。

## 题目 7：检测序列长度可配置

题目：设计可检测任意 4 位序列的可编程序列检测器（目标序列 TARGET 可配置）。

VHDL:

```
1 signal reg : std_logic_vector(3 downto 0);
2 reg <= data_in & reg(3 downto 1);
3 detected <= '1' when reg = TARGET else '0';
```

（这是用移位寄存器方案实现的可编程检测器）

## 题目 8：同时检测 1011 和 1101

题目：设计电路同时检测 1011 和 1101。

分析：合并两个状态机（状态共享）。状态包括所有可能的前缀。

题目 9：010 检测器（3 位序列）

题目：设计检测 010 的序列检测器。画状态图，写 VHDL。

状态：S0→S01(已匹配 01)→S010(检测到)

状态转移：

- S0 + 0 → S01（”0” 已经匹配了 01 的第一个 bit）
- S01 + 1 → S010（检测到!）
- S01 + 0 → S01（”00”——最后的 0 仍然是有效的第一个 bit）
- S010 + 0 → S01（检测后，最后的 0 作为新序列的第一个 bit——重叠）

题目 10：连续 N 个相同 bit 检测器

题目：设计检测连续 N 个 0（或连续 N 个 1）的检测器。

分析：用一个计数器统计连续相同 bit 的个数。

题目 11：Moore vs Mealy 检测器比较

题目：比较 Moore 型和 Mealy 型序列检测器检测 1011 的差异。

|        | Moore 型          | Mealy 型   |
|--------|------------------|-----------|
| 输出决定因素 | 仅当前状态            | 当前状态 + 输入 |
| 检测延迟   | 需进入检测状态（晚 1 拍）   | 同一拍输出     |
| 状态数    | 多 1 个（需要”检测到”状态） | 少 1 个     |
| 输出稳定性  | 整个周期稳定           | 输入变化时可能变  |

题目 12：序列检测器 + 计数器统计检测次数

题目：扩展 1011 检测器，增加计数功能：统计检测到多少次 1011。

VHDL:

```
1 signal detect_count : integer range 0 to 255;
2 process(clk) begin
3     if rising_edge(clk) then
4         if detected = '1' then
5             detect_count <= detect_count + 1;
6         end if;
7     end if;
8 end process;
```

## 题目 13：带超时检测的序列检测器

**题目：**如果连续输入超过 16 个时钟周期未检测到序列，输出 timeout 信号。

**分析：**增加一个超时计数器。每次状态变化时清零，超过阈值时 timeout=1。

## 题目 14：双向序列检测器

**题目：**检测 1011 和 1101 中任意一个（两者共享前缀“1”）。

**状态图合并：** $S_0 \rightarrow S_1(1) \rightarrow \text{分支：} S_{10}(10) \text{ 或 } S_{11}(11) S_{10} \rightarrow S_{101}(101) \rightarrow (1 \rightarrow \text{检测 } 1011) S_{11} \rightarrow S_{110}(110) \rightarrow (1 \rightarrow \text{检测 } 1101)$

## 题目 15：格雷码序列检测

**题目：**输入是并行 3 位格雷码，检测格雷码序列“000→001→011→010→110”的出现。

**分析：**这是并行输入的序列检测。状态机根据并行输入值转移。

## 题目 16：含“无关项”的序列检测

**题目：**检测 1x1x（第一位和第三位为 1，其他任意）。例：1010 匹配，1111 也匹配。

**分析：**用移位寄存器存储最近 4 位，只比较第 3 位和第 1 位是否为 1。

## 题目 17：给定状态图，写 VHDL

**题目：**给定状态转移图，写出对应的 VHDL 状态机代码。

**秒杀方法：**

1. type 定义状态枚举（每个状态一个枚举值）
2. process 敏感列表 = clk, rst<sub>n</sub>
2. case 语句逐个处理每个状态的转移
3. 输出逻辑根据状态（Moore）或状态 + 输入（Mealy）赋值

## 题目 18：给定输入序列和状态机，求输出

**题目：**1011 检测器（重叠），输入 = 1011011。问输出序列。

**解（逐拍分析）：**



| 拍  | 1  | 2   | 3    | 4  | 5   | 6    | 7  |
|----|----|-----|------|----|-----|------|----|
| 输入 | 1  | 0   | 1    | 1  | 0   | 1    | 1  |
| 状态 | S1 | S10 | S101 | S1 | S10 | S101 | S1 |
| 输出 | 0  | 0   | 0    | 1  | 0   | 0    | 1  |

输出序列：0001001（第4拍和第7拍检测到）

## 题目 19：状态编码优化

**题目：**1011 检测器有 4 个状态。分别用二进制编码和 One-hot 编码实现。比较资源消耗。

**分析：**

- 二进制编码：2 个 DFF ( $2^2 = 4$  状态)，需要组合逻辑解码
- One-hot 编码：4 个 DFF，无需解码逻辑
- 速度 vs 面积的经典权衡

## 题目 20：复杂序列检测——检测 101 后跟 11

**题目：**检测序列“101”后紧跟“11”（即检测 10111）。

**状态：** $S_0 \rightarrow S_1 \rightarrow S_{10} \rightarrow S_{101} \rightarrow S_{1011} \rightarrow S_{10111}$ (检测)

## 28.1 全书总结

恭喜你读到这里。

现在回顾一下，你掌握了：

1. 7 个组合逻辑电路：编码器、译码器、BCD 译码器、MUX、比较器、加法器、级联 MUX
2. D 触发器的底层模型：1 bit 存储，时钟沿驱动， $Q(n+1) = D(n)$
3. 计数器的统一框架：所有模值计数器 = 同一个模板改 N-1
4. 分频器的本质：计数器的一个应用， $Q_n$  天然分频
5. 序列发生器的多种方案：计数器 + 映射、状态机、移位寄存器
6. 移位寄存器的数据流动：逐拍分析，数据如水流过管道

7. 环形计数器的循环：反馈形成闭环，1 在环中无限循环
8. 序列检测器的状态机：状态 = 已匹配前缀，输入决定下一状态
9. VHDL 与硬件的对应：每行代码对应什么硬件
10. 100+ 道变式题的解题能力

**核心信念：**

不是背代码。  
是理解电路。  
理解它为什么存在。  
理解它怎么工作。  
理解状态如何在时钟推动下变化。  
然后——任何变式题，你都能自己设计出来。

祝考试顺利。