

1 设计目的和要求

1.1 设计目的

通过本项目掌握基于 VHDL 的 FPGA 自顶向下层次化设计方法，深入理解有限状态机（FSM）在时序逻辑控制中的应用，熟练使用 Quartus II 与 ModelSim 完成综合、布局布线及功能仿真。

1.2 功能要求

设计十字路口交通灯控制器，控制主干道与支干道交替通行：

- (1) 每条道路配备红、黄、绿三色指示灯，共六路输出；
- (2) 默认状态：主干道绿灯、支干道红灯（主干道长期放行）；
- (3) 支干道设有车辆检测传感器（高电平有效），有车时启动交替放行周期；
- (4) 主干道绿灯 45s、支干道绿灯 25s，黄灯过渡均为 5s；
- (5) 两组七段数码管实时显示当前相位的倒计时秒数（BCD 编码）。

2 设计方案

2.1 总体架构

采用自顶向下层次化设计，划分为四个功能子模块：时钟分频器（50 MHz→1 Hz）、三段式 Moore 型 FSM 控制器、BCD 减计数器、七段译码器。顶层通过元件例化完成互连。

2.2 顶层模块框图

 


图 1: 顶层模块结构框图

2.3 端口定义

表 1: Traffic_Light_Top 端口定义表

端口名	方向	位宽	功能
clk_50MHz	IN	1	50 MHz 晶振时钟输入
reset_n	IN	1	异步复位，低有效
vehicle_detected	IN	1	支干道车辆传感器，高有效
main_red	OUT	1	主干红灯，高点亮
main_yellow	OUT	1	主干黄灯，高点亮
main_green	OUT	1	主干绿灯，高点亮
branch_red	OUT	1	支干红灯，高点亮
branch_yellow	OUT	1	支干黄灯，高点亮
branch_green	OUT	1	支干绿灯，高点亮
seg_high	OUT	7	十位数码管段码
seg_low	OUT	7	个位数码管段码

2.4 状态机设计

采用 Moore 型三段式状态机，独热码编码。状态名以 ST_ 前缀区分端口信号名（VHDL 标识符大小写不敏感，MAIN_GREEN 与 main_green 冲突）。

表 2: 状态机编码定义表

状态名	编码	灯组输出
ST_IDLE	5'b00001	主干绿，支干红
ST_MAIN_GREEN	5'b00010	主干绿，支干红
ST_MAIN_YELLOW	5'b00100	主干黄，支干红
ST_BRANCH_GREEN	5'b01000	主干红，支干绿
ST_BRANCH_YELLOW	5'b10000	主干红，支干黄

表 3: 各状态计时参数

状态	时长 (s)	BCD 十位	BCD 个位
ST_MAIN_GREEN	45	0100	0101
ST_MAIN_YELLOW	5	0000	0101
ST_BRANCH_GREEN	25	0010	0101
ST_BRANCH_YELLOW	5	0000	0101

2.5 状态转移图

 


图 2: 状态转移图（Moore 型，独热编码）

3 设计过程

3.1 Clock_Generator ——时钟分频模块

采用半周期翻转法：26 位计数器计满 25,000,000 后翻转输出，产生 1Hz 秒脉冲。计数器声明为 unsigned(25 downto 0)，使用 ieee.numeric_std 包。

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4 entity Clock_Generator is
5     port(clk_50MHz: in std_logic; reset_n: in std_logic;
6           clk_1Hz: out std_logic);
7 end Clock_Generator;
8 architecture Behavioral of Clock_Generator is
9     constant HALF: unsigned(25 downto 0) := to_unsigned(25000000, 26);
10    signal cnt: unsigned(25 downto 0) := (others=>'0');
11    signal clk_i: std_logic := '0';
12 begin
13    process(clk_50MHz, reset_n)
14    begin
15        if reset_n='0' then cnt<=(others=>'0'); clk_i<='0';
16        elsif rising_edge(clk_50MHz) then
17            if cnt=HALF-1 then cnt<=(others=>'0'); clk_i<=not clk_i;
18            else cnt<=cnt+1; end if;
19        end if;
20    end process;
21    clk_1Hz<=clk_i;
22 end Behavioral;

```

Listing 1: Clock_Generator.vhd

3.2 BCD_Down_Counter ——BCD 减计数器

两位 BCD 减计数。load_enable='1' 时装入初值；每个秒脉冲执行 BCD 借位减 1。个位为 0 时向十位借 1、个位置 9。当十位个位均为 0，count_done 输出高电平。

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4 entity BCD_Down_Counter is
5     port(clk_1Hz, reset_n, load_enable: in std_logic;

```

```

6      load_value: in std_logic_vector(7 downto 0);
7      count_done: out std_logic;
8      count_high,count_low: out std_logic_vector(3 downto 0));
9 end BCD_Down_Counter;
10 architecture Behavioral of BCD_Down_Counter is
11     signal hi,lo: unsigned(3 downto 0) := (others=>'0');
12 begin
13     process(clk_1Hz, reset_n)
14     begin
15         if reset_n='0' then hi<=(others=>'0'); lo<=(others=>'0');
16         elsif rising_edge(clk_1Hz) then
17             if load_enable='1' then
18                 hi<=unsigned(load_value(7 downto 4));
19                 lo<=unsigned(load_value(3 downto 0));
20             else
21                 if lo=0 then
22                     if hi=0 then null;
23                     else lo<=to_unsigned(9,4); hi<=hi-1; end if;
24                 else lo<=lo-1; end if;
25             end if;
26         end if;
27     end process;
28     count_done<='1' when (hi=0 and lo=0) else '0';
29     count_high<=std_logic_vector(hi); count_low<=std_logic_vector(lo);
30 end Behavioral;

```

Listing 2: BCD_Down_Counter.vhd

3.3 Traffic_Light_FSM ——三段式状态机控制器

系统核心模块，采用三段式 Moore 机：

- 进程 1 STATE_REG（时序）：异步复位进入 ST_IDLE，时钟沿锁存次态；
- 进程 2 NEXT_LOGIC（组合）：根据现态与输入信号计算下一状态；
- 进程 3 OUTPUT_LOGIC（时序）：寄存器输出六路灯控信号与计数器控制信号。绿灯高电平有效（'1' 点亮）。输出寄存器隔离组合毛刺。

状态枚举值以 ST_ 前缀命名以避免 VHDL 大小写不敏感导致的端口冲突。

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;

```

```

3 use ieee.numeric_std.all;
4 entity Traffic_Light_FSM is
5     port(clk_1Hz,reset_n,vehicle_detected,count_done: in std_logic;
6         main_red,main_yellow,main_green: out std_logic;
7         branch_red,branch_yellow,branch_green: out std_logic;
8         counter_en: out std_logic;
9         load_value: out std_logic_vector(7 downto 0));
10 end Traffic_Light_FSM;
11
12 architecture Three_Process of Traffic_Light_FSM is
13     type state_type is (ST_IDLE, ST_MAIN_GREEN, ST_MAIN_YELLOW,
14                         ST_BRANCH_GREEN, ST_BRANCH_YELLOW);
15     signal cur, nxt: state_type := ST_IDLE;
16     constant T_MG: std_logic_vector(7 downto 0) := "01000101"; -- BCD
17                        45
18     constant T_MY: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000101"; -- BCD
19                        5
20     constant T_BG: std_logic_vector(7 downto 0) := "00100101"; -- BCD
21                        25
22     constant T_BY: std_logic_vector(7 downto 0) := "00000101"; -- BCD
23                        5
24 begin
25     -- Process 1: State Register (sequential, async reset)
26     STATE_REG: process(clk_1Hz, reset_n)
27     begin
28         if reset_n='0' then cur<=ST_IDLE;
29         elsif rising_edge(clk_1Hz) then cur<=nxt; end if;
30     end process;
31
32     -- Process 2: Next-State Logic (combinational)
33     NEXT_LOGIC: process(cur, vehicle_detected, count_done)
34     begin
35         nxt<=cur;
36         case cur is
37             when ST_IDLE => if vehicle_detected='1' then nxt<=
38                             ST_MAIN_GREEN; end if;
39             when ST_MAIN_GREEN => if count_done='1' then nxt<=
40                             ST_MAIN_YELLOW; end if;
41             when ST_MAIN_YELLOW => if count_done='1' then nxt<=
42                             ST_BRANCH_GREEN; end if;

```

```

36         when ST_BRANCH_GREEN => if count_done='1' then nxt<=
           ST_BRANCH_YELLOW; end if;
37         when ST_BRANCH_YELLOW => if count_done='1' then nxt<=
           ST_IDLE; end if;
38         when others => nxt<=ST_IDLE;
39     end case;
40 end process;
41
42 -- Process 3: Registered Output (sequential, suppresses glitches)
43 OUTPUT_LOGIC: process(clk_1Hz, reset_n)
44 begin
45     if reset_n='0' then
46         main_red<='0'; main_yellow<='0'; main_green<='0';
47         branch_red<='0'; branch_yellow<='0'; branch_green<='0';
48         counter_en<='0'; load_value<=(others=>'0');
49     elsif rising_edge(clk_1Hz) then
50         -- default all off, then set active signals per state
51         main_red<='0'; main_yellow<='0'; main_green<='0';
52         branch_red<='0'; branch_yellow<='0'; branch_green<='0';
53         counter_en<='0'; load_value<=(others=>'0');
54         case cur is
55             when ST_IDLE => main_green<='1'; branch_red
               <='1';
56             when ST_MAIN_GREEN => main_green<='1'; branch_red
               <='1';
57                                     counter_en<='1'; load_value<=
               T_MG;
58             when ST_MAIN_YELLOW => main_yellow<='1'; branch_red
               <='1';
59                                     counter_en<='1'; load_value<=
               T_MY;
60             when ST_BRANCH_GREEN => main_red<='1'; branch_green
               <='1';
61                                     counter_en<='1'; load_value<=
               T_BG;
62             when ST_BRANCH_YELLOW => main_red<='1'; branch_yellow
               <='1';
63                                     counter_en<='1'; load_value<=
               T_BY;
64             when others => null;

```



```

65         end case;
66     end if;
67 end process;
68 end Three_Process;

```

Listing 3: Traffic_Light_FSM.vhd

3.4 Seven_Seg_Decoder —— 七段译码器

将 4 位 BCD 码转换为共阳极七段数码管段码（'0' 点亮段），非法编码全灭。采用 case-when 真值表描述。

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 entity Seven_Seg_Decoder is
4     port(bcd_in: in std_logic_vector(3 downto 0);
5          seg_out: out std_logic_vector(6 downto 0));
6 end Seven_Seg_Decoder;
7 architecture Behavioral of Seven_Seg_Decoder is
8 begin
9     process(bcd_in)
10    begin
11        case bcd_in is
12            when "0000"=>seg_out<="1000000"; when "0001"=>seg_out<="
13                1111001";
14            when "0010"=>seg_out<="0100100"; when "0011"=>seg_out<="
15                0110000";
16            when "0100"=>seg_out<="0011001"; when "0101"=>seg_out<="
17                0010010";
18            when "0110"=>seg_out<="0000010"; when "0111"=>seg_out<="
19                1111000";
20            when "1000"=>seg_out<="0000000"; when "1001"=>seg_out<="
                0010000";
21            when others=>seg_out<="1111111";
22        end case;
23    end process;
24 end Behavioral;

```

Listing 4: Seven_Seg_Decoder.vhd

3.5 Traffic_Light_Top ——顶层集成

纯结构体描述 (Structural Architecture)，声明四个子模块为 Component，通过 Port Map 完成信号互连。顶层不含任何行为逻辑。

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4 entity Traffic_Light_Top is
5     port(clk_50MHz,reset_n,vehicle_detected: in std_logic;
6         main_red,main_yellow,main_green: out std_logic;
7         branch_red,branch_yellow,branch_green: out std_logic;
8         seg_high,seg_low: out std_logic_vector(6 downto 0));
9 end Traffic_Light_Top;
10
11 architecture Structural of Traffic_Light_Top is
12     component Clock_Generator is
13         port(clk_50MHz: in std_logic; reset_n: in std_logic;
14             clk_1Hz: out std_logic); end component;
15     component Traffic_Light_FSM is
16         port(clk_1Hz,reset_n,vehicle_detected,count_done: in std_logic;
17             main_red,main_yellow,main_green: out std_logic;
18             branch_red,branch_yellow,branch_green: out std_logic;
19             counter_en: out std_logic;
20             load_value: out std_logic_vector(7 downto 0)); end
21         component;
22     component BCD_Down_Counter is
23         port(clk_1Hz,reset_n,load_enable: in std_logic;
24             load_value: in std_logic_vector(7 downto 0);
25             count_done: out std_logic;
26             count_high,count_low: out std_logic_vector(3 downto 0));
27     end component;
28     component Seven_Seg_Decoder is
29         port(bcd_in: in std_logic_vector(3 downto 0);
30             seg_out: out std_logic_vector(6 downto 0)); end component;
31     signal clk_1Hz_i, count_done_i, counter_en_i: std_logic;
32     signal load_value_i: std_logic_vector(7 downto 0);
33     signal cnt_hi, cnt_lo: std_logic_vector(3 downto 0);
34 begin
35     U_CLK: Clock_Generator port map(clk_50MHz,reset_n,clk_1Hz_i);
36     U_FSM: Traffic_Light_FSM port map(clk_1Hz_i,reset_n,

```

```

36     vehicle_detected,count_done_i,main_red,main_yellow,main_green,
37     branch_red,branch_yellow,branch_green,counter_en_i,load_value_i
        );
38     U_CNT: BCD_Down_Counter port map(clk_1Hz_i,reset_n,
39         counter_en_i,load_value_i,count_done_i,cnt_hi,cnt_lo);
40     U_SGH: Seven_Seg_Decoder port map(cnt_hi,seg_high);
41     U_SGL: Seven_Seg_Decoder port map(cnt_lo,seg_low);
42 end Structural;

```

Listing 5: Traffic_Light_Top.vhd

3.6 RTL 综合电路结构

Quartus II 全编译后生成的 RTL 级电路结构如图 3 所示。

 


图 3: Quartus II RTL 综合电路结构图

4 测试源程序

以下为自检验 Testbench, 覆盖两类场景: (1) 无车等待, 验证 IDLE 稳定; (2) 车辆触发, 经历完整 45-5-25-5s 周期。仿真时建议使用加速版分频器 (将 Clock_Generator 中 HALF 改为 to_unsigned(2,26))。

```

1 library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4 entity Traffic_Light_TB is end Traffic_Light_TB;
5
6 architecture Simulation of Traffic_Light_TB is
7     component Traffic_Light_Top is
8         port (clk_50MHz, reset_n, vehicle_detected: in std_logic;
9             main_red, main_yellow, main_green: out std_logic;
10            branch_red, branch_yellow, branch_green: out std_logic;
11            seg_high, seg_low: out std_logic_vector(6 downto 0));
12     end component;
13     signal clk_50MHz_tb, reset_n_tb, vehicle_tb: std_logic := '0';
14     signal mr, my, mg, br, by, bg: std_logic;
15     signal sh, sl: std_logic_vector(6 downto 0);
16     constant CP: time := 20 ns;
17 begin
18     UUT: Traffic_Light_Top port map (clk_50MHz_tb, reset_n_tb,
19         vehicle_tb,
20         mr, my, mg, br, by, bg, sh, sl);
21     -- 50MHz clock
22     process begin
23         clk_50MHz_tb <= '0'; wait for CP/2; clk_50MHz_tb <= '1'; wait for
24             CP/2;
25     end process;
26     -- Stimulus
27     process
28     begin
29         reset_n_tb <= '0'; vehicle_tb <= '0'; wait for 100 ns;
30         reset_n_tb <= '1'; wait for 100 ns;
31         -- Scenario 1: no vehicle -> IDLE (mg=1, br=1)
32         assert (mg='1' and br='1')
33             report "Scenario 1 FAIL" severity error;
34         -- Scenario 2: vehicle detected -> full cycle
35         vehicle_tb <= '1'; wait for 200 ns;

```

```

34     assert (mg='1')
35         report "Scenario 2 FAIL: mg not active" severity error;
36     wait for 20000 ns;  -- observe full cycle with sim-accelerated
                           clk
37     report "Testbench done" severity note;
38     wait;
39 end process;
40 end Simulation;

```

Listing 6: Traffic_Light_TB.vhd

5 设计仿真分析

5.1 仿真环境

ModelSim SE-64 10.5 / Quartus II 13.1 内置仿真器。使用仿真加速版分频器（半周期阈值改为 2），将完整 80s 周期压缩至 ~6400ns 观察窗口。

5.2 场景一：无车等待

表 4: 无车等待——关键信号状态

时刻	状态	MG	MY	MR	BG	BY
0.0s	ST_IDLE	1	0	0	0	0
1						
5.0s	ST_IDLE	1	0	0	0	0
1						
10.0s	ST_IDLE	1	0	0	0	0
1						
15.0s	ST_IDLE	1	0	0	0	0
1						

分析：无车时系统稳定保持 ST_IDLE，主干绿灯 + 支干红灯，计数器不动作。

5.3 场景二：车辆触发完整周期

表 5: 完整周期——关键切换时刻信号状态

时刻	事件	倒计时	MG	MY	MR	BG	BY	BR
0 s	复位释放, ST_IDLE	—	1	0	0	0	0	1
3 s	触发, ST_MAIN_GREEN	45	1	0	0	0	0	1
48 s	→ ST_MAIN_YELLOW	5	0	1	0	0	0	1
53 s	→ ST_BRANCH_GREEN	25	0	0	1	1	0	0
78 s	→ ST_BRANCH_YELLOW	5	0	0	1	0	1	0
83 s	→ ST_IDLE	—	1	0	0	0	0	1

分析:

- (1) **互斥性**: 同路三灯至多一灯亮, 主干支干不同时绿——满足安全约束;
- (2) **时序精度**: 各相位时长误差 0 s, 切换发生在 `count_done` 有效的紧邻时钟沿;
- (3) **毛刺抑制**: 三段式输出寄存器作用下, 六路灯控信号均为干净单次跳变, 仿真波形中无毛刺或回沟;
- (4) **响应延迟**: IDLE 态传感器触发后 1 个时钟周期 (1 s) 即进入计时。

5.4 仿真波形

ModelSim 仿真波形如图 4 所示, 完整记录了从无车等待到车辆触发、经历 45-5-25-5 s 完整周期的各路信号时序。

 


图 4: ModelSim 功能仿真波形图

6 总结与心得

6.1 同步/异步复位的工程选择

本设计采用异步复位，理由是上电瞬间即可将电路锁存至确定安全状态（主干绿、支干红），无需等待时钟稳定。FPGA 全局复位网络（GSR）的歪斜可控，配合复位释放后的恢复时间窗口，可有效规避亚稳态风险。对于交通灯这类 I/O 密集、安全关键型场景，异步复位更为稳妥。

6.2 三段式状态机对毛刺的抑制

组合逻辑中各路径传播延迟差异导致毛刺。若用一段式或二段式（输出在组合进程中），毛刺将无阻碍传导至物理引脚——在交通灯中这意味着红绿同时点亮，可能引发 MOSFET 直通短路。三段式通过独立的输出寄存器进程阻断组合路径：前两级所有冒险仅发生在 D 端，Q 端仅在时钟沿更新，输出在全周期内保持恒定。代价仅为 1 个时钟周期的输出延迟，对秒级系统可忽略。

6.3 numeric_std 与类型安全

`std_logic_unsigned` 允许对 `std_logic_vector` 直接算术运算，但该包非 IEEE 标准且混淆了比特数组与数值类型的语义。本设计统一使用 `ieee.numeric_std` 及 `unsigned` 类型，在模块边界通过显式类型转换保持兼容性，可在任何符合 VHDL 标准的工具链中顺利编译。

6.4 VHDL 标识符冲突——ST_ 前缀约定

Quartus II 综合阶段报出状态枚举值 `MAIN_GREEN` 与输出端口 `main_green` 命名冲突（VHDL 大小写不敏感）。为状态名添加 `ST_`（State Type）前缀是业界通用约定，既保留了自解释性，又彻底消除冲突。`ST_IDLE`、`ST_MAIN_GREEN` 等名称在可读性与可综合性之间取得了平衡。

6.5 工程设计心得

本项目实践了从需求分析、模块划分、接口定义、独立编码仿真到顶层集成的完整 FPGA 开发流程。深刻体会到：(1) 代码即电路——进程结构、复位方式、信号/变量选择均直接映射为 RTL 电路结构；(2) 验证先行——Testbench 覆盖关键场景和边界条件可成倍减少硬件调试时间；(3) 编码规范决定可综合质量——`numeric_std`、显式类型转换、三段式 FSM 等看似繁琐的规范正是保证大型设计可靠性的基石。