

直流稳压电源电路

220V交流电


变压 整流 滤波 稳压 滤波

+12V输出

+5V输出

-12V输出

Four channel oscilloscope-XSC1

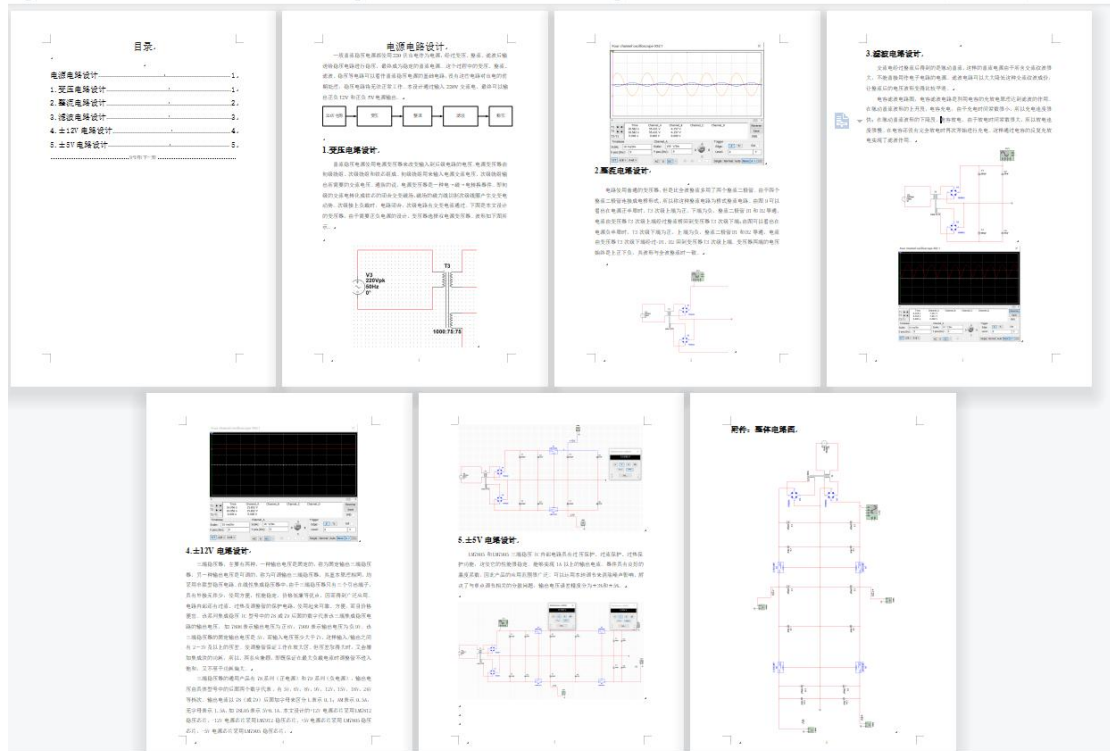

下载全套资料【Multisim 仿真+报告】:

<http://www.edashare.com/pd.jsp?id=92>