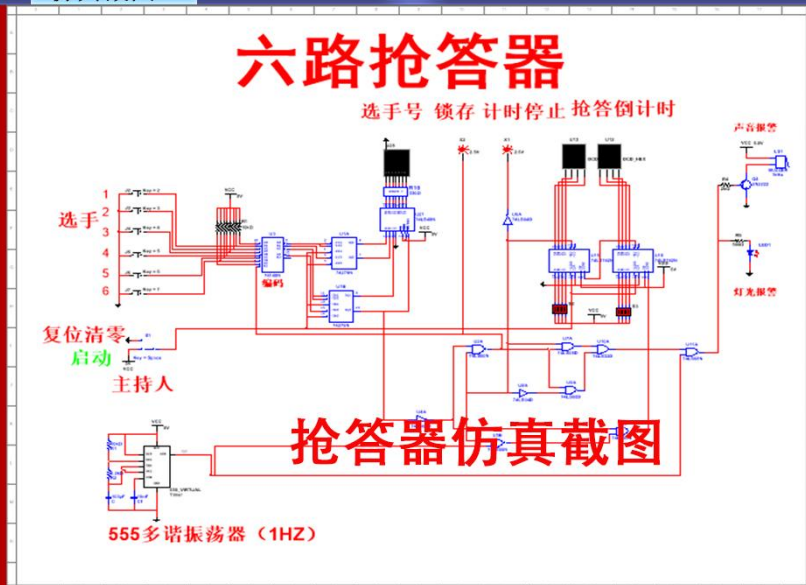



仿真功能


- 1.设计数字式抢答器, 每组选手具有一个抢答按钮。
- 2.电路具有第一抢答信号的鉴别和锁存功能。
- 3.主持人启动按键之后, 选手开始进行抢答。当第一个选手抢答后进行锁存, 禁止其他选手抢答。同时倒计时抢答时间暂停, 发出声光报警, 数码管显示第一个抢答选手号。
- 4.设置定时电路, 当定时时间到无人抢答时, 电路锁存禁止选手抢答, 发出声光报警, 主持人可以进行复位。

仿真截图1



仿真截图2

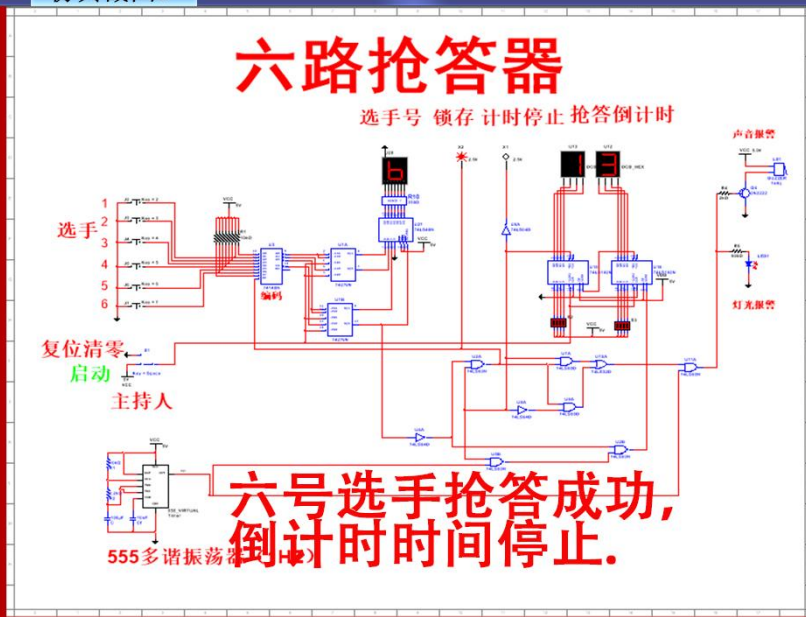

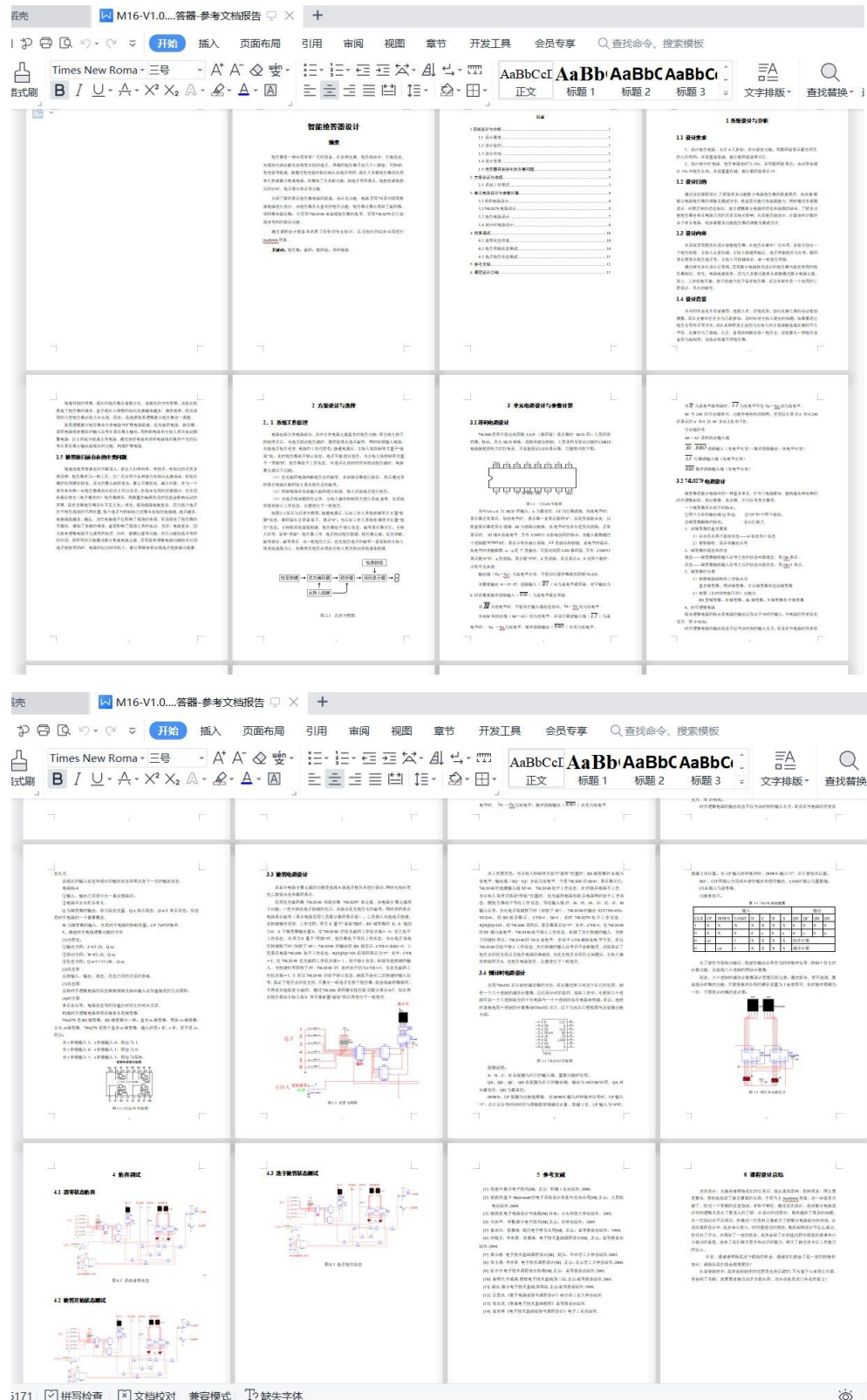

下载全套资料【Multisim 仿真+word 报告】:

<http://www.edashare.com/pd.jsp?id=21>